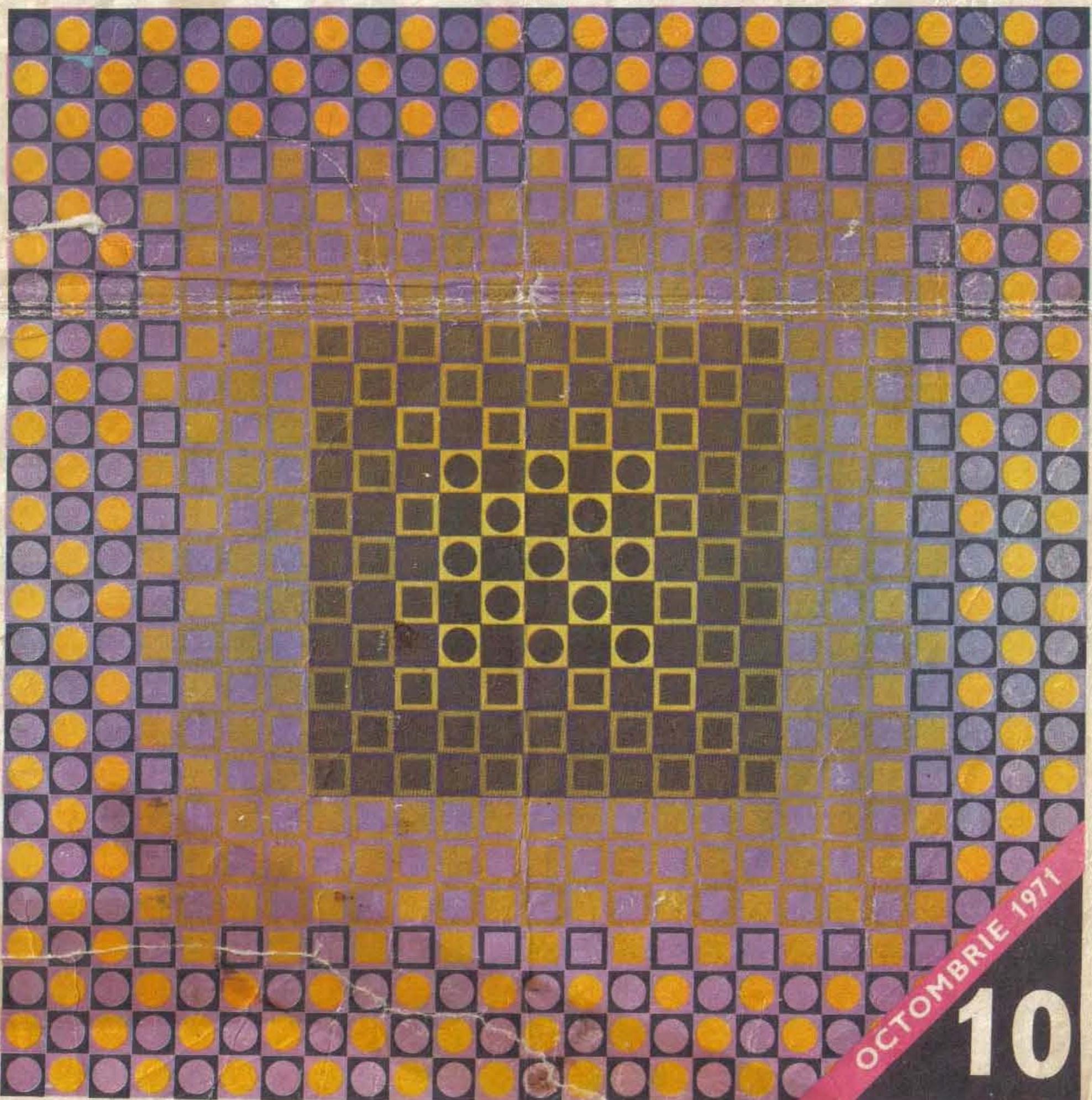


# TEHNIMUM 71

CONSTRUCȚII PENTRU AMATORI • PUBLICAȚIE LUNARĂ EDITATĂ DE REVISTA „ȘTIINȚĂ ȘI TEHNICĂ” • 24 PAGINI — 2 LEI



# CONSTRUCTIA

## NR. 12 Iunii

# AMPLIFICATOR 20-60 W CU TRANZISTOARE

GEORGE DAN OPRESCU

Intrebarea cititorului va fi legitimă: la ce ar putea folosi acest amplificator? În primul rînd, la redarea muzicii, luată din diverse surse electroacustice.

La redarea discurilor micro, la anunțuri făcute la microfon, la audierea unor conferințe, și, tot legat de utilizările acestui amplificator, vom reaminti că un cap de magnetofon de orice impedanță, plasat la intrarea de microfon, poate asigura redarea unei benzi magnetice gata înregistrată cu maximum de fidelitate.

Dar să nu anticipăm utilizările și performanțele acestui amplificator înainte de a-l fi realizat.

In consecință, deci...

Față de montajele de amplificatoare cu tuburi electronice, amplificatoarele cu tranzistoare au o serie de avantaje în ceea ce privește dimensiunea mult mai redusă, fidelitate audio mai bună, degajă mult mai puțină căldură, datorită randamentului ridicat, și o durată de exploatare mai mare și sănătoasă, mai ușor de construit. Nu trebuie trecut sub tăcere principalul dezavantaj — posibilitatea de defectare. Amplificatoare moderne cu tranzistoare folosesc scheme din ce în ce mai sofisticate, mai ales în etajele de putere — final și alimentator. Stiu este însă faptul că, cu cît un montaj are mai puține piese și acestea nu funcționează la limita parametrilor maximii, cu atât fiabilitatea — adică soliditatea — montajului este mai bună. Nu poate fi vorba, bineînțeles, de a exagera în direcția simplificării, deoarece performanțele vor avea de suferit.

În amplificatorul prezentat mai jos, în figura 1, sunt prevăzute din proiectare o serie de simplificări menite să reducă riscul de defectare.

Amplificatorul este alcătuit din următoarele blocuri: preamplificator, cu două tranzistoare; etaj defazor pe transformator simetric; etaj final fără transformator de ieșire; celulă de alimentare.

Preamplificatorul folosește două tranzistoare obișnuite cu germaniu, din care  $T_1$  este preferabil să fie de radiofrecvență de orice tip de fabricație, de exemplu EFT 317-319 sau echivalent. Al doilea tranzistor poate fi de același tip sau unul banal de frecvență intermediară sau audiofrecvență. Factorul de amplificare al tranzistoarelor — între 30 și 100. În funcție de acest factor trebuie reglată valoarea rezistenței, marcată cu stelută, prin care se asigură polarizarea bazei primului tranzistor. Acest tip de preamplificator are un zgomot de fond deosebit de redus și, odată reglat, nu prezintă fugă termică. Tot în acest preamplificator este prevăzut și un reglaj al tonalității printr-un circuit de reacție negativă selectivă de frecvență.

Etajul defazor pe transformator folosește un tranzistor de putere ceva mai mare, de exemplu EFT 125, orice tip de tranzistor care poate disipa între 200 și 1.000 mW se poate folosi în această funcție, cu condiția de a suporta pe colector cel puțin o tensiune de 25 V.

Transformatorul de defazare poate fi procurat din comerț, fiind cel folosit la aparatul Electronica «Sport». El poate fi confectionat de amator prin bobinarea unui miez de tolă fie de permaloy de 0,5... 1 cm<sup>2</sup> secțiune, fie de 1,5... 2,5 cm<sup>2</sup> tolă ferosilicicu. Primarul, și într-un caz, și în celălalt, va avea 1.500 de spire, bobinate cu conductor emailat de 0,08... 0,12 mm diametru. Secundarul va avea în ambele cazuri 2×400 de spire, bobinate cu conductor emailat de 0,15... 0,25 mm diametru. Nu este necesar să se facă un bobinaj bifilar al secundarului, așa cum se recomandă preten-

tios în unele lucrări. În schimb, se recomandă întărirea stratelor de izolație. În 200 de spire la primar, un strat bun de izolație între primar și secundar (trei straturi de foită parafinată sau pînză subțire uleiată). Bobinajul poate fi executat tip «mosor». La introducerea toalelor pe miez se va lăsa un întregier de 0,2... 0,3 mm. Transformatorul asamblat își va face o cutiță de tablă de fier. În vedere ecranării lui. Se poate folosi tablă de fier de la cutii de conserve, lipită cu cositor. Conexiunile transformatorului se vor trece printr-un orificiu al culiei.

Etajul final simetric este echipat cu două tranzistoare de putere de același tip, de dissipare 40... 80 wăți. Tipuri folosibile: OC 26, ASZ 15, EFT 239 sau echivalente. Tranzistoarele vor fi alese pereche, pe cît posibil cu același factor de amplificare ( $\beta=30-100$ ) și același curent inițial de colector. Felul de atac ales, cu transformator de defazare, permite să se evite defectarea etajului final prin derivă termică, tranzistorii finali fiind izolați din punct de vedere al componentelor continue de restul montajului. Tranzistoarele finale se monteză în mod obligatoriu pe radiatoare termice confectionate din aluminiu, alamă sau cupru, de 2 mm grosime. În figura 2 se dau cotele minime pentru radiatoare, de asemenea și pentru radiatorul diodei

de redresare. Radiatoarele pot fi executate și cu un gabarit mai mare; pentru tranzistoarele finale o suprafață de circa 100 cm<sup>2</sup> pentru fiecare este pe deplin satisfăcătoare. În etajul final și defazor există un circuit de reacție negativă, care reduce distorsiunile și largșește curba de răspuns, eliminând rezonanțele transformatorului defazor. Dacă la punere în funcțiune a montajului în difuzor se aude un zgomot musical puternic, înseamnă că circuitul de reacție acionează invers și trebuie să se inverseze sensul circuitului; pentru aceasta este suficient să se inverseze capetele primarului transformatorului de defazare. Tot la punerea în funcțiune trebuie să se regleze valoarea rezistenței notată 3 kilohmi, cu stelută, astfel ca nivelul audiției să scadă cam la jumătate. Micșorarea exagerată a valorii ei poate duce la autooscilația montajului.

Iesirea etajului final se face printr-un condensator, fără transformator de ieșire. Este foarte important ca la orice punere în funcțiune a montajului difuzorul să fie branșat, altfel tranzistoarele finale pot ieși din uz. Valoarea condensatorului de cuplaj cu difuzorul are o mare importanță, cu cît valoarea lui este mai mare, cu atât redarea frecvențelor joase este mai bună și puterea cedată difuzorului mai mare. În cazul unor

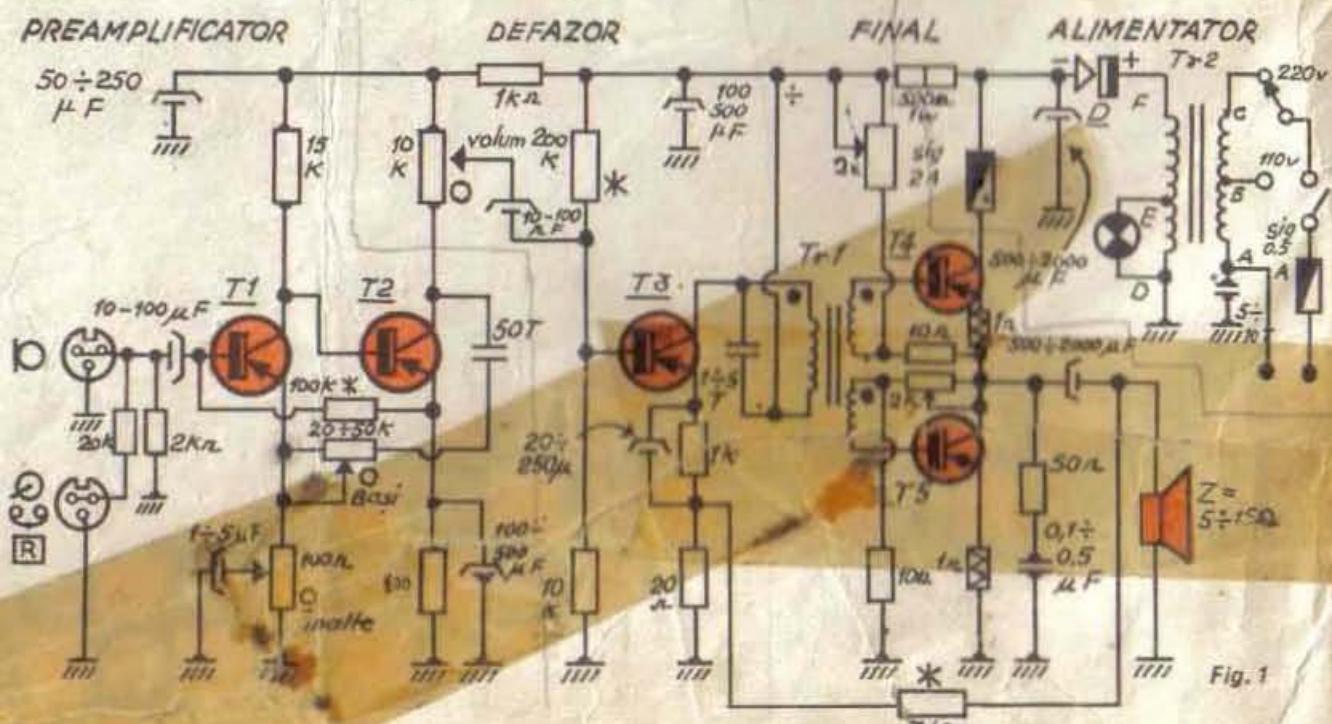


Fig. 1

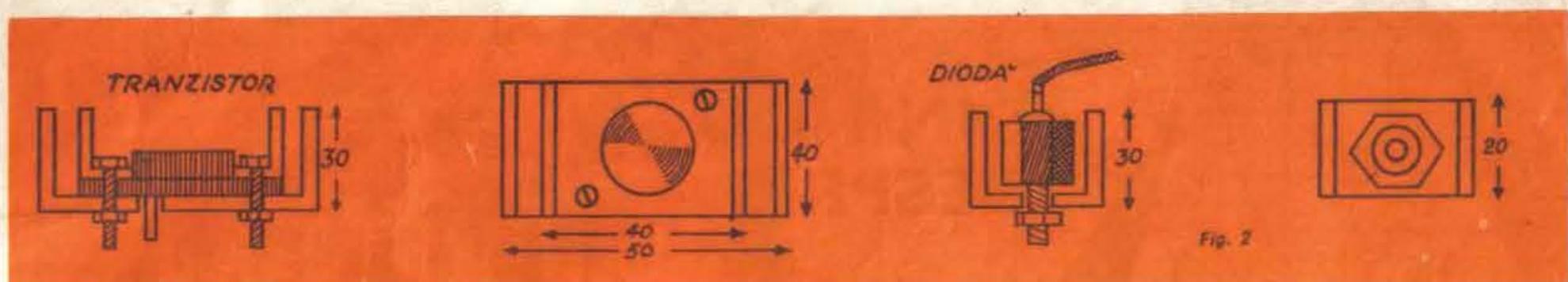


Fig. 2


tranzistoare care admit o disipație de 50 W, se poate obține 20 W la ieșire cu distorsiuni nemăsurabile. Etajul final poate fi echipat și cu tranzistoare puse în paralel, puterea nedistorionată crescând corespunzător. Puterea maximă cu 5% distorsiuni poate depăși 60% din disipație cu condiția folosirii unor radioatoare eficiente. Pentru protecția etajului final s-au luat o serie de măsuri. Astfel, în circuitul emitoarelor s-au dispus rezistențe de limitare a curentului, care măresc și stabilitatea termică. Rezistențele se confectionează din cîțiva centimetri de sîrmă de nichelină pentru rezău electric, înfășurată pe o bențiță de pertinax sau pe tubul unei rezistențe defecte. Valoarea nu este critică, poate oscila între 0,25...1,5 ohmi. Pentru a preînlăptina defectarea tranzistoarelor finale, în serie cu colectorul lui  $T_4$  este intercalată o siguranță fuzibilă de 2A, care se arde în cazul cînd din greșeală se deconectează difuzorul. În paralel pe circuitul de ieșire este dispus un grup RC, care are drept scop să ducă la masa eventualele frecvențe ultrasonice.

Redresorul este alcătuit din transformatorul de rețea  $T_{r2}$ , o diodă de putere și un condensator de filtraj. Pentru ca tot montajul amplificatorului să fie realizat sub o formă modernă, cu o înălțime de cîțiva centimetri, transformatorul se execută pe un miez cu limba centrală lată de 3...5 cm, înălțimea pachetului de tole fiind de 1,5...2,5 cm. Secțiunea miezelui va avea deci între 4,5 cm<sup>2</sup> și 12,5 cm<sup>2</sup>. Se va prefera o secțiune în jurul a circa 8 cm<sup>2</sup>, care convine și pentru realizarea amplificatorului în dublu exemplar pentru redare stereofonică. Pentru redare mono, în felul prezentat, un miez de 5...6 cm<sup>2</sup> este suficient. Pentru un miez de 8 cm<sup>2</sup>, lată datele de bobinaj: portiunea A-B sunt 720 de spire cu conductor de 0,3 mm; B-C sunt 600 de spire, 0,25-0,3 mm; secundarul are 33 de spire între punctele D-E (5 V alternativ, pentru alimentarea unui beculeț de 6V, folosit pentru semnalizarea funcționării amplificatorului) și 100 de spire între punctele E-F. În total, 20V, bobinat cu conductor emaiat de 1,2...1,5 mm diametru. Cu cît se va realiza mai plat transformatorul de rețea, cu atât tot amplificatorul va fi mai plat, fiind singura piesă mai voluminoasă care dictează dimensiunile aparatului. El va fi fixat în suportul amplificatorului prin prezoane sau suruburi, bobinajul distanțindu-se de fundul șasiului prin tuburi confectionate din tablă de aluminiu înrulată. Dioda redresoare va fi de orice tip de putere, care să reziste cel puțin la 2A. În lipsă se pot folosi jonctiuni valide de tranzistoare de putere defectate (baza legată la plus) sau chiar diode redresoare de tensiune mai mare, legate două în paralel, fără risc de defectare.

Condensatoarele de filtraj din toată ramura alimentării vor avea tensiunea de funcționare cel puțin de 25V, fiind recomandate condensatoare la o tensiune de funcționare de 35...70V, mai voluminoase, dar mai sigure. În cazul cînd amatorul nu are condensatoare de valoare mare, poate lega în paralel condensatoare de valori mai mici, pînă la realizarea capacitații dorite, ținînd seama și de volumul pe care-l ocupă. Restul condensatoarelor pot fi la tensiuni de funcționare între 12 și 14V. Rezistențele, în afara cazurilor notate în schemă, vor fi de 0,25...0,5W.


La punerea în funcție a amplificatorului se va veghea ca potențiometrele semireglabile, care asigură polarizarea etajului final, să aibă cursorul plasat la capăt, asigurîndu-se valoarea maximă de 2k $\Omega$ . La branșarea la rețea se va trece la măsurarea tensiunilor (pe preamplificator circa 16V, pe colector defazor circa 20V, pe colector tranzistor  $T_4$  circa 28...30V). În difuzor nu trebuie să se audă nici un fel de brum, cel mult un ușor flisol. Se trimite semnal la intrare și se regleză cele două potențiometre ale etajului final, astfel încît auditia să aibă un maximum de putere și claritate. Din regajul diferențiat al celor două potențiometre, trebuie ca între colectorul tranzistorului  $T_5$  și masă să se citească jumătate din tensiunea de alimentare a colectorului tranzistorului  $T_4$ . De justitatea acestor reglări depinde toată calitatea redării amplificatorului, mai ales la nivele reduse de audiere. Cu tranzistoare de tip obișnuit, cursoarele potențiometrelor trebuie plasate cam la jumătate. Odată regajul făcut, cursoarele se vor fixa cu cîte o picătură de vopsea. Se lasă amplificatorul să funcționeze fără semnal circa o oră. Radiatoarele tranzistoarelor finale trebuie să fie cu desăvîrșire reci, controlul se va face din timp în timp. În caz de încălzire, se va reface regajul polarizării etajului final. După aceasta se trece la verificarea valorii celor două rezistențe de polarizare notate cu steluță, la tranzistorul  $T_5$  și  $T_4$ . Reglarea se face pe semnal, pentru maximum de semnal nedistorionat. Se controlează manual lăptul dacă tranzistoarele respective nu se încălezesc. Ele trebuie să funcționeze total la rece.

Încă din realizarea părții mecanice a amplificatorului se iau măsuri pentru răcirea perfectă a montajului; astfel, șasiul amplificatorului va fi prevăzut cu orificii pentru circulația aerului, de asemenea capacul. Pre-amplificatorul se va ecrana asemenea transformatorului de fazare într-o cutie de tablă de fier, pentru evitarea cimpurilor magnetice parazitare date de transformatorul de rețea și cel de defazare. Se vor ecrana conexiunile care duc la bornele de intrare, la potențiometrele de volum și de corecție a tonului. Amplificatorul lucrează liniar între 30 și 15 000 Hz.

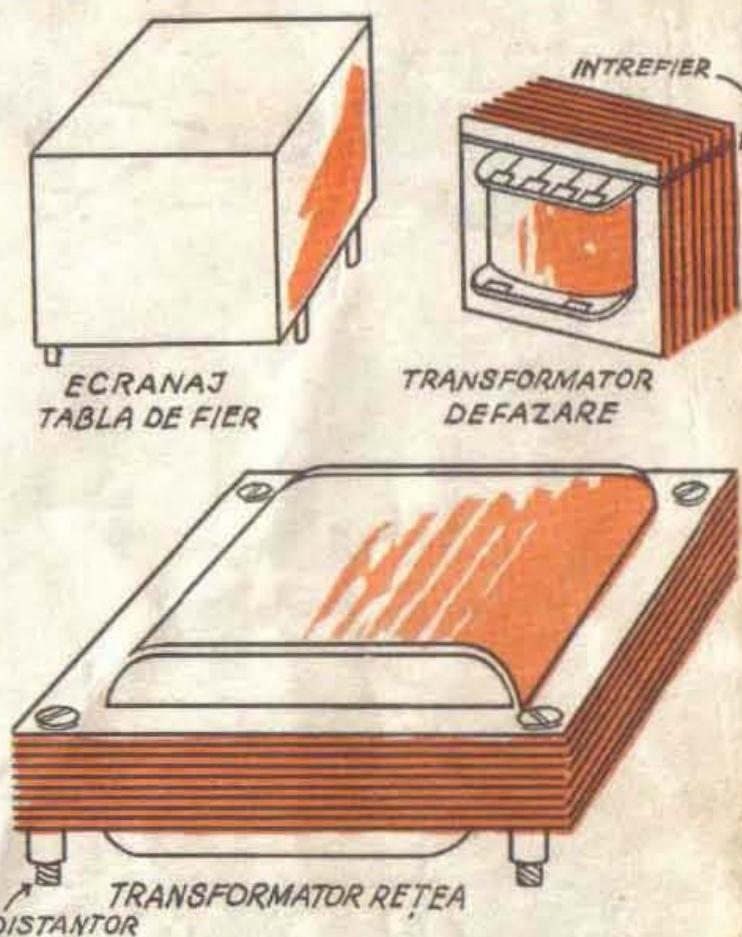

Așa cum s-a spus mai sus, amplificatorul poate fi realizat și în variantă stereo, prin dublare. Alimentatorul, deși este nestabilizat, poate face față unei asemenea modificări.

Amplificatorul poate fi realizat și sub o formă mai simplificată, cu o putere de redare de maximum 2W, alimentatorul fiind realizat cu un simplu transformator de sonerie (5—8V), toate condensatoarele putind fi la o tensiune de funcționare de 25V, tranzistoarele finale pot fi de tip mai mic, de 5...10W, pentru redarea de discuri, forma miniaturală a amplificatorului permitînd montarea, la un loc cu picupul, într-o mică valiză plată.

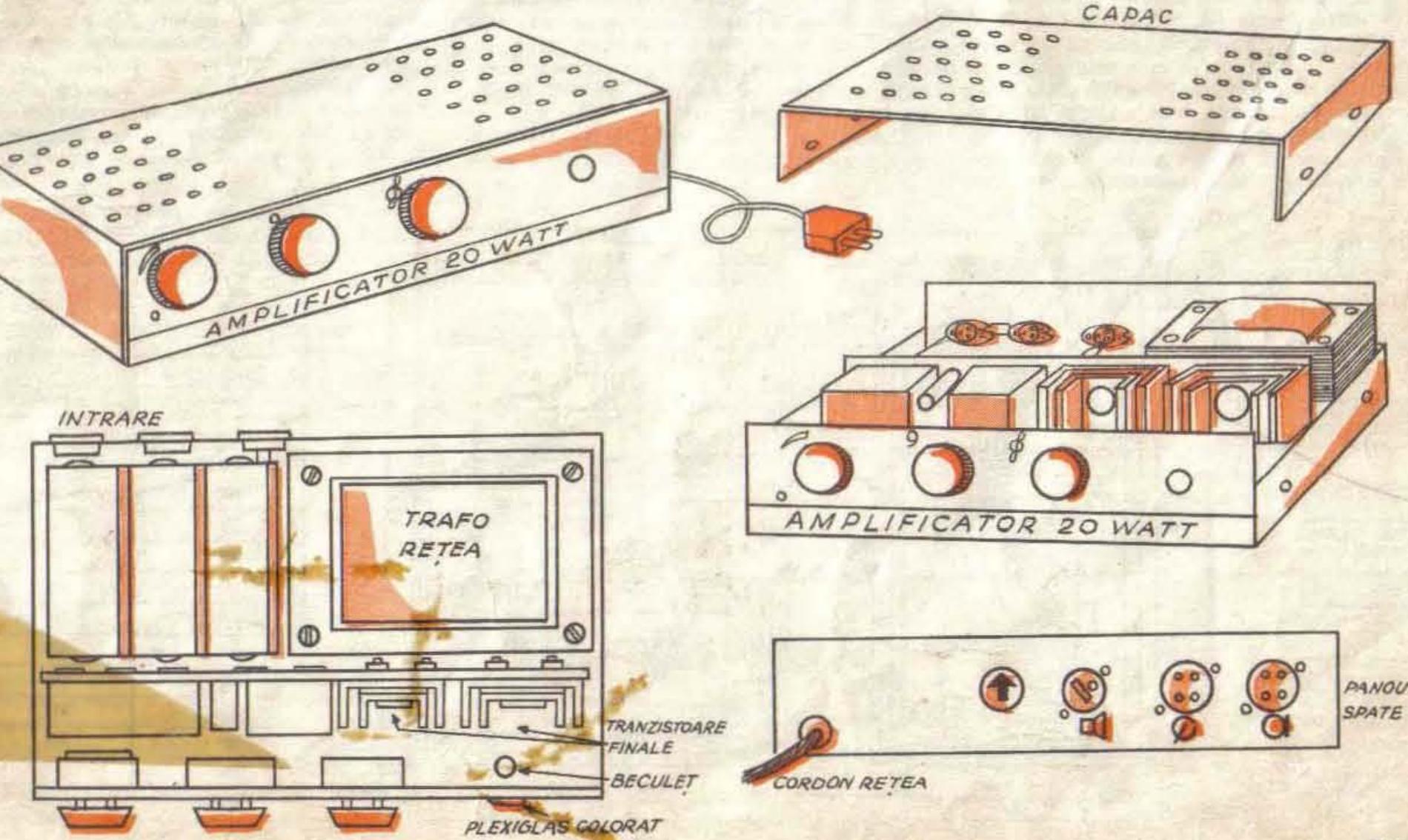

DIN NOU  
DESPRE:



# redarea acustică de înaltă calitate

NICOLAE GALAMBOS

Redarea electroacustică de înaltă fidelitate prin intermediul unui singur difuzor prezintă o serie de deficiențe, astfel încit, în vederea unor redări calitative, se folosesc cel puțin trei difuze. Gama de frecvențe se împarte în trei zone cu mijloace electronice, la redare folosindu-se difuze special concepute pentru gama de frecvență corespunzătoare: 1) bas; 2) medii; 3) înalte.

Cu ajutorul filtrelor corespunzătoare, se poate obține ca întreaga gamă de frecvențe să fie împărțită în zone, iar zonele să aibă frecvențe-limite de separație. Această separație se face în punctul de trecere de la un difuzor la altul. De remarcat că trecerea nu este bruscă, pentru a evita senzația unei atenuări artificiale.

În vederea unor redări calitative superioare, se construiesc aparate de radio cu mai multe difuze (2-5). Redarea la aceste aparate se face în condiții net superioare față de aparatele cu un singur difuzor, însă, datorită lipsei de spațiu, acest gen de execuție este un compromis din punct de vedere acustic, întrucât, datorită diferențelor de rezonanță, fiecare difuzor

ar trebui să aibă o cutie separată. Rezultatele cele mai bune se obțin cu ajutorul cutiilor separate calculate pentru difuzorul corespunzător (vezi numărul din mai 1971 al revistei noastre).

Pentru evitarea unor calcule complicate, în fig. 1 dăm schița unei cutii «Sonex». Fig. 2 reprezintă aspectul exterior al cutiei.

Cutia este făcută pentru redarea frecvențelor joase. Are avantajul unui randament foarte joase. Are avantajul unui randament foarte bun la o dimensiune redusă și posibilitatea folosirii unor difuze cu diametre diferite de cel menționat, având rezultate similare. S-a folosit un difuzor tip EAG H×403 spire (R.P. Ungară) cu  $\varnothing=30$  cm, 20W și frecvență de rezonanță de 36Hz. Impedanța este de  $15\Omega$ . Se pot folosi, la nevoie, și alte tipuri din cele care se găsesc în comerț pentru aparate de radio sau televizoare, având grija la adaptarea corespunzătoare a impedanței. Dintre difuzele românești recomandăm difuzorul de 4W pentru radioreceptorul «Modern».

Cutia «Sonex» este inspirată de la cutiile de difuze tip «Karlson», având însă unele

modificări care permit reducerea gabaritului, păstrând totodată calitatele. O parte din sunete (aproximativ peste 150Hz) ieș direct din cutie, o altă parte însă, în special sub 150Hz, vibrează în cele două camere de rezonanță 1 și 3 și au ieșire prin fantele 2 și 4. Fanta 4 seamănă cu o fanta de bass-reflex. Fanta 2 are ieșire prin portiunea exponentială. Această portiune ne amintește de o pînă hiperbolică, avind însă dimensiuni mult mai reduse. Curbarea fantei de dispersie este dată în coordonate xy în tabelul din fig. 1. Este deosebit de importantă execuția rigidă a cutiei pentru a evita o auto-rezonanță. Ciocnind peretele cutiei, n-are voie să dea un sunet de «lemn». În caz contrar, trebuie luate măsuri de rigidizare și cătușire cu materiale fonoabsorbante. Fig. 3 arată avantajele nete ale cutiei «Sonex» reieșite din măsurători.

Pentru redarea frecvențelor mijlocii și înalte s-au folosit difuze «Goodmans», tipul «MIDAX 100», de 24W —  $15\Omega$  și, respectiv, «TREBAX 100», de 25W —  $15\Omega$ .

## LEGENDĂ:

Materiale  
în secțiune

sită

lemn esență  
moale

lemn esență  
tare

panel sau  
tablă de desen

varfă

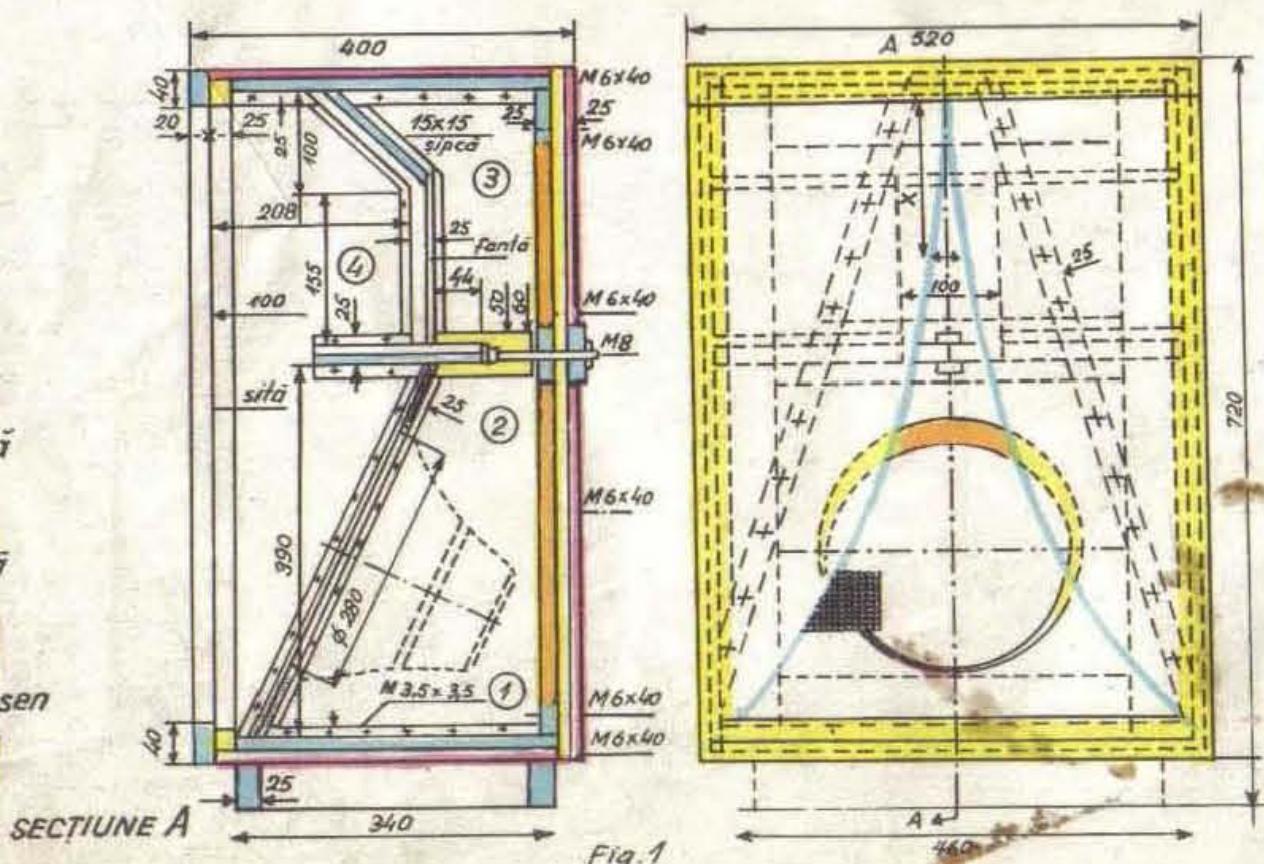


Fig. 4 indică schema executării cutiei pentru cele două difuzeoare. Cutia conține, de asemenea, și piesele filtrelor de bandă.

Fig. 5 prezintă schema de conexiuni a filtrilor, precum și rezultatul măsurătorilor. Frecvențe-limită de separație sunt de 750Hz și 3750Hz. Atenuarea filtrului este de 12dB/octavă.

Pentru cei care nu pot procura difuzeoarele menționate, recomandăm să execute cutia conform fig. 6, montând mai multe difuzeoare cu membrană din cele care se găsesc în comerț. Pentru tonuri înalte se recomandă un număr de două ori mai mare de difuzeoare ca pentru frecvențele mijlocii. Difuzeoarele electrostatice care se găsesc în comerț sunt recomandabile pentru tonuri foarte înalte și dau un rezultat excelent dacă sunt montate împreună cu difuzeoarele cu membrană. Atragem însă încă o dată atenția asupra importanței concordanței de adaptare a impedanțelor.

### SISTEME DE DIFUZOARE LA AMPLIFICATOARELE STEREOFONICE

În vederea obținerii unei impresii spațiale a muzicii, se folosesc aparate cu amplificatoare speciale cu două, patru sau chiar opt canale. Considerăm că principiile de bază ale înregistrărilor stereofonice sunt cunoscute și vom insista asupra sistemelor de difuzeoare în vederea redării stereofonice. În cele ce urmează, luăm în considerație sistemul stereofonic cu două canale — stînga (S) — dreapta (D) —, acest sistem fiind cel mai răspîndit la noi.

Fig. 7 indică modul obișnuit de așezare a sistemului de difuzeoare la o redare stereofonică cu două canale. Se observă că numărul cutiilor și, respectiv, al difuzeoarelor se dublează. Așezarea difuzeoarelor este informativă, întrucât acest lucru depinde atât de dimensiunile și proprietățile acustice ale camerei cât și de numărul și amplasarea auditoriului.

Cutia pentru sunetele joase, avind gabaritul cel mai mare și fiind totodată cea mai costisitoare, este unică (vă dăm o soluție pentru o singură cutie, cu un difuzor pentru sunete joase, comună pentru cele două căi), difuzeoarele pentru mijlocii și înalte rămînând separate pentru fiecare cale (vezi fig. 8, 9 și 10).

La amplificatoarele cu tranzistori, în punctele notate cu X se intercalează un condensator de  $500\mu F$ ; totodată trebuie avut grijă ca amplificatoarele să fie suficient de stabile la o sarcină capacitive.

Pentru a îmbunătăți caracteristicile sistemului, se pot atenua și mai mult frecvențele mijlocii și înalte care ajung la difuzorul de joase cu ajutorul unui lanț de filtre RC «trece jos».

Conform figurii 11, o secțiune (verigă) a filtrului RC «trece jos» constă din  $R_1$  și  $C_1$ , care asigură o atenuare de 6dB/octavă; dacă se pune în continuare secțiunea a două  $R_2 C_2$ , teoretic atenuarea ajunge la 12dB/octavă, însă  $R_2$  trebuie să fie de zece ori mai mare decît  $R_1$ , pentru evitarea unei interdependențe. Valorile RC se calculează după formula  $C = T/R$ , unde  $C$  = capacitatea în microfarazi;  $T$  = constanta de timp în secunde;  $R$  = rezistență în ohmi.

Dăm un tabel cu constantele de timp necesare pentru frecvențele-limită de separație. Înlocuind valorile în formulă, se calculează ușor valorile RC:

F(Hz)	T(μsec.)
60	2 700
70	2 300
80	2 000
90	1 800
100	1 600
125	1 300
150	1 100

Pentru obținerea unei atenuări și mai mari de frecvențe medii și înalte la difuzorul de joase, există și alte soluții, care sunt prea complicate și costisitoare, ajungind sau chiar depășind prețul unui difuzor pentru frecvențe joase, astfel încât nu mai prezintă nici un interes să le prezentăm.

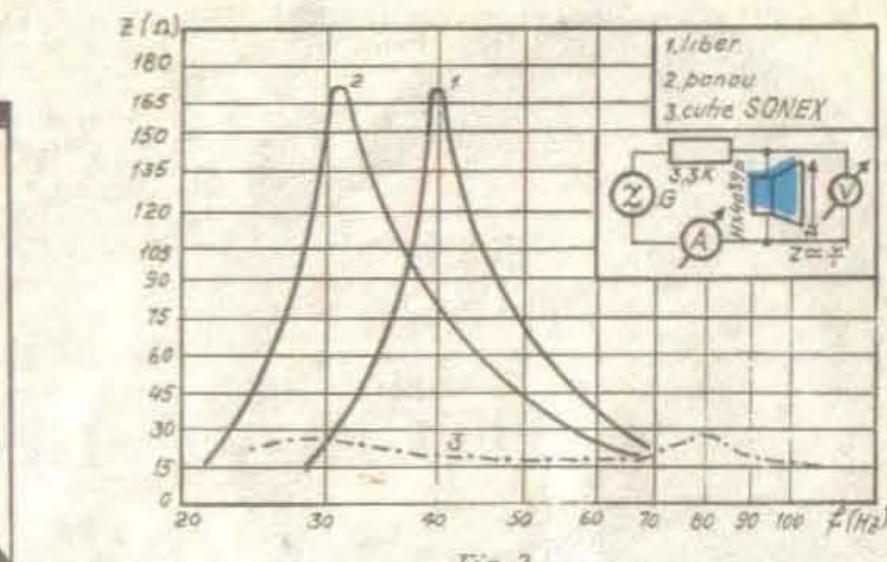


Fig. 3

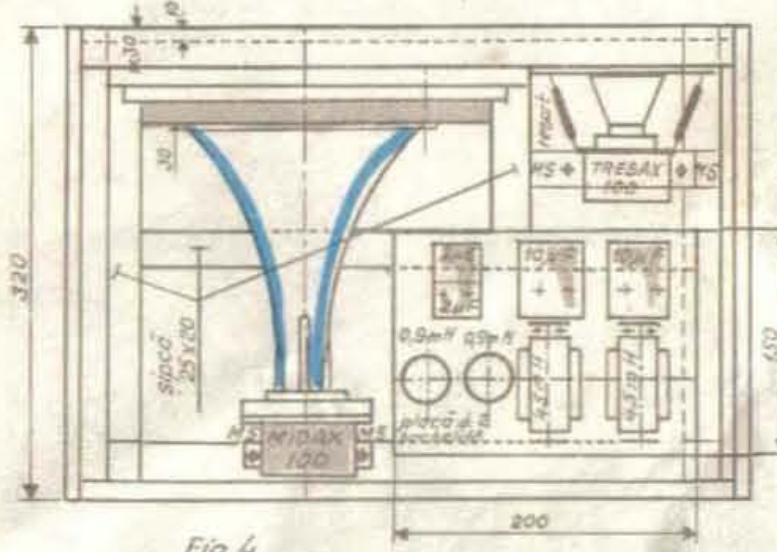


Fig. 4

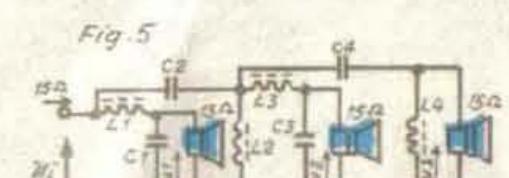


Fig. 5

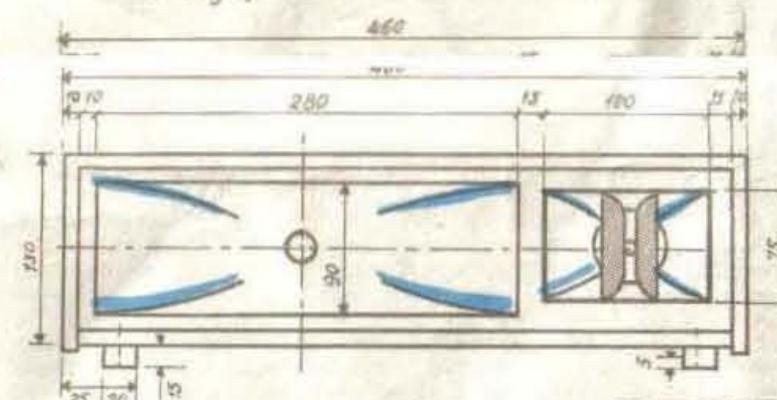


Fig. 6

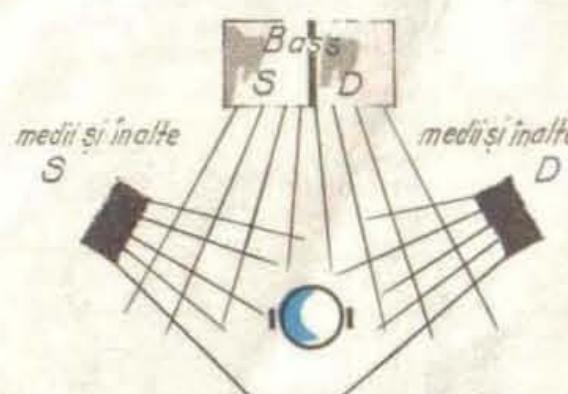


Fig. 7

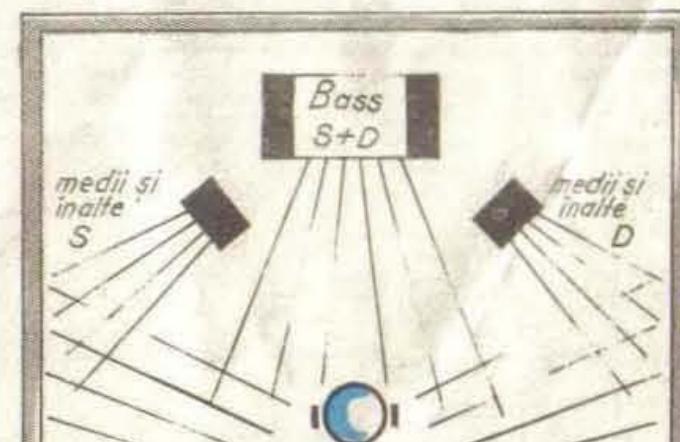


Fig. 8

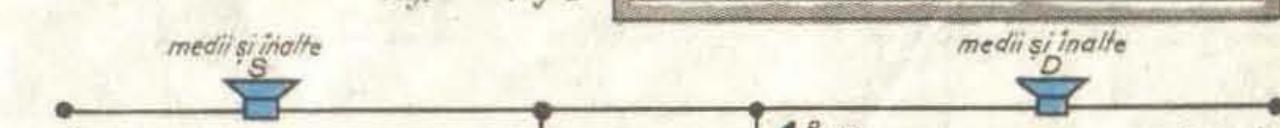


Fig. 9

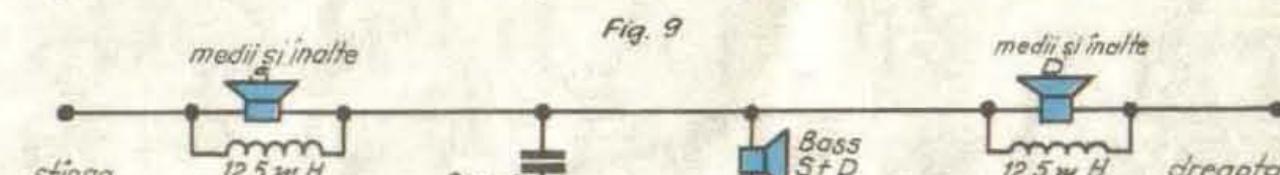


Fig. 10

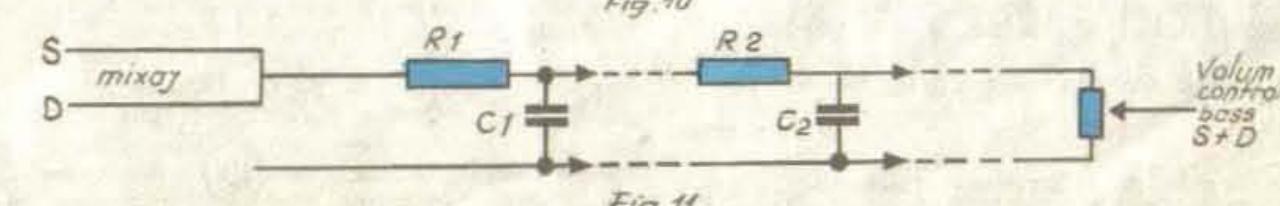


Fig. 11

**AM  
PRIMIT  
DE LA  
CITITORI**

# **CONVERTOR PENTRU BENZILE DE RADIOAMATORI**

DRĂGAN ALIODOR

Folosirea convertoarelor duce la mărirea sensibilității și selectivității receptoarelor, în special pentru benzile cu frecvențe mai mari, cum sunt cele de 14, 21, 28 MHz și, uneori, 144 MHz.

Converterul nu este altceva decât un etaj schimbător de frecvență la ieșirea cărula găsim o frecvență intermediară de o valoare mai ridicată (în general, de ordinul a 1 500-1 600 KHz). Receptorul propriu-zis se acordă cu circuitele de intrare pe această frecvență intermediară. Folosirea aparatului îmbunătățește simțitor.

tor raportul semnal parazit, respectiv sensibilitatea, și elimină frecvențele imaginii supărătoare în benzile de radioamatori.

Converterul din figura alăturată este simplu și folosește un singur tub electronic, triodă-hexodă tip ECH 81, la care trioda îndeplinește funcția de oscillator.

local, iar hexoda de schimbător de frecvență (mixer). Transformatorul de frecvență intermediară este compus din bobinele  $L_5$  și  $L_6$ .  $L_5$  este o bobină obisnuită pentru unde medii, de preferință pe miez de fer-

cart. Ea poate fi confectionată pe un miez obișnuit de ferocart și are 75 de spire. Din conductor de cupru emailat cu diametrul de 0,15 mm L<sub>4</sub> se bobinează în sănțul central al carcasei și are 20 de spire din conductor și diametrul de 0,2 mm, acordul pe frecvență intermediară dorită între 1 400 și 1 500 KHz se face cu ajutorul condensatorului trimer CT, de 100 pF.


Bobinile se realizează pe carcase de 30 mm diametru, cu conductor de cupru emailat, cu diametrul de 0,6 mm, cîte două pe aceeași carcasa, și anume: L<sub>1</sub> cu L<sub>2</sub> și L<sub>3</sub> cu L<sub>4</sub>, distanța dintre bobinaje fiind de 2 mm. Bobinile sunt schimbătoare, fiind montate în culegători de tuburi electronice.

**Acordul pe diferite frecvențe, cuprinsă în cadrul benzilor de radioamatori, se face cu ajutorul condensatoarelor variabile pe un ax CV<sub>1</sub>, CV<sub>2</sub>, de 100 pF fiecare. Alimentarea convertorului se face de la redresorul receptorului. Legătura între ieșirea convertorului și antena receptorului se face printr-un cablu coaxial cu impedanță de 75Ω, cu o lungime maximă de 50 cm.**

Reglarea convertorului este simplă; se acordează receptorul între 1 400 KHz și 1 500 KHz, într-un punct unde nu se aude niciodată o emisie, punct ce se notează, deoarece rămâne definitiv.

Se ajustează condensatorul trimer CT, pînă se obține maximum de zgomot de bandă în difuzorul receptorului. Se introduc bobinile corespunzătoare benzii dorite și se conectează antena la convertor. Apoi, fie cu ajutorul unei heterodine, fie al unor stații cu frecvență cunoscută, se reglează trimerul CT, pînă ce banda respectivă poate fi acoperită în întregime prin variația de capacitate a celor două condensatoare variabile pe un ax. După acestea se reglează trimerul CT, pînă la maximum de semnal, apoi este suficientă manevrarea condensatoarelor variabile pentru recepție diferențială.

Banda	Număr de spire			
MHz	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	L <sub>3</sub>	L <sub>4</sub>
3,5	8	40	25	6
7	6	28	16	4
14	5	15	9	3
21 și 28	4	7	4	2

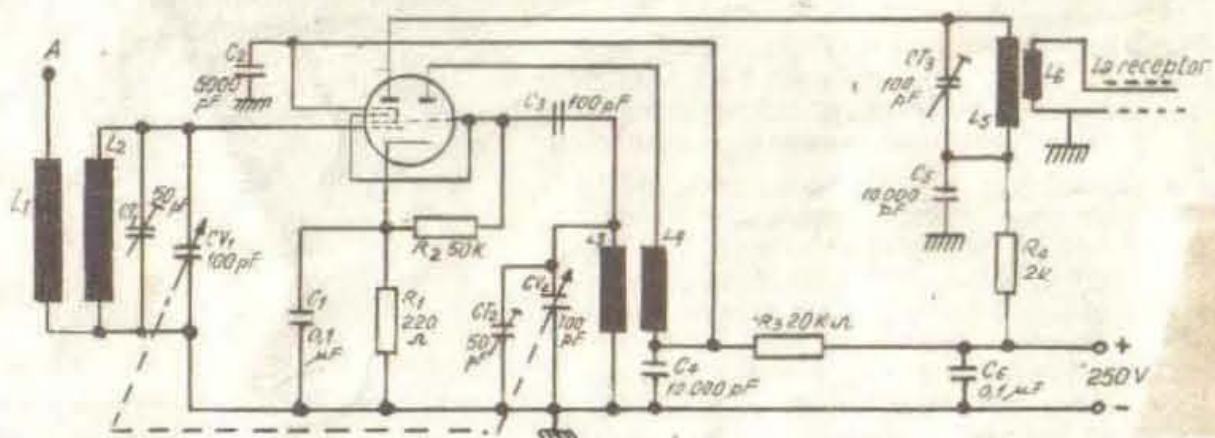

# **TELE- COMANDA ACUSTICA'**


Ing. M. ZAMFIR

Amatorilor de automatizări le prezentăm schema unui dispozitiv de telecomandă cu 4 canale care funcționează în spectrul frecvențelor acustice, dispozitiv ce poate fi utilizat într-o combină muzicală, la comanda unor machete sau jucării.

Semnalul acustic este recepționat de microtonul piezoelectric M și amplificat de tranzistorii T<sub>1</sub>, T<sub>2</sub>, T<sub>3</sub> (amplificatorul de audiofreqvență). Ieșirea amplificatorului este cuplată la patru filtre LC, acordate fiecare

pe cite o frecvență de telecomandă. Frecvențele de telecomandă sunt: 1 650 Hz, 2 250 Hz, 2 750 Hz și 3 250 Hz.

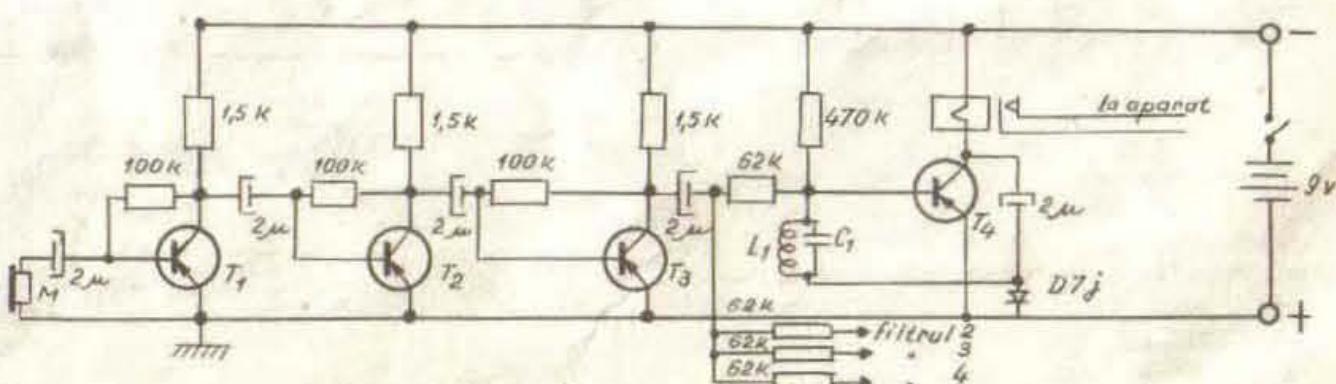Fiecare semnal dă naștere, la bornele filtrului, unei tensiuni ce se amplifică prin tranzistorul  $T_4$ , se redre-



# PLACAREA CU FOLII METALICE

GHEORGHE UNGUREANU

Datorită avantajelor cablajelor imprimate, tot mai mulți radioamatori adoptă procedee moderne la realizarea construcțiilor lor.

Suportul izolant este un material fenolic stratificat cu umplutură de hirtie (pertinax), cu țesătură de bumbac, sticlă etc. sau alte materiale izolante, de obicei termorigide. Grosimea uzuale a suportului izolant este de 0,8; 1,6; 2,4 sau 3,2 mm.

Folie metalice pentru acoperirea suportului izolant, de regulă din cupru, au o puritate mare, porozitate mică și o grosime variind între 0,035 mm și 0,135 mm.

Procedeele de metalizare chimică constau în reducerea unei sări a metalului ce urmează a fi depus, cu ajutorul unui agent reducător energetic. Reducerea se face chiar pe suprafața suportului izolant și pentru îmbunătățirea aderenței stratului metalic sunt necesare sablarea și degresarea suportului izolant.

Dintre metodele chimice de reducere a metalului se poate folosi argintarea prin procedeul oglinii de argint, folosind ca soluție o sare complexă amoniacală de argint, care se reduce cu glucoză, formaldehidă sau sulfat de hidrazidă, procedeu cunoscut de radioamatori și poate experimental cu alte ocazii și asupra cărula nu mai insistă.

Se poate realiza însă și cuprare chimică, procedeu mult mai economic. Aceasta se bazează pe reducerea licoarei Fehling cu aldehidă formică în condițiile următoare: placă izolantă, săbită (asperizată) și degresată, se introduce pe fundul unui vas emailat, potrivit ca mărime. În care vărsăm o soluție de sulfat de cupru (piatră vinătă), apoi peste ea o soluție de tartrat alcalin (de exemplu, sare Seignette), oprindu-ne exact în momentul formării oxidului hidratat, care, format la început, se rediziște în întregime. Adăugăm aldehidă formică (formalină) în cantitate destul de mare (formalină în exces acceleră reacția de depunere), inclinăm de cîteva ori vasul, apoi încălzim soluția pînă apare arămirea. Din această clipă dăm vasului o mișcare de rotație și precipitația cuprului se continuă singură. Stratul de cupru obținut se depune pînă la grosimea necesară și prezintă culoarea aramei lustruite.

Pentru cuprarea chimică se mai poate folosi și următoarea soluție:

Carbonat bazic de cupru proaspăt precipitat – 180 g  
Glicerina de 94% – 180 g

Sodă caustică soluție de 20% – 1 litru

Pentru reducerea și depunerea chimică a cuprului, în soluția obținută de culoare albastră închisă, se adaugă o soluție de 40% aldehidă formică. Se procedează ca mai sus, iar depunerea va dura 20-30 de minute.

Pentru obținerea carbonatului bazic de cupru se dizolvă în apă cca 250 g sulfat de cupru, se încălzește soluția pînă la 40-50°C și se adaugă o soluție concentrată și caldă de carbonat de sodiu (sodă de rufe calcinată) pînă la compierea decolorare a soluției. Precipitația verde de carbonat de cupru formată se separă prin decantare.

Procedeele chimice descrise prezintă dezavantajul că stratul metalic obținut are o aderență destul de slabă pe suportul izolant în cazul cînd decuparea și asperitatea nu au fost făcute bine.

Procedeul electrochimic de obținere a foliilor de cupru și lipirea acestora pe stratul izolant cu un adeziv, deși la prima vedere pare un procedeu complicat, este în realitate foarte simplu, economic și productiv.

Obținerea foliilor de cupru constă în depunerea

unei strat de cupru electrolitic pe o placă metalică curată, perfect dreaptă, denumită matriță. Placa metalică (catodul) folosită ca matriță împreună cu o placă de cupru (anodul) plasată față în față la o distanță de 2-3 cm se introduc într-un vas de sticlă sau material plastic (electrolizor) ce conține un electrolit acid.

Un procedeu original și interesant, conceput de subsemnatul, constă din înlocuirea anodului de cupru sub formă de placă cu un anod improvizat dintr-un strat de deseuri de cupru (span, sîrmă, resturi) de dimensiuni diferite, curățite bine în prealabil, care se astern uniform pe fundul unui vas corespunzător (eventual, o chiuvetă fotografică încăpătoare), făcîndu-se un contact electric cît mai bun. Matrița metalică (catodul) se va plasa orizontal, bine fixată, deasupra stratului de deseuri, păstrîndu-se o distanță și un paralelism corespunzător. La acest procedeu metalul se va depune pe matriță circulînd de jos în sus, impuritățile rămînînd în soluție, stratul metalic depus va fi foarte pur și compact, ceea ce va mări și mai mult valoarea acestui procedeu economic.

Ca matriță metalică pentru depunerea peliculei de cupru (catodul) se poate folosi o placă de otel, cupru, aluminiu, plumb. Pregătirea suprafetei metalice constă în obținerea unei pelicule pasive separate, pentru ca foile de cupru să se poată desprinde cu usurință. Matrițele de otel sau cupru se tratează cu sulfură de sodiu, se oxidează sau se freacă cu o soluție de 0,1% ceară în benzina. Otelul inoxidabil, suprafetele chrome, aluminiu sau plumbul formează pelicula separată naturală și nu necesită nici un tratament de pasivizare.

Pentru depunerea cuprului se folosește un electrolit acid, foarte accesibil, avînd următoarea compoziție și următorul regim de lucru:

Sulfat de cupru (piatră vinătă) – 200-250 g/litru  
Acid sulfuric concentrat – 50-70 g/litru  
Temperatura de lucru – 15-25°C  
Densitatea de curent – 1-5 A/mp.

Viteza de depunere a cuprului la o densitate de curent de 1 A/mp este de 12,5 microni pe oră, iar la 2 A/mp este de 25 de microni pe oră s.a.m.d., totuști o mărire a densității de curent peste limita prescrisă nu este recomandabilă. În condițiile unui amator declin dacă se obține un procedeu de agitare a electrolitului prin barbotare. Cunoscînd această regulă de depunere a cuprului în funcție de densitatea de curent, grosimea stratului de cupru necesară se poate stabili în prealabil prin calcul în raport cu durata electrolizei.

După obținerea foilei de cupru, aceasta se desprinde cu grijă de pe suprafata catodului, se spală, se usucă, se lipsește de placă izolatoare și se presează puternic pînă la evaporarea solventului din adeziv.

Adezivul folosit nu trebuie să aibă proprietăți fizice, mecanice, termice și electrice mai slabe decît suportul izolator și nu trebuie să aibă efecte corosive asupra foliei de cupru.

Stratificatele placate cu metal trebuie să satisfacă anumite cerințe impuse de condițiile de exploatare, ca: rezistență la dezlipire a foliei de cupru de pe stratul izolator; rezistență la socul termic produs în cazul lipiturilor cu cositor; caracteristicile electrice referitoare în special la suportul izolant; planeitatea și starea suprafetelor de cupru și a suprafetei neacoperite cu cupru.

Dacă se lucrează cu materiale corespunzătoare și conform indicațiilor, se vor obține stratificate placate de bună calitate, în cantități suficiente și la un preț de cost redus, oferind experimentatorului satisfacții deosebite.

## aparat universal cu tub cu neon

Teh. I. MIREA

Așa cum am arătat în numărul trecut al revistei noastre, construcția unor aparate cu tub cu neon este simplă și ușor de realizat de orice amator. Astăzi vom prezenta un aparat universal de încercare ce necesită 6 bucce radio și un tub cu neon. Ca tub cu neon se 6 bucce radio și un tub cu neon. Ca tub cu neon se recomandă tubul sovietic de tip MH-3 sau orice alt tub cu neon cu tensiunea de aprindere de 60-80 V. Schema aparatului este simplă (fig. 1). Aparatul se va monta într-o cutie de tablă sau plastic cu dimensiunile  $10 \times 10 \times 3$  cm. Lateral se vor monta bornele 1-1', iar pe partea superioară A, B, C, D și becul cu neon. Cu acest aparat se pot face mai multe probe:

— **Încercarea condensatoarelor.** La bornele A-B se va conecta o rezistență R de  $10\text{ k}\Omega$ , iar la bornele CD condensatorul  $C_x$  care se încercă (fig. 2). La intrare se aplică tensiunea continuă  $E_a = 80$  V. Initial se conectează rezistența R și tensiunea de alimentare. Apoi se conectează condensatorul  $C_x$ . Dacă condensatorul este bun, atunci becul cu neon se aprinde un timp, după care el se stinge. Cu acest sistem se pot încerca condensatoare cu valoare mai mare de 3 nF.

Cu cît crește valoarea condensatorului, cu atât crește și timpul cît este aprins becul cu neon. În cazul cînd condensatorul este scurt-circuitat, becul cu neon rămîne tot timpul aprins, iar cînd condensatorul este întreîntrerupt, becul cu neon nu se aprinde de loc.


intrerupt, becul cu neon nu se aprinde de loc.

— **Încercarea bobinelor și transformatoarelor.** Pentru bobinile cu inducție nu prea mari se face montajul din fig. 3. În care între bornele C și D se face un scurtcircuit. La conectarea tensiunii  $E_a = 80$  V, în

bobina L apare o tensiune contracorrentă autoinductiei, tensiune ce duce la aprinderea becului cu neon. În cazul cînd bobina nu este întreîntreruptă sau cînd ea nu are un număr de spire în scurtcircuit, la conectarea sau deconectarea lui  $E_a$  becul cu


neon se aprinde pentru un timp foarte scurt. În caz contrar, becul cu neon nu se aprinde. Pentru bobine cu inducție mai mari, la care tensiunea contracurrentă este mare, se montează rezistența  $R_2$  pentru a proteja tubul cu neon. Cu acest sistem se pot măsura și înfășurările releeelor.

(Vă urmă)

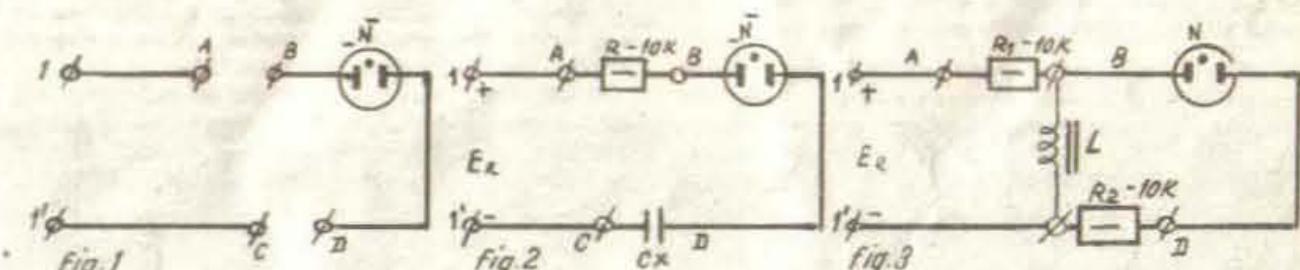
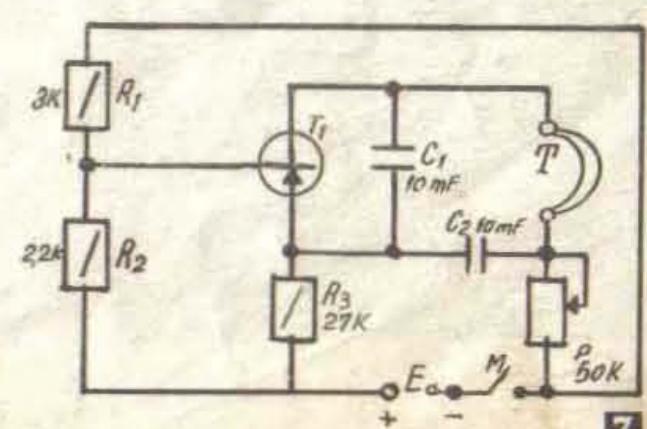
## MANIPULATOR PENTRU ALFABETUL MORSE

Pentru a invăta alfabetul Morse, prezentăm cititorilor noștri un oscilator cu frecvență de lucru de circa 1 kHz. Este schema unui oscilator simplu RC cu un tranzistor de tip OC 72, EFT 121-123, EFT 321-323, 16A, AC 122 etc. Montajul se alimentează de la o tensiune de 3-6 V, furnizată de la rețea sau baterie. Pentru audiere se va folosi o pereche de căști. Montajul funcționează cînd manipulatorul M este apăsat. Întregul montaj se poate realiza într-o cutie mică de material plastic, pe o placă de circuit imprimat sau de pertinax pe care s-au fixat capse.



sează prin dioda D7J, ajungind la baza tranzistorului  $T_1$ , o tensiune și mai mare; în felul acesta currentul de colector crește mult și reful R își atrage armătura.

Bobinele L sunt confecționate pe inele de ferită cu diametru exterior de 18 mm, avînd 650 de spire din Cu-Em 0,1 mm.

Capacitatea montată în paralel pe bobină stabilește frecvența de rezonanță a fiecărui filtru și va avea următoarele valori:

$C_1 = 0,033 \mu\text{F}$ ;  $C_2 = 0,015 \mu\text{F}$ ;  $C_3 = 0,01 \mu\text{F}$ ;  $C_4 = 6,800 \mu\text{F}$ .


Tranzistorii folosiți sunt de tipul EFT 353 sau T1 13 cu  $\beta$  mai mare de 30. Se vor folosi relee cu rezistență internă de  $100-300\Omega$ .

Ca sursă de semnal la emisie se poate folosi un fluier, semnalul de la un generator AF sau fluierul propriu.

Montajul se execută pe circuit cît mai compact, preferabil imprimat, și se alimentează de la o sursă de 9 V (două baterii de 4,5 V).

În schema alăturată a fost desenat un singur canal, restul fiind identice ca schemă.

# RADIO

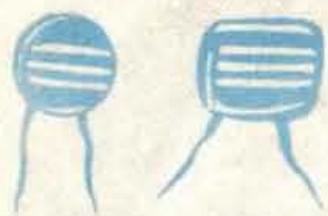

# ÎNCEPĂTORI

# SI AVANSAȚI

## RADIORECEPTOR PENTRU ÎNCERCAT TRANZISTOARE

Ing. O. D. GEORGESCU

Un mare număr de radioamatori construiesc mon-

Un mare număr de radioamatori construiesc mon-  
taje cu tranzistoare, dar nu totdeauna pot să obțină rezultate optime din lipsa unor instrumente de măsură specializate, cel puțin un avometru și un incercător de tranzistoare. Montajul prezentat mai jos permite verificarea rapidă a tranzistoarelor direct pe radioreceptie, permitind, prin comparație, sortarea lor după factorul de amplificare și după grada de funcționare în radiofrecvență sau audiofrecvență.

Montajul este construit după schema din figura 1. Este un clasic receptor radio, cu amplificare directă, care folosește tranzistorul  $T_1$  în funcție de amplificator de radiofrecvență aperiodic, cu ieșire pe rezistență, o celulă de detectie cu dublare de tensiune, în care funcționează două diode punctiforme și un etaj amplificator de audiofrecvență cu tranzistorul  $T_2$ . Pentru auditie se folosește o cascadă radio cu impedanță de 500–4 000 ohmi.

Radioreceptorul se montează fără tranzistoare și una din diode, acestea urmând să fie branșate în niște borne tocmai în vederea verificării lor.

Montajul propriu-zis este alcătuit cu o foarte mare tolerantă în ceea ce privește alegerea valorilor pieselor, în limitele indicate obținându-se randament optim, fără a avea nevoie de valori ultraprecise. Cele două potențiometre de  $1 M\Omega$  servesc la reglarea polarizării bazelor tranzistoarelor care se testează. Este posibilă schimbarea valorii lor între 0,25 și  $2 M\Omega$ , alegind în sensul unei valori mai mici a potențiometrului o rezistență între bază și masă de valoare mai mică — în preajma a  $5 K\Omega$ ; în cazul unei valori mari a potențiometrului, rezistența va avea o valoare mare. Deoarece sensibilitatea receptorului cu amplificare directă este redusă, ca la orice tip de aparat din această familie, s-a renunțat

la folosirea unui condensator de acord variabil și

la folosirea unui condensator de acord variabil și la folosirea unui comutator de gamă, preferindu-se acordul fix, prin condensatoare comutabile, pe cele trei frecvențe mai uzuale la noi în țară, două în gama de unde medii și una în gama de unde lungi.

Antena este o bară de ferită cu secțiune rotundă sau dreptunghiulară, cu o lungime minimă de 7 cm. Pe această bară de ferită, deasupra unei carcase subțiri din hirtie rulată, se bobinează 150 de spire cu conductor de 0,08... 0,15 mm cu orice fel de izolație, spiră îngă spiră. Bobinajul se plasează spre un capăt al barei de ferită. Aceasta este bobina  $L_1$ . Ea se acordează fix, pe cele trei frecvențe, prin condensatoare a căror valoare se va determina experimental, între 100 și 700 pF. Această determinare se va face cu ajutorul unui condensator variabil, înlocuindu-se apoi condensatorul variabil cu condensatoare fixe sau grupe de condensatoare plasate în paralel; de exemplu, pentru 175 pF, necesar într-un caz, se pun în paralel condensatoare de 100+50+25 pF. Acordul nefiind prea critic, valorile sunt ușor de determinat și de sortat. Condensatoarele trebuie însă să fie de bună calitate.

În cazul regiunilor unde cimpul de radiofrecvență este slab din cauza condițiilor geografice sau în cazul blocurilor din beton armat, se poate branșa o antenă exterioară la borna A, eventual borna A poate fi legată la rețea de alimentare cu curent electric, rețea jucind rolul de antenă. Condensatorul din circuitul antenei în acest caz trebuie să aibă tensiunea de funcționare la cel puțin 500 V.

Bobina  $L_2$ , de cuplaj, se bobinează peste bobina  $L_1$  și va avea 10...15 spire, cu același tip de conductor.

În rest, montajul nu mai merită comentarii, fiind deosebit de simplu de înțeles și executat,

în figura 2 este arătat un etaj final pentru auditie în difuzor. Prin folosirea lui nu mai este necesar să se folosească casca. În etajul final se folosesc orice tip de tranzistor de mică putere, de 150–300 de miliwati, probat în prealabil. Rezistența de polarizare, notată cu steluță, se tatonează la punerea în funcționare. Transformatorul de ieșire poate fi de orice tip, fie pentru montaj finale cu tranzistoare (în acest caz se vor desface totele și se vor asambla la loc E + I, cu un întreg dintr-o bentă de hirtie), fie format mai mic de la un radioreceptor cu tuburi. Difuzorul poate fi de orice tip, se va prefera un format miniatură, cu toate că are un randament mai slab, din cauza volumului mai redus pe care-l ocupă. Locul difuzorului în caseta aparatului va fi în spatele casetei sau pe fundul ei, sunetul trecind printr-o rețea de mici orificii.

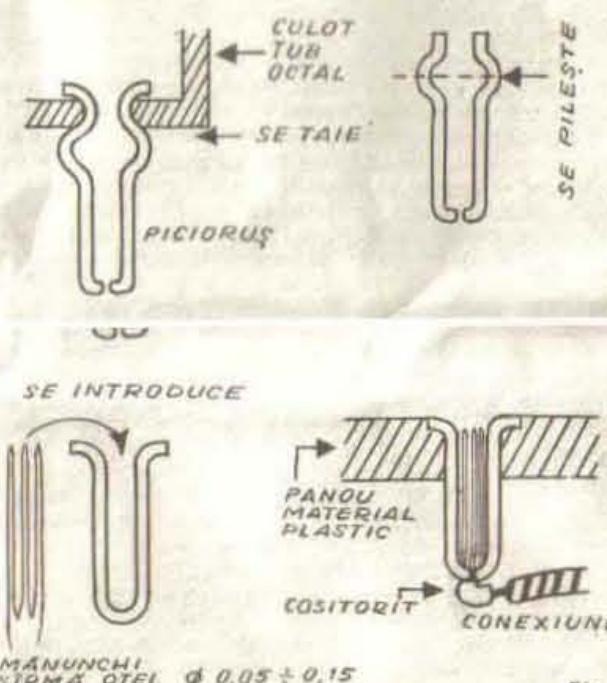


Fig. 3

Alimentarea se face de la o baterie de 9 V. Durata de funcționare, în cazul testării de tranzistoare, durează peste un an de zile. Ea poate fi înlocuită cu două baterii plate de lanternă legate în serie, care ocupă, ce-i drept, un spațiu mult mai mare.

În figura 3 se arată felul cum pot fi realizate conexiile pentru branșarea tranzistoarelor și diodei. Se folosesc tubuletele-piciorușe ale unui culot de tub electronic octal, în care se introduc mânușuri de sârmă subțire de otel, care permit contacte sigure.

În figura 4 este arătată o variantă posibilă de realizare a casetei aparatului. Ea se asamblează prin lipire cu soluție de polistiren dizolvat în tiner, din material plastic de 2...5 mm grosime. După decupare și lipire, se slefuiește cu șmirghel și se poate vopsi cu lac nitrocelulozic (Duco, Novolin) sau se pensulează cu tiner, care îi dă un aspect marmorat. Notajile pe casetă se pot face în două feluri, fie prin pirogravură (bavurile se îndepărtează cu șmirghel), cu vopseirea traseului gravat cu vopsea nitro diluată, totă operația cerind deosebită îndemânare, fie prin

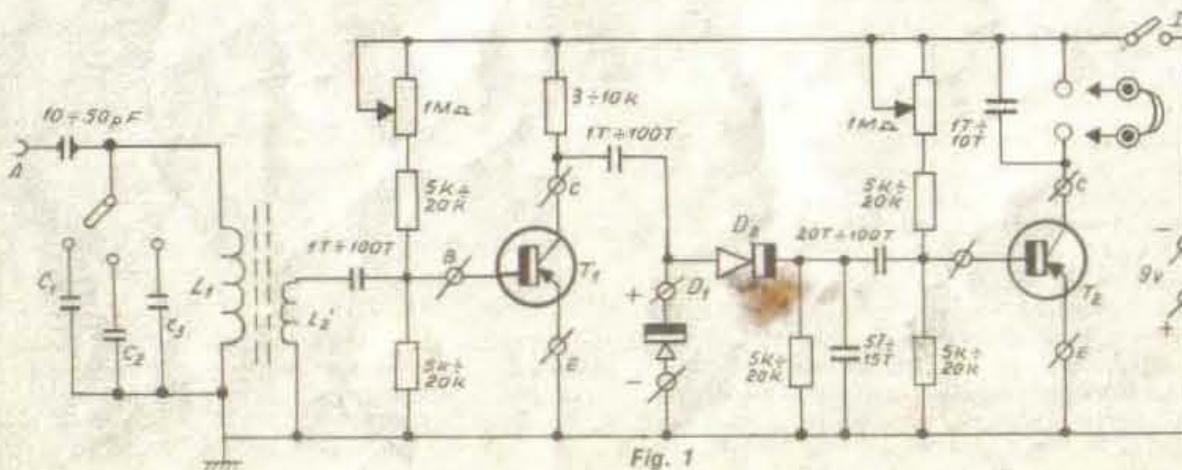


Fig. 1

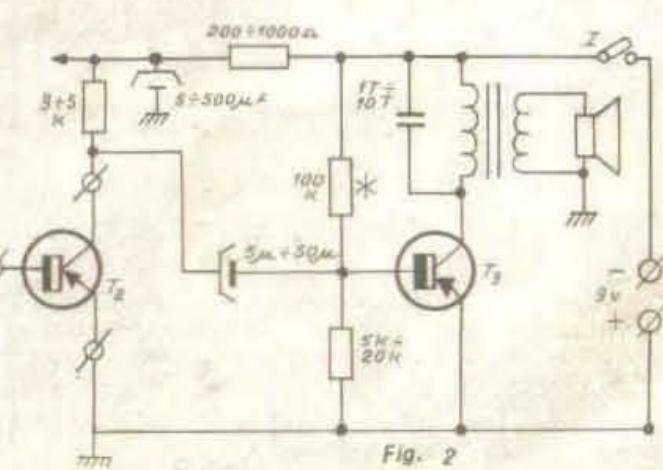


Fig. 2

# CONSULTTEE TV

notare cu tuș negru sau colorat, pe suprafață frecată cu șmirghel în prealabil, peste care se pensulează tiner, inscripțiile fiind protejate și avind aspectul de gravură. Este bine ca înainte de a trece la marcarea aparatului cu inscripții amatorul să facă probe separate pe bucăți de plastic. În nici un caz nu este de dorit să se confectioneze cutia aparatului din metal sau să se vopsească cu vopsea metalizată, din cauza complicării problemelor de izolație și a ecranării barei de ferită.

Pentru început se fixează două tranzistoare și o diodă despre care amatorul are certitudinea funcționării lor. Se branșează tranzistorul de radiofrecvență în bornele respective, de asemenea, tranzistorul al doilea — care poate fi de orice tip, dioda se branșează la rîndul ei respectând polaritatea. Potențiometrele pentru reglarea polarizării vor fi plasate la jumătatea cursei. Dacă montajul a fost corect executat, cind se rotește condensatorul variabil, vremelnic branșat la bornele bobinei  $L_1$ , se recepționează postul local. Rotind potențiometrele de polarizare, se obține maximum de audiere, care, în cazul montajului de față, cu tranzistoare cu amplificare medie, dă o audiere foarte puternică în cască, auzibilă în cameră, cu casca pe masă. Se lasă tranzistorul de radiofrecvență  $T_1$  la locul lui, de asemenea dioda și se trece la verificarea tranzistoarelor pe care le are amatorul, fiind branșate la bornele  $T_2$ . Se corectează în fiecare caz polarizarea din potențiometrul respectiv pe maximum de audiere. Astfel pot fi sortate imediat tranzistoarele defecte, cele cu flăcări exagerat — folosibile numai la circuite de automatizări neprezentioase, etaje finale, ca diode, precum și tranzistoarele bune. Acestea din urmă se vor încerca în poziția  $T_1$  de radiofrecvență, putindu-se sorta din acested tranzistorul pentru circuitele de radiofrecvență. Unele tranzistoare nu pot fi găsite ca denumire în catalogele de specialitate.

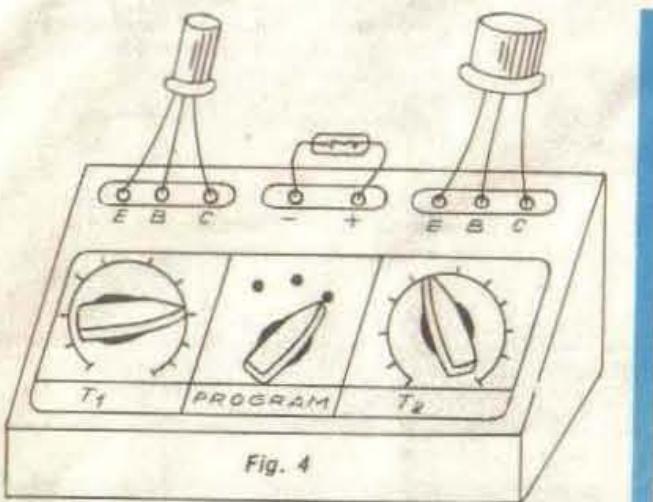


Fig. 4

altele pot avea notația ștearsă, altele au sistemul de branșaj necunoscut. Conectarea lor în aparat, în orice poziție, nu poate duce la defectarea lor, întrucât schema R.C. aleasă limitează posibilitățile de distrugere a lor la minimum, chiar timp îndelungat sub tensiune. Din tranzistoarele sortate pentru radiofrecvență, unele funcționează perfect în gama de unde lungi, în schimb au randament redus în gama de unde medii. Asemenea tranzistoră pot echipa etaje de amplificare de frecvență intermediară. Cu cît randamentul este mai bun în gama de unde medii, cu atît se poate aprecia faptul că tranzistorul respectiv poate da randament bun în funcție de schimbatorul de frecvență pentru unde medii sau chiar pentru unde scurte.

Se pot încerca și diode, legindu-le la borna D, eventual, chiar tranzistori defectați, cu o joncție validă. Auditia este asigurată în lipsa diodei D, de dioda  $D_2$ . În prezența diodei D, auditia se dublează ca intensitate. În cazul unei diode sau joncții de tranzistor necorespunzătoare, auditia dispără sau slăbește ca intensitate.

Multi cititori ne-au sesizat apariția unui fenomen supărător la imaginea unor televizoare. Manifestarea constă în ruperea și deplasarea spre dreapta a părții de sus a imaginii. Se observă că se pot face unele remedieri, pînă la dispariția completă a acestui neajuns, dacă se acionează asupra butonului frecvență liniî sau butonului de contrast. La mulți cititori acest fapt, și anume dependența remedierii prin acționarea acestor două butoane, a creat o adevărată derută.

În esență, fenomenul se datorează amplitudinii prea mari a impulsurilor de egalizare, care în mod obișnuit sunt inactive. Aceste impulsuri, diferențiate de circuite, influențează funcționarea oscila-

De multe ori, manifestarea deranjamentului este intermitentă, adică prin deplasarea și revenirea

Pentru remediere se actionează asupra circuitelor de sincronizare, și anume se caută reducerea

Practic, se conectează o rezistență de 1 pină la 20 k<sub>Ω</sub>, în serie cu condensatorul de cuplaj. Între


Se poate spune că circuitul de diferențiere a impulsurilor și oscillatorul de linii sunt realizări conduceță de cuplaj.

Se mai poate remedia deranjamentul prin micșorarea valorii același conductor de cupaj.

# **RE- CEP- TOR PENTRU INCE- PATORI**

— Ing. I. MIHAEL

— Ing. I. MIHAIL

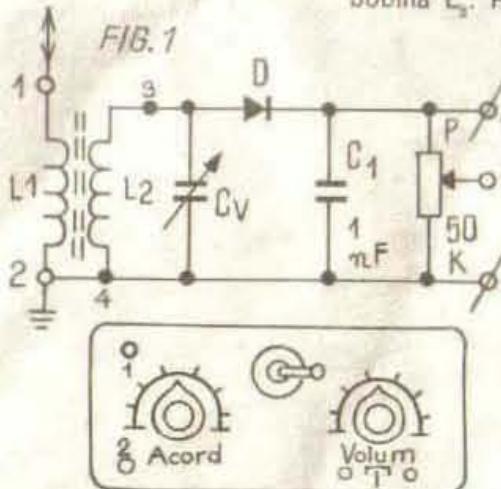

1

În primul număr al revistei noastre am prezentat schema celui mai simplu radioreceptor, și anume a celui cu simplă detectie. La un astfel de aparat nivelul auditiei este destul de slab, deoarece el se bazează numai pe energia captată de antenă. Pentru a îmbunătăți randamentul unui astfel de aparat se poate adăuga un amplificator cu două tranzistoare, aşa cum vom arăta în cele ce urmează. Având în vedere că o parte din cititori nu au la dispoziție primul număr al revistei noastre, vom descrie și o nouă variantă a etajului cu simplă detectie. În figura 1 este dată schema etajului cu simplă detectie. Construcția acestui etaj este foarte simplă. Bobinele  $L_1$  și  $L_2$  se realizează pe o carcăsă de material plastic cu diametrul de 8–10 mm, cu miez de ferită. Se indică să folosim o carcăsă de material plastic cu 3 sau mai mulți galeti. Se vor bobina 105 spire cu sîrmă din Cu-Em cu diametrul de 0,2–0,4 mm. Pe fiecare galet se vor găsi 35 de spire. Cele 105 spire formează bobina  $L_1$ . Între bornele 3–4. Peste bobina  $L_1$  se bobinează bobina  $L_2$ , care are 45 de spire, cu cîte 15 spire pe fiecare galet (fig. 2), folosind aceeași sîrmă ca și pentru bobina  $L_1$ . Pentru acordul circuitului

de intrare se folosește condensatorul cu aer cu capacitatea maximă de 500 pF. Pentru detectie se folosește dioda D de tip D 2, 1N34, OA85 sau EFD, de fabricație românească.

Sarcina detectorului este potențiometrul P și condensatorul C. În cazul utilizării fără amplificator, căștile cu impedanță de  $2\,000\Omega$  se conectează la bornele A-B. După ce s-a acordat circuitul de intrare pe un post, se reglează miezul bobinei  $L_1-L_2$  pentru realizarea adaptării, care se manifestă prin auditia cu volumul maxim. Pentru a avea o audiere cu volum mare, conectăm la bornele C-B amplificatorul din figura 3. În cazul detectorului descris în nr. 1/1970 (decembrie) al revistei noastre se va monta în locul căștilor T un potențiometru de 50 kn și vom merge la amplificatorul din figura 3 de la cursorul potențiometrului și masă. Amplificatorul este un amplificator cu 2 tranzistoare de tip EFT 152, EFT 352, J16A etc. Este un amplificator RC simplu, alimentat de la tensiunea  $E_a$ , care este o baterie de 1,5-4,5 V. Receptorul are și un întreupător I. Pentru constructorii începători, acest montaj va fi ușor de realizat și va da rezultate foarte bune.

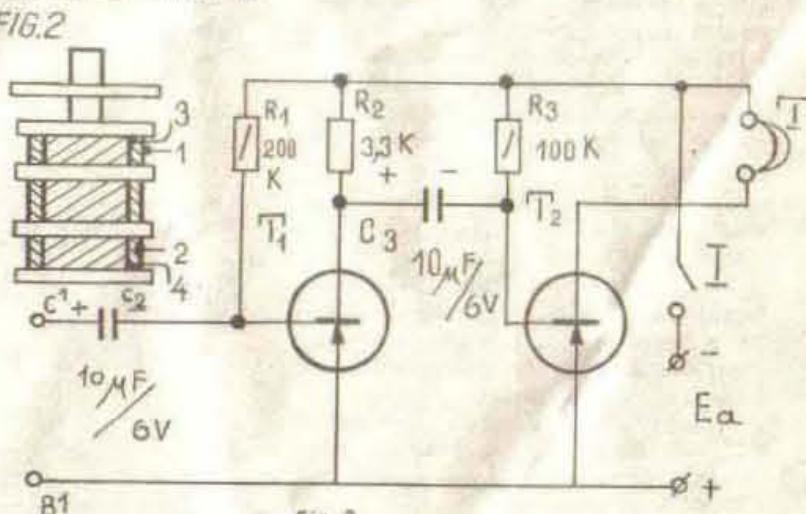


Fig. 3

V-ați înscris printre participanții noului concurs «Tehnium '71? Recitați în nr. 9 (septembrie) condițiile de participare!

Nu uitați, comunicați, pînă la data de 30 decembrie 1971, pe adresa redacției — Piața Scîntei 1, București — o scurtă prezentare a lucrării originale cu care veți participa.

Doriti sa primiti la domiciliu almanahul «Stiinta si tehnica» editia 1972?

Trimiteți o carte poștală pe adresa: Librăria «Cartea prin postă», București, str. Sergent Nutu Ion nr. 8—12, Sector 6.

Comandindu-l din timp, vă asigurați primirea almanahului imediat după apariție.

Plata se face contra ramburs la primirea almanahului.

N.B.: Almanahul conține și un număr inedit al revistei «Tehnium».

**practic  
util  
rapid**

## SUPORT PENTRU CREIOANE

Ing. V. LAURIC

Stiați că lucruri devenite banale prin

Stiați că lucruri devenite banale prin frecvența utilizării lor și enervante prin dezordinea pe care o produc pot deveni obiect de ornament?



Pe masa de lucru, creioanele vor ocupa loc mai puțin în poziție verticală și, printr-un assortiment coloristic adecvat, vor crea o ambianță plăcută pentru lucru.

Ca material vom folosi lemn de fag, stejar sau, dacă avem «noroc», chiar rădăcină de nuc.

Ne vom procura deci mai întâi o bucată de lemn cu dimensiunile minime  $\varnothing 85 \times 90$  mm. La un strung pentru metale sau lemn se prelucrează un trunchi de con, conform figurii.

În baza mică se practică săptă găuri ( $\varnothing 8 \times 56$  mm), din care șase cu centrale pe un cerc de 32 mm diametru, iar una în mijloc.

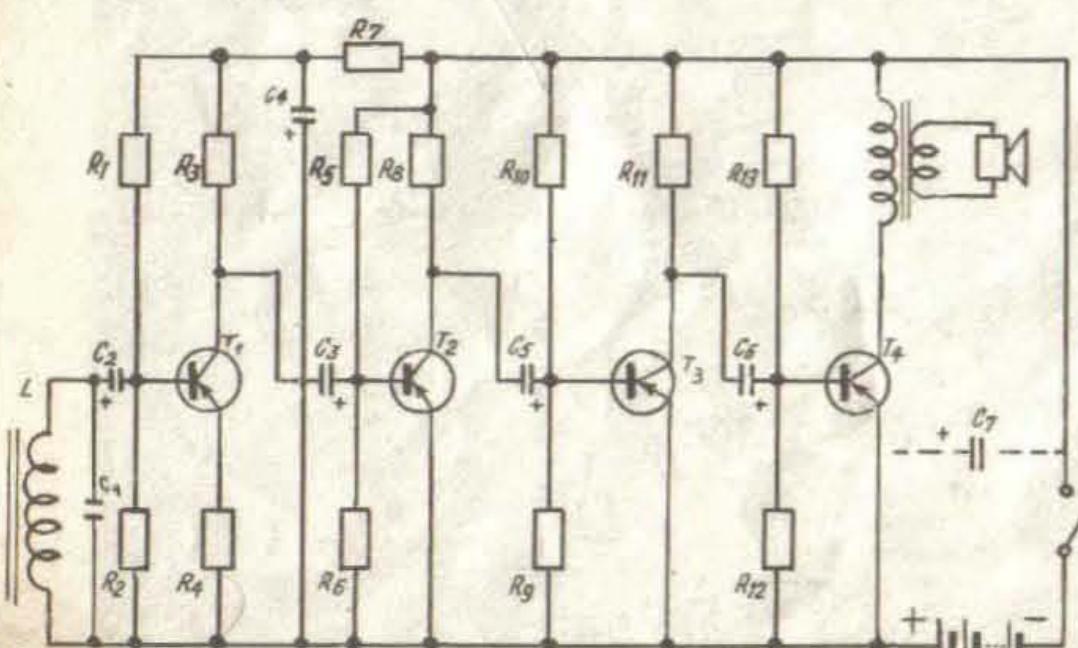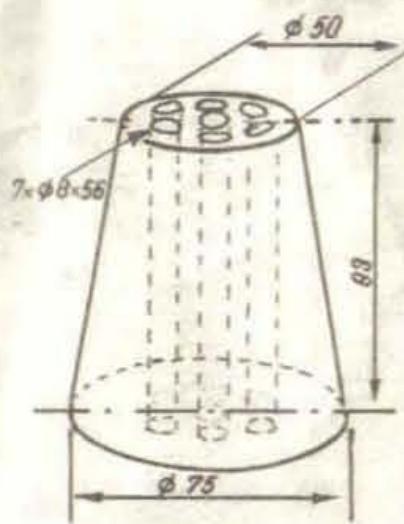În final, suportul se şlefulește cu hirtie abrazivă și se lustruiește cu lac de mobilă.



# LOCALIZAREA DEFECTIUNILOR ÎN CONDUCTORII ELECTRICI

Ing. LIVIU MARTIN

Defectiune destul de rar întâlnită, scurtcircuitul sau întreruperea conductorilor în interiorul peretilor locuinței provoacă neplăceri destul de mari, care se soldează adeseori cu înălțarea tenacuelli pe portiuni apreciabile. Un cui bătut la întimplare în perete sau infiltrăriile de apă pot scurtcircuite sau întrerupe firele, impunindu-ne o adevarată muncă de detectiv, de zile întregi, pînă la localizarea defectului.

Pentru determinarea rapidă și comodă, cu aproximativă de cîțiva centimetri, a locului respectiv, vă oferim schema unui dispozitiv care determină cu precizie pozarea cablurilor și zona defectiunii. Pieșele necesare pentru construcția acestui aparat se găsesc, de obicei, în laboratorul oricărui electrozinat amator.

Elementul de detectie este format dintr-o bobină L (fig. 1) cu miezul din tole E de transformator. (Se poate folosi tole de tipul EI30, EI42 sau EI48). Bobinajul respectiv constă din aproximativ 40 000-50 000 de spire din conductor emailat de 0,05 mm. Se poate folosi și bobinajul unui transformator de joasă frecvență sau al unui relu scos din uz. Însă, în acest caz, după măsurarea inductivității L va trebui să adoptăm un condensator ( $C_1$ ), a cărui valoare este determinată de condiția de rezonanță a circuitului oscilant LC, cu frecvență de 50 Hz a rețelei:

$$\omega L = \frac{1}{\omega C}, \text{ unde } \omega = 314, \text{ deci}$$


$$C = \frac{1}{98\,596\,L}$$

În cazul executării bobinajului recomandat, valoarea lui C, este de aproximativ 10 nF. Semnalul, amplificat prin montajul clasic prezentat (tranzistorii  $T_1, T_2, T_3, T_4$ ), se aplică pe infăsurarea unei căsti cu impedanță de cca 300 de ohmi. Evident, se poate folosi și un difuzor miniatură cu impedanță de 5 sau 8 ohmi, cuplat prin intermediul unui transformator de ieșire. Alimentarea este asigurată de două baterii de 3 V și se poate menține cu ajutorul unui buton numai în timpul apăsării acestuia. În acest fel, consumul de energie este limitat la perioada în care efectuăm detectarea propriu-zisă. Întregul montaj se poate plasa într-o savonieră sau într-o cutie de plastic de dimensiuni adecvate, ținând cont însă de faptul că elementul de detectie trebuie să se afle la extremitatea acesteia.

Pentru detectarea scurtcircuitalor se va proceda conform schemei prezentate în fig. 2. Întrerupind una dintre legăturile dozei celei mai apropiate de locul scurtdozei celei mai apropiate de locul scurtcircuitalui, se inseriază un aparat electric de 500-1 000 W, suficient de mare pentru a provoca în conductorul scurtcircuitat un cîmp electromagnetic intens. Se plimbă apoi detectorul pe perete de-a lungul conductorului, pînă în punctul în care sunetul provocat de cîmpul magnetic al conductorului dispăre total.

În cazul conductorilor întrerupți (fig. 3) se pune sub tensiunea fazelor conductorul respectiv și se detectează în mod similar locul întreruperii. Cîmpul radiat în acest caz, considerabil redus, presupune utilizarea unei căsti în locul difuzorului miniatură, în special în locurile zgomotoase.

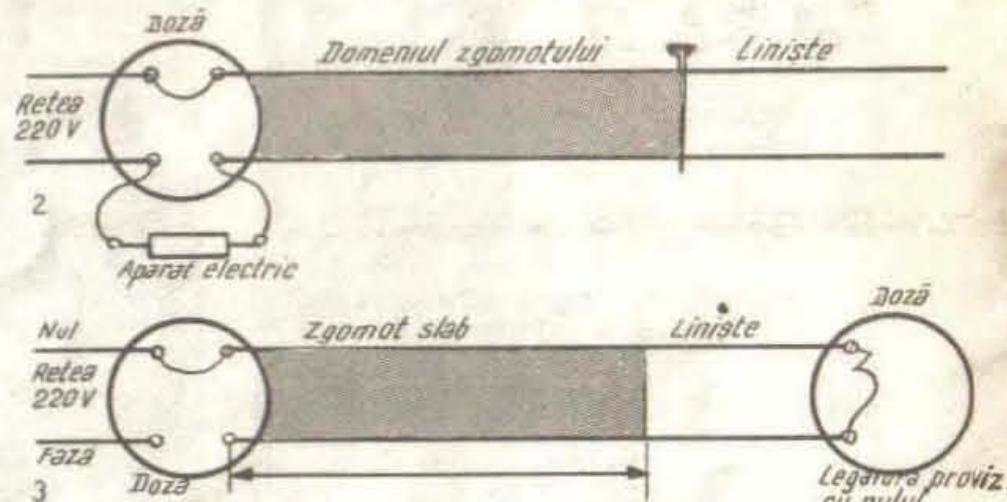1. Schema electrică
2. Detectarea scurtcircuitalor
3. Detectarea întreruperilor



## LISTA DE MATERIALE

$R_1$	- 40 k $\Omega$	$R_{11}$	- 2.2 k $\Omega$	1. difuzor miniatură (3 sau 5 ohmi)
$R_2$	- 10 k $\Omega$	$R_{12}$	- 40 k $\Omega$	Miez trafo (EI 30)
$R_3$	- 3 k $\Omega$	$R_{13}$		2 baterii a 3 V
$R_4$	- 330 $\Omega$			1 Intrerupător
$R_5$	- 40 k $\Omega$			3 tranzistori EFT 152, EFT 352, P16A sau OC 304/1 ( $T_1, T_2, T_3$ )
$R_6$	- 10 k $\Omega$			1 tranzistor EFT 121-123, EFT 321-323, P16 A sau OC 308 ( $T_4$ )
$R_7$	- 330 $\Omega$			
$R_8$	- 3 k $\Omega$			
$R_9$	- 10 k $\Omega$			
$R_{10}$	- 40 k $\Omega$			
$C_1$	- 10 $\mu$ F			
$C_2$	- 10 $\mu$ F			
$C_3$	- 10 $\mu$ F			
$C_4$	- 50 $\mu$ F			
$C_5$	- 10 $\mu$ F			
$C_6$	- 10 $\mu$ F			
$C_7$	- 100 $\mu$ F			

# CUM SA LEGĂM O COLECȚIE



TEHNIMUM '71

Se știe că revistele se pierd adesea; de aceea se recomandă legarea lor în volume reprezentând colecția pe un an, pe 6 luni sau chiar pe 3 luni (dacă este vorba de reviste mai groase). Pentru a începe legarea colecției, să ne pregătim mai întâi materialele și sculele clei de timplărie, piap (clei de amidon), foarfece, un cutit ascuțit, bucăți de pinză, fișii din hirtie de ziar, hirtie albă groasă pentru forzat, carton și hirtie colorată pentru coperte. Mai întâi scoatem copertele fiecărui

reviste, apoi dezvoltam capsele și le scoatem, desfăcind revistele în foi; foiile rupte se lipesc (2). Se aliniază copertele și foiile, bătindu-le pe cotor și în cap. Se incleiază copertele și foiile volante din interior și, înainte de a începe coaserea colecției, se tine la presă (3). Pentru forzat se îndoiește o foaie de hirtie albă groasă (ca în figură) și se tale după formatul revistei, depăsindu-l cu 0,5 cm în toate direcțiile (4).

Se tale două fișii de pinză (lungime 10, lățime 1,5 cm)

Prof. L. RADOV

care vor cuprinde cotorul volumului (5). Se găsește mijlocul fasciculei, se bate în cap și se începe coaserea, tinind mâna stîngă în interiorul fasciculei, iar cea dreaptă în exterior (6-7). Prima și ultima fasciculă se cos în indoitură (8) și după coaserea fiecărei fascicule se fixează ată. Capetele fișilor de pinză se lipesc la forzaturi cu pap (10). După ce s-au cusut toate fasciculele, se dă cotorul volumului cu clei de timplărie, se lasă să se usuce și apoi se rotunjește cotorul prin ciocănire (11). La capetele cotorului se lipesc două benți de material textil (siret) (12). Pentru coperte se folosesc două bucati de carton care depășesc pe 3 laturi cu cîte 0,5-0,7 cm formatul revistei. Colturile copertelor se întăresc prin lipire cu bucati de pinză (13).


Cotorul se execută dintr-o bucată de pinză care depășește cu 3-4 cm lungimea cotorului revistei și avind lățimea de 8-10 cm (14).

Copertele se acoperă la exterior cu hirtie colorată, ale cărei margini se îndoiesc și se lipesc (15).

În coperte se introduce volumul pregătit așa cum am arătat (16). Se lipesc o parte a forzaturii de coperta interioară (16) și în față, și în spate; se pune volumul la presă pe 1-2 zile. Acum volumul este gata și poate fi pus în bibliotecă (17).

Dacă revistele care se leagă nu sunt capsate, ci lipite din foi volante, se formează un bloc de foi care se tale pe margini, se pregătesc forzaturile, se incadrează cu ele blocul de file și se prinde în presă (19). Cea mai simplă presă o formează două foi de placaj gros strinse cu sfără, forță de presare reglindu-se prin stringerea sforii pe un cui sau un creion. Apoi pe cotor facem cu o piă sau cu un ferăstrău trei canale și introducem în ele bucati de sfără miate în clei (20), peste care vom lipi fișii de pinză (21).

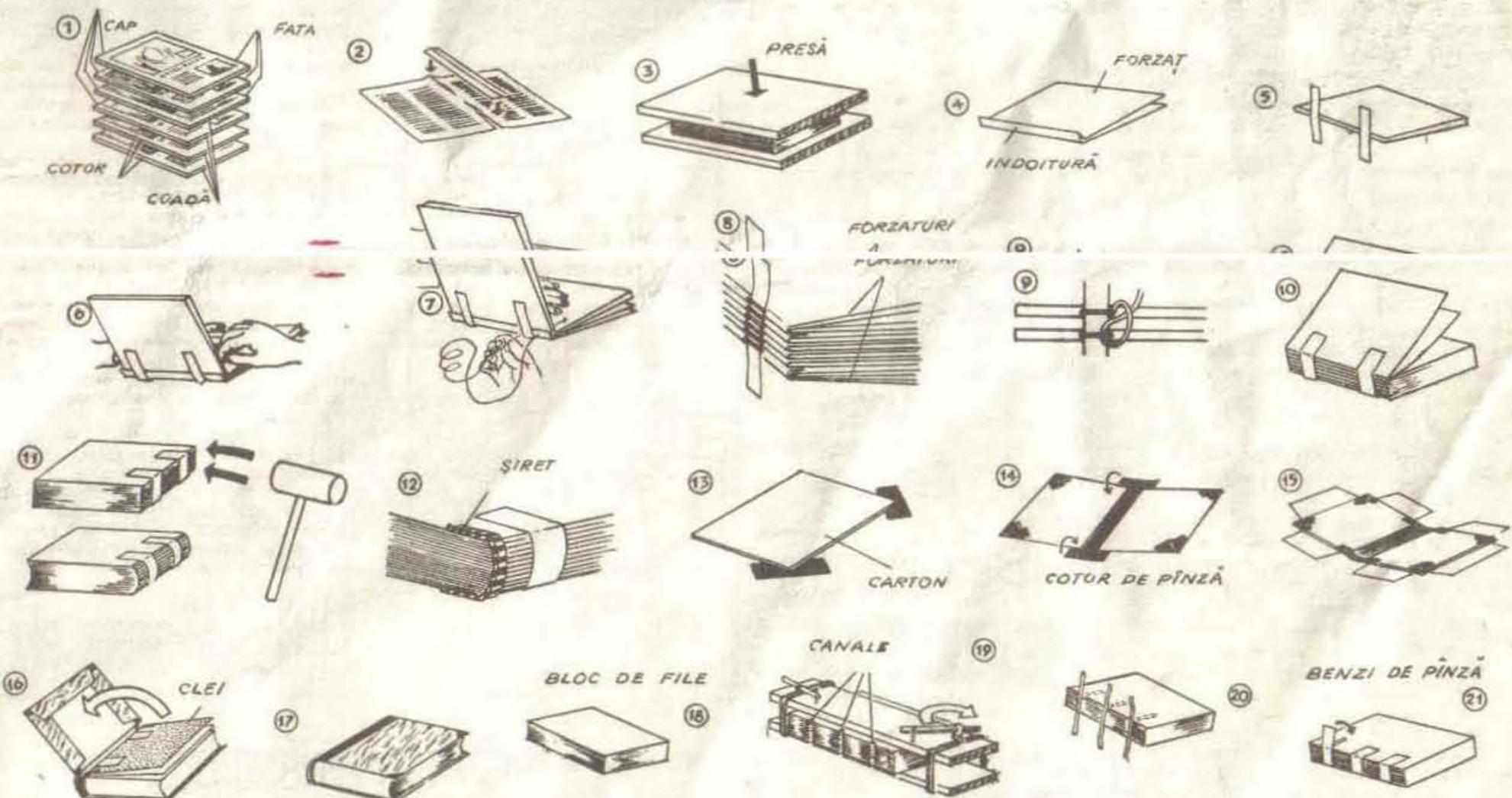Execuția copertelor și restul operațiilor sunt aceleași ca în cazul precedent.



## REPER TOAR LUMINOS

Student V. CĂLINESCU

Găsirea unui disc, a unei benzi de magnetofon, așezate în raft, este ușurată dacă putem poziționa precis locul ei. Ideea indicatorului constă într-o semnalizare luminoasă corespunzătoare


unui disc, unei benzi, unei cărți sau unui grup de discuri, cărți.

Prințind desenul alăturat, se observă că fiecărui raft i se atașează, la partea superioară, o fișie de sticlă mată sau o fișie de masă plastică translucidă, în spatele căreia se află un sir de beculete. Aprinderea unui bec marchează în dreptul său obiectul căutat.

Pentru cărți, utilizarea sistemului este avantajoasă în ceea ce privește al doilea rind de cărți (din spate), a cărui componentă nu poate fi observată decit deplasind cărțile din fată.

Indexarea se face utilizând un tablou de contacte. Un contact mobil (indexor) include circuitele corespunzătoare fiecărui beculet. Pe tabloul de contacte se numerotează fiecare contact sau, și mai bine, se notează direct titlul, autorul. Se recomandă utilizarea becurilor de 6 V alimentate la 5 V (transformator de sonerie) pentru o durabilitate mare.

(CONTINUARE ÎN PAG. 24)

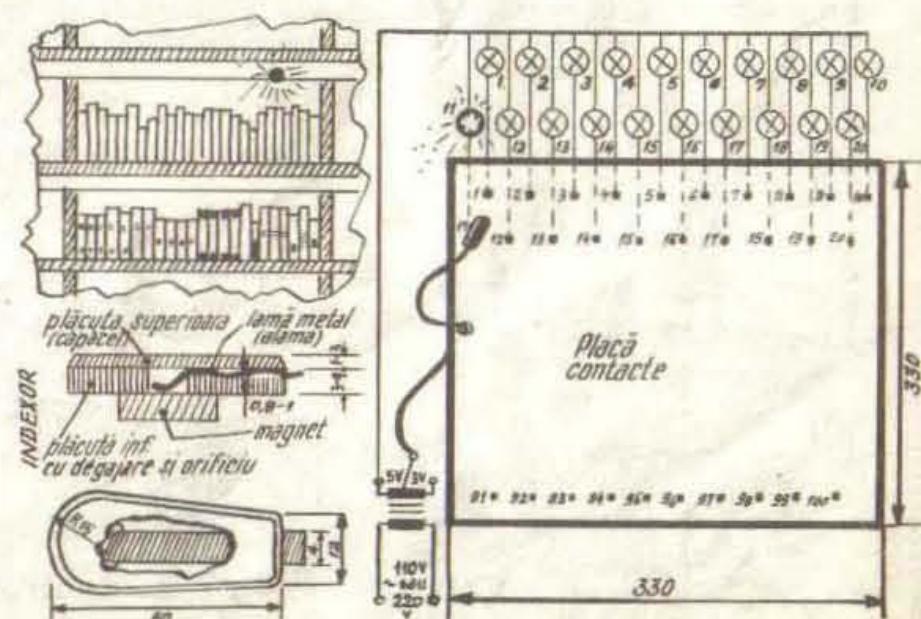

# CONFORT

## PARAVAN DIN CÎTEVA ELEMENTE

O împărțire armonioasă a camerei, o notă de eleganță, un efect estetic deosebit se pot obține desori cu ajutorul unui perete despărțitor interior.

Vă propunem în rândurile de față realizarea unui astfel de perete, soluția prezentată fiind, evident, susceptibilă de modificări, în funcție de gustul și fantasia dv.

Aspectul general, deosebit de placut, se desprinde din fotografia alăturată. Construcția este realizată dintr-un număr de casete cubice alternând cu plăci dreptunghiulare masive. Întregul ansamblu este susținut de două tije cu profil pătrat sau dreptunghiular din metal sau lemn (preferabil din metal).

Cîteva cărți, un buchet de flori, un bibelou, o cutie cu țigări și pot găsi un loc potrivit în una dintre casetele peretelui.

Casetele se realizează din lemn

Casetele se realizează din lemn conform schiței, prin îmbinare cu cepuri sau canaluri. Ele se fixează cu holzsuruburi de plăcile laterale sau de tijele-suport pentru pozițiile extreme.

Plăcile intermediare sint, de asemenea, din lemn, grosimea lor trebuie să depășească 50 mm pentru

a permite o strîngere sigură, pe de o parte, și din considerente estetice, pe de altă parte.


Finisarea presupune o șlefuire foarte fină și o lăcuire precedată de o băltuire în culoarea dorită. Se pot băltui, pentru un aspect deosebit, în nuanțe diferite plăcile și casetele sau se poate lăcuia lemnul direct, păstrînd culoarea sa naturală. Desigur, în funcție de gusturi și de posibilitățile de încadrare, de armonizare cu restul mobilierului, se va alege soluția potrivită. Dimensionarea este simplă, ținind cont de forma plăcilor și casetelor.

$L = \frac{L}{n}$

unde  $L$  — lungimea totală a peretelui dată de spațiul permis construcției,

$n$  — numărul de coloane (5 pe desen).

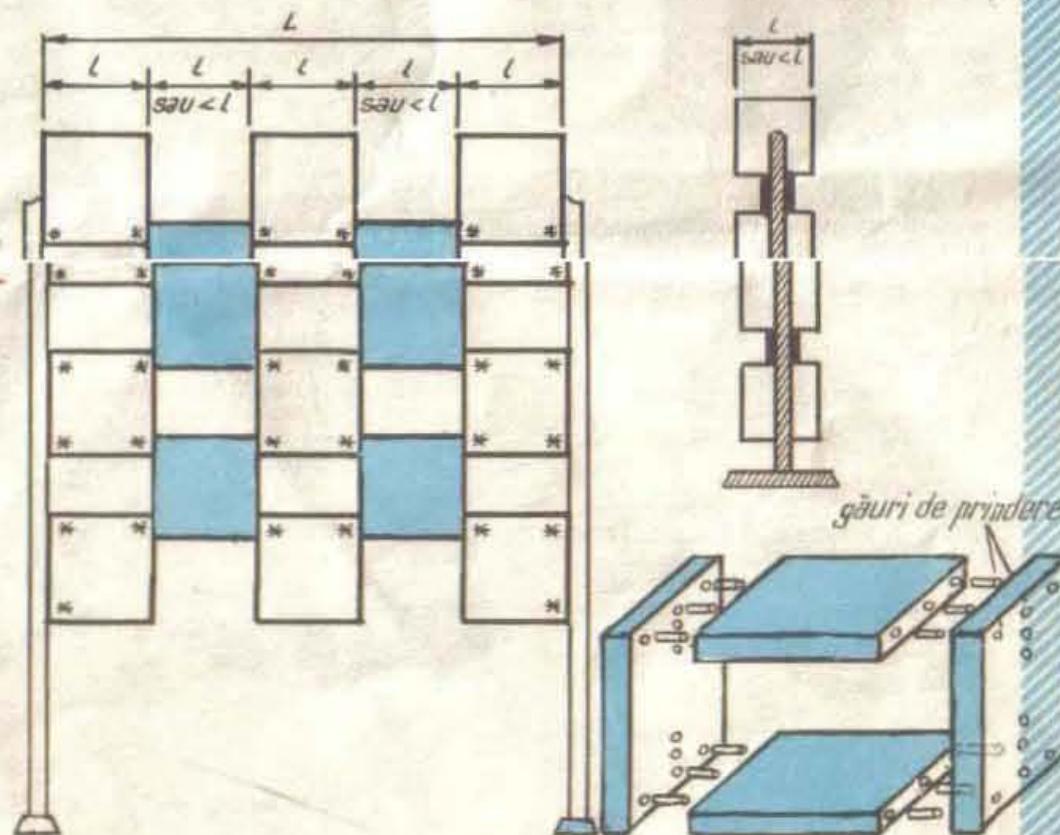Pe verticală limitările sint impuse de înălțimea pe care o alegem. În încheiere trebuie făcută observația că în funcție de locul pe care-l ocupă caseta se modifică numărul de găuri de prindere. Pe desen s-au notat cu steluță prinderile cu holzsuruburi.



## DISPOZITIV PENTRU PERDELE

Ing. M. LAURIC

Șnurul de mătase se petrece prin șanțurile scriptelor ca în figură, apoi se matisează capetele strins, astfel încît se formează un șnur fără sfîrșit.

Inelul A este fix pe șină, în timp ce inelul B este legat de șnurul 3.


Funcționarea: Cind trageți de șnur în sensul săgeții, inelul B va fi tras de șnur către A, antrenind după sine și inelele celelalte, libere; perdeaua se strâng la stînga.

Cind intenționați să întindeți din nou perdeaua, veți trage de ramura cealaltă a șnurului. Inelul B se va îndrepta către poziția inițială, trăgind după sine perdeaua.

Dacă preferați o perdea dublă (care se desface la mijloc), dispozitivul este același, dar inelele A și B devin ambele fixe, iar inelul C se va lega de una dintre ramurile șnurului și D de cealaltă.

Dispozitivul poate fi ușor mecanizat prin antrenarea scriptelui simplu, de jos, cu ajutorul unui mic motorăș electric.

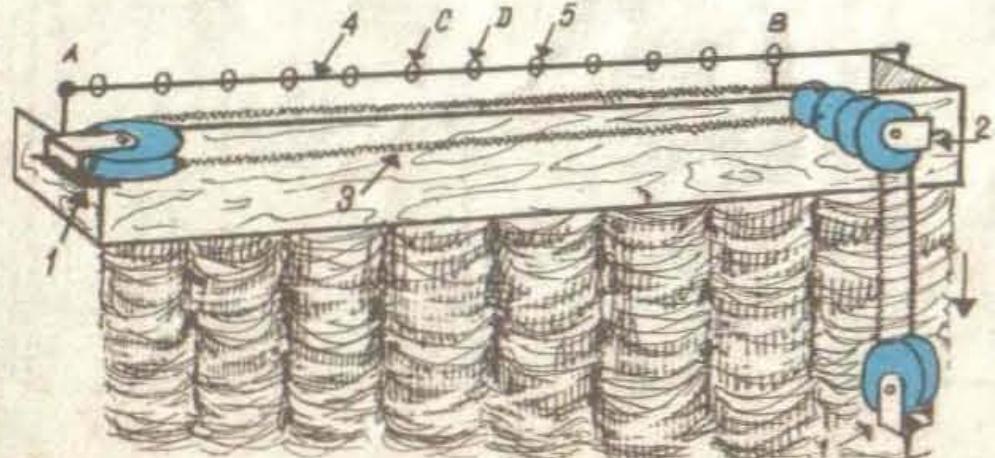**Listă de materiale:** 2 scripte simpli, un scripte dublu, șnur de mătase, șină sau sîrmă, inele de perdea.



## CONSTRUCȚII SIMPLE



JARDINIERĂ ORIGINALĂ PENTRU BALCON



LAMPA MOBILĂ VIZUALĂ

Sugestii de A. GHEORGHIU

# CASNIC

## MIC ATELIER PENTRU REPARATII

Student CĂLIN VASILE

Dacă locuința dv. nu este suficient de spațioasă încât să permită instalarea unui mic atelier pentru reparații curente sau a unui mic laborator (radio, foto etc.), problema păstrării uneltelelor, a materialelor, a aparatelor poate fi ușor rezolvată dacă dispuneți de un colț de cameră liber.

Din fig. 2 se desprinde ideea realizării unui mic dulăpior mobil în care se poate păstra utilajul dv. și care în același timp devine masă sau banc de lucru (fig. 1).

Cele două părți mobile se plasează convenabil, între ele se lasă o masă rabatabilă (fixată pe una dintre părți), care dispune de o placă protectoare pentru perete.

Construcția se realizează din plăci lemnos de 1–2 cm grosime (scindură, panel) și profile de lemn de formă dreptunghială sau pătrată. O altă variantă constă în construirea unui schelet lemnos (fig. 3) pe care se prind peretii laterali și capacele (superior și inferior) din carton presat (P.V.C.).

Finisarea ansamblului se face în funcție de gusturile și posibilitățile fiecăruiu (băltuire, vopsire, lăcuire etc.). Cartonul presat are avantajul unei suprafete licioase, cu aspect plăcut de furnir.




### Părți componente

(1) și (2) sunt cele două părți mobile. De corpul (2) se prinde cu o balama (6), prin intermediul profilului (11) (minimum  $5 \times 5$ ), masa de lucru (3). Placa protectoare (4) este articulată de către balama (5) de masa. Pentru stringere se lasă placa (4) pe masă (3) și împreună se ridică pe partea laterală a corpului (2). Profilul (10) are rol exclusiv de sprijin.

În interior sunt fixate o serie de stînghiute pentru sprijinul rafturilor, rafturi aranjate convenabil, în funcție de necesități.

Profilele (9) (minimum  $4 \times 4$  cm) sunt elemente de bază, în care se montează rotile (8).

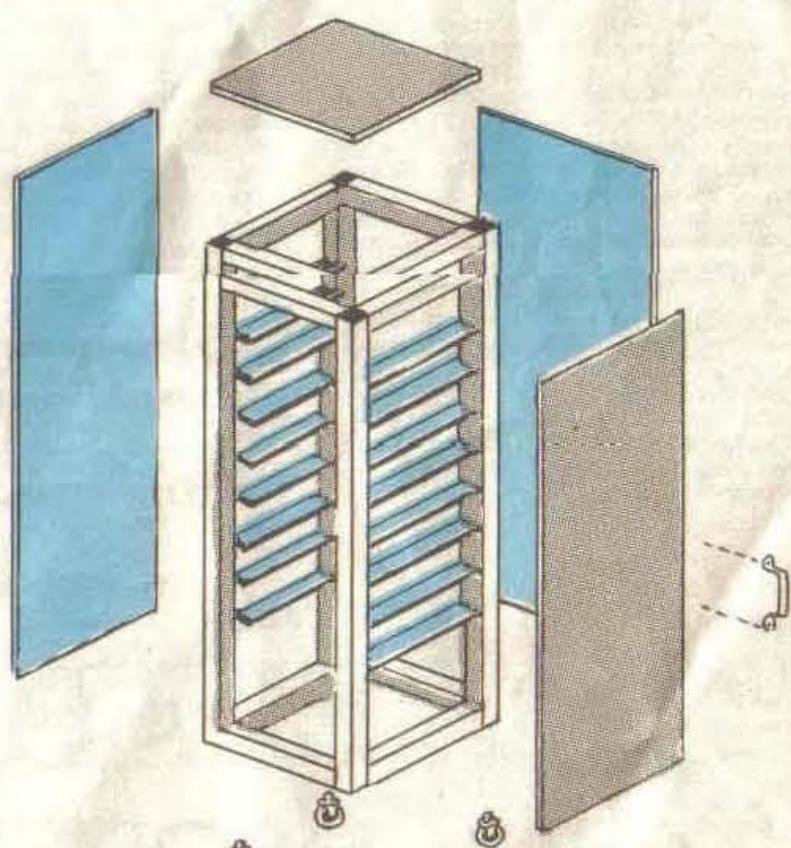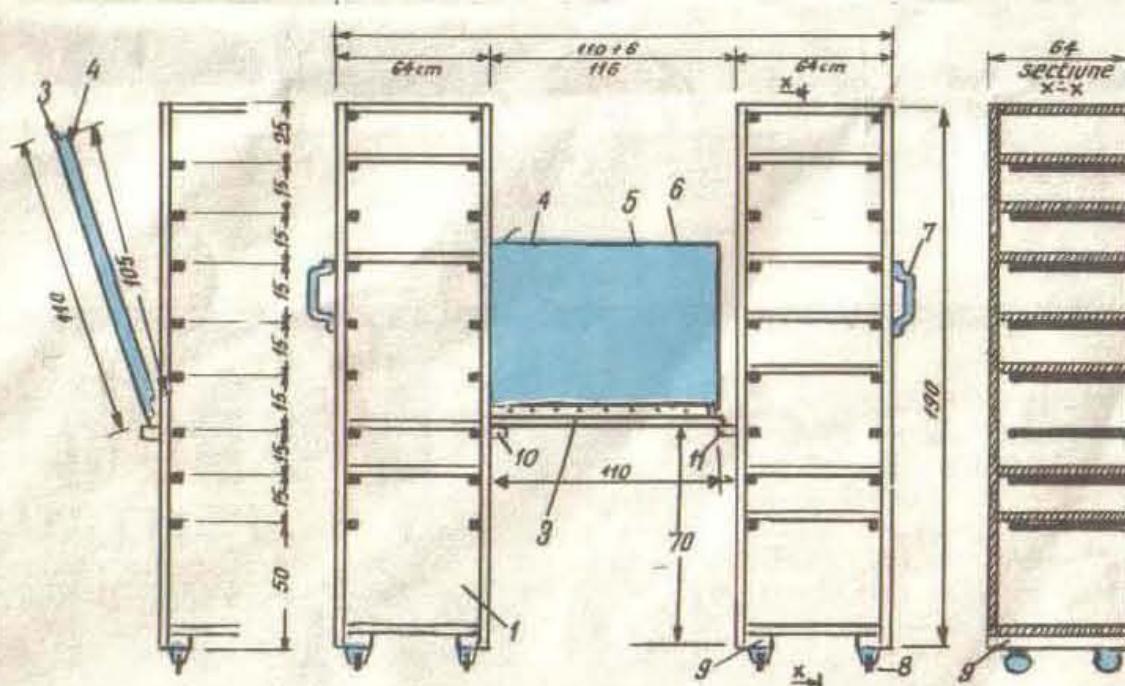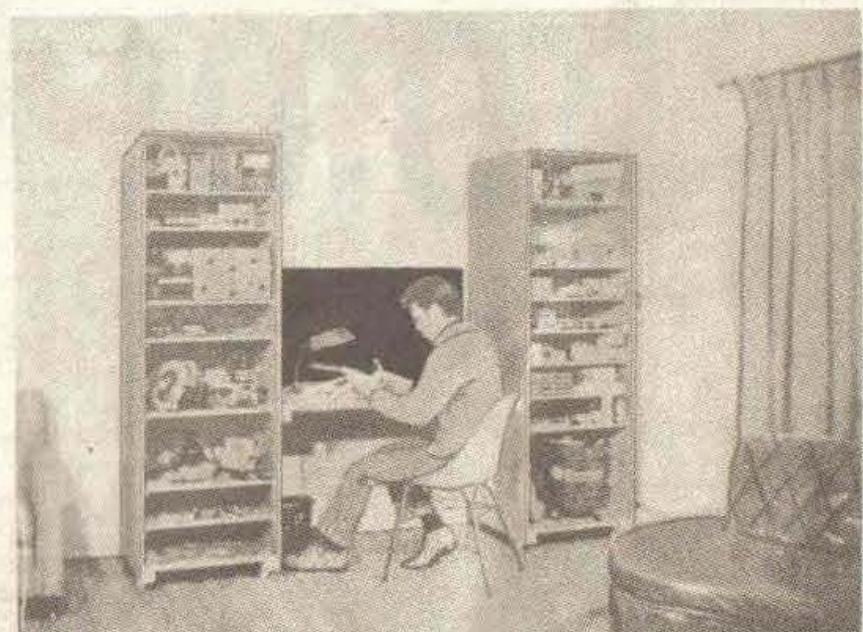În încheiere atragem atenția că dimensiunea reperului (11) este dictată de cerința funcțională ca sistemul placă-masă să se poată roti la verticală.



## PAT BASCULANT

Patul basculant anunțat în numărul 4 se poate construi relativ simplu, putând fi inclus într-o bibliotecă sau un sifonier.

Lada se va confectiona astfel: un cadru din scindură de brad  $15 \times 40$  cm cu lungimile indicate în fig. 1, al cărui fund se va realiza din placaj melaminat — furnir cu grosimea de 8 mm. Asamblarea acestor piese se face cu ajutorul unor șuruburi de lemn cu  $\varnothing 5$  mm scurte, prin intermediul unor coltare. În lada se va așeza o saltea din buret, cu înălțimea de cca 100 mm.


Articulațiile se vor confectiona conform fig. 3: într-o bucsă din tablă (1) cu grosimea de 2 mm, avind dimensiunile:  $\varnothing 190 \times 110$ , montată în cadru, se introduce resortul (2) astfel încât cele

două capete libere să poată fi fixate unul de cadru, celălalt de lada.

Un bolt din lemn cu  $\varnothing 140 \times 170$  va constitui axul articulației.

Brațul dinspre lada al arcului se fixează de aceasta cu ajutorul unei cleme din tablă, în timp ce brațul dinspre cadru se fixează cu ajutorul unui opritor simplu pentru a putea regla tensiunea din resort.

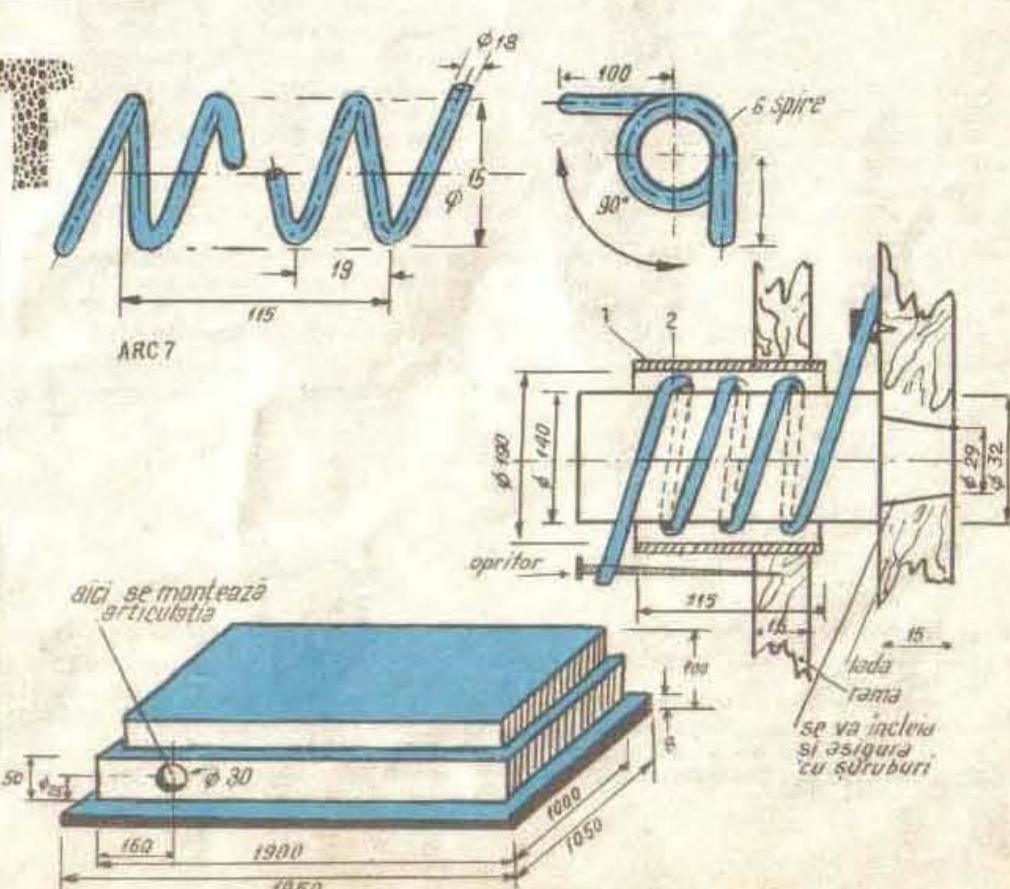Datele constructive ale resortului au fost calculate pentru echilibrarea patului în ipoteza că acesta are greutatea de 30 kg. Dacă însă resortul nu este confectionat din materialul indicat sau greutatea patului diferă de cea calculată, va fi necesar un reglaj prin modificarea unghiului dintre cele două brațe ale arcului cu ajutorul opritorului.



# LABORATORUL

## FOTO VĂ PROPUNE:

Releul descris poate fi folosit de fotomatori pentru blocări sau deblocări temporizate.

Reglarea timpului de acționare se face cu ajutorul potențiometrului P. Aparatul lucrează în intervalul de timp 2–30 de secunde. Timpul de acționare poate fi mărit prin cuplarea în paralel cu condensatorii C<sub>1</sub> și C<sub>2</sub> a unor condensatoare suplimentare și prin întoarcerea potențiometrului P cu unul de valoare mai mare.

### Funcționarea dispozitivului

În poziția «a» a comutatorului K, condensatoarele C<sub>1</sub> și C<sub>2</sub> se încarcă. Pentru limitarea curentelor de încărcare se poate monta în serie cu acestia o rezistență de 100–500Ω. În poziția «b» a comutatorului K, condensatoarele se desarcă pe rezistența potențiometrului P, producând o tensiune negativă pe baza tranzistorului, intrînd în conductie tranzistorul, prin releul R, trece un curent relativ mare, care produce anclansarea sa. Prin contactele acestuia se închide circuitul becului din aparatul de mărit.

În paralel cu contactele releului se montează intrerupătorul I<sub>1</sub>, cu ajutorul căruia poate fi menținut închis circuitul becului, lucru necesar pentru reglarea aparatului de mărit.

Alimentarea se face de la rețea prin un transformator tip «Dunărea», secundarul fiind rebobinat la 25 V (450 de spire). Tensiunea secundară este redresată printr-o diodă tip DR 301, DR 302, EFD 105 sau o celulă de seleniu și filtrată de grupul LC formată din socul S și condensatoarele C<sub>1</sub> și C<sub>2</sub>. Socul se poate confectiona prin bobinarea a 1 600 de spire cu sîrmă Cu-Em de 0,15 mm pe un miez cu secțiunea de 0,3–0,5 cm<sup>2</sup>.

Filtrarea este necesară în vederea evitării intrării în vibratie a releului.

Intrerupătorul I<sub>1</sub> se folosește la conectarea dispozitivului. Alimentarea este semnalizată prin becul de neon de tip LSD-32 sau LSF-32. Pentru limitarea curentului prin becul de neon se montează o rezistență de 500–1 000 kΩ /0,5 W. Transformatorul de rețea se protejează prin siguranță fuzibilă de 0,12 A. De asemenea, circuitul de utilizare este protejat printr-o siguranță de 1 amper.

Rezistența R servește pentru limitarea deschiderii tranzistorului.

Rezistența R<sub>1</sub> servește la protejarea tranzistorului T.

Tranzistorul este de tip p-n-p, de audiofrecvență, de 150 mW. De exemplu: IT 13, EFT 321, EFT 322, EFT 351.

Releul are o rezistență de 200Ω și un curent de acționare de 10–40 mA.

Cablarea se poate face pe o placă de teixitol, pertinax de dimensiunile 120×100×1,5.

Caseta aparatului se execută din material plastic sau furnir lăcuit.

Axul potențiometrului se scoate afară


și trece prin centrul unui cadran gradat în secunde. Este de preferat un potențiometru linear, deoarece în acest caz și scara este lineară.

Etalonarea se poate face cu un cronometru sau un ceas cu secundă.

Montajul a fost realizat și a dat satisfacție deplină.

# RELEUL ELECTRONIC DE TEMP

Ing. EKART I. FERENC

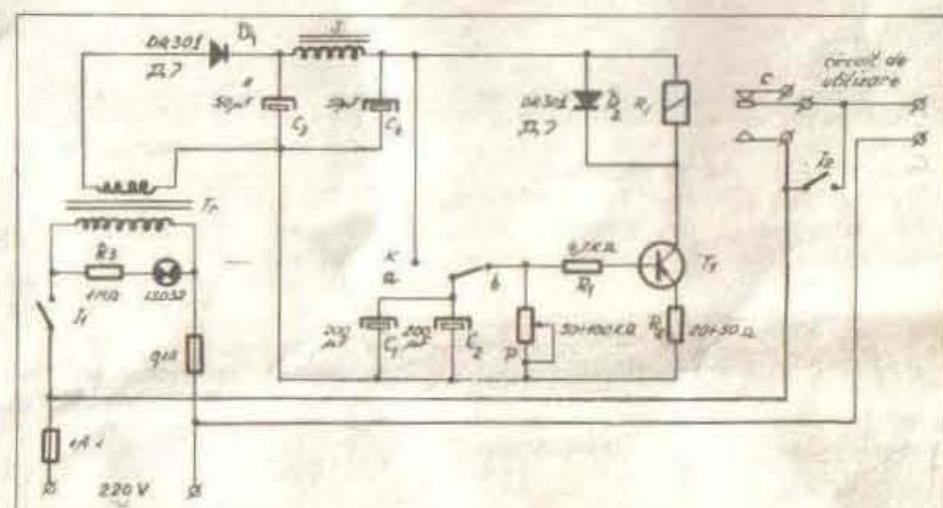

## UN REVELATOR DEOSEBIT

Procesul de revelare are anumite particularități, atunci cînd expunerea filmului s-a făcut la lumina blitzului. Astfel, rezultatele obținute prin tratarea într-un revelator ușor nu sunt întotdeauna dintre cele mai reușite.

Contravenind unei păreri larg răspândite printre amatori, trebuie să spunem că fulgerul electronic nu mărește contrastul. Efectul real este, dimpotrivă, o micșorare a factorului de contrast a materialului negativ datorită. În primul rînd, timpului de expunere foarte scurt și o mărire a contrastului subiectului datorită modului specific de iluminare, adică foarte direcțional, frontal și cu o sursă de dimensiuni geometrice mici. În afară de aceasta, lumina blitzului produce o scădere a sensibilității generale a filmului.

Pentru a verifica cele de mai sus, amatorul trebuie să încearcă, de exemplu, să execute fotocopii cu ajutorul fulgerului electronic sau să lucreze cu un ecran foarte difuzant, bineînteles recalculind tempii de expunere.

Recistigarea întregii sensibilități, cu păstrarea unei granulații suficient de fine și cu o repartizare corectă a tonalităților din umbră, se poate face cu ajutorul rețelilor pe care vă le recomandăm.

I) Pentru subiecte îndepărtate (7–11 m) sau pentru blitzuri cu dispozitive de difuzie a luminii:

metol	4 g
sulfit de sodiu anhidru	30 g
hidrochinon	7 g
carbonat de sodiu anhidru	40 g
bromură de potasiu	1 g
apă pînă la	1 l

revelarea: 5 minute la 20°C.

II) Pentru subiecte aflate în planuri apropiate:

metol	2,5 g
sulfit de sodiu anhidru	75 g
hidrochinon	3 g
borax	5 g
apă	1 l

revelarea: 8–9 minute la 18°C.

Atenție, în a două rețetă cantitatea de apă este de 1 l, nu «pînă la 1 l».  
Acesti revelatori pot fi considerați energici pentru filmele expuse la lumina naturală sau a becurilor cu incandescentă.

## CURĂȚIREA STICLEI PENTRU DIAPOZITIVE

Există o unanimitate în părerea că sticlele între care se înrămează diapoitivele sunt livrate de către producător curătate și degresate, curățarea suplimentară la montaj fiind contraindicată.

Totuși majoritatea ramelor noi sau ramele pe care le refolosim sunt evident murdare sau grase și trebuie curățate înainte de a trece la montaj.

Pentru aceasta vă recomandăm următoarea rezolvare:

1. Spălăm sticlele într-o soluție concentrată a unui detergent ușor (perlan, dero, deva):

2. Îndepărțăm detergentul prin spălare în jet viu de apă cîteva minute;

3. Lăsăm 1 minut sticlele într-o soluție detergentă ORWO F 905 (soluția concentrată procurată din comerț se diluează în proporție de 5 cm<sup>3</sup> la litrul de apă);

4. Punem sticlele la uscat, în poziție verticală, fără a se atinge între ele, pe un material absorbant (de exemplu, sugativă).

Spălarea finală în soluție detergentă asigură scurgerea uniformă a apei și o uscare rapidă a sticlelor, fără pete și depozite de săruri.

## 10 ÎNTREBĂRI

1. Cum procedați dacă dorîți să obțineți măriri foarte mari, și capul aparatului dv. de mărit nu se poate ridica la înălțimea necesară?

2. De obicei, luminozitatea obiectivului aparatului de mărit este prea mică pentru proiecția diapozitivelor. Să presupunem că aparatul de fotografat are un obiectiv foarte luminos. Sinteați de acord cu ideea adaptării obiectivului de la aparatul foto la aparatul de mărit?

3. Aparatul dv. de mărit nu are ramă pentru filtre color. Soluția interpunderii filtrelor între obiectiv și planșeta aparatului este corectă?

4. Etalonarea cilindrului gradat cu care măsuți volumul soluțiilor de developare este făcută la  $20^{\circ}\text{C}$ . Dacă totuși nu puteți realiza condiția de temperatură în timpul măsurării, ce corecții trebuie făcute?

5. Apa distilată pentru soluțiile de developare este neutră, bazică sau acidă?

6. Rețeta revelatorilor metal-hidrochinoxini prevede, de obicei, prepararea cu cca 12 ore înaintea utilizării. Ce se întâmplă dacă această prescripție nu este respectată?

7. Cu cit apa este mai căldă, cu atit spălarea materialului este mai intensă. Căd ducează spălarea corectă în apă la  $50^{\circ}\text{C}$ ?

8. Executați o fotografie într-o noapte fără lună cu timpul de expunere de o oră. Cum vor apărea stelele în fotografie?

9. Executați retușul pe un pozitiv lustruit cu un creion moale. Cite greșeli comiteți?

10. Ce denumesc fizicienii un «corp negru»?

## miner pistol PENTRU APARATUL FOTO

Minerul din figura alăturată permite prelungirea timpilor de expunere din mină pînă la 1/5 secunde fără riscul de a obține o fotografie mișcată.


Se confectionează din lemn sau din material plastic și va avea forma astfel aleasă încît să permită priza comodă a mîinii.

Se va da o deosebită atenție finisării exterioare a minerului.

Surubul randalnat servește pentru atașarea aparatului de fotografat la miner. Actionarea obturatorului se face cu ajutorul unui declanșator flexibil, al cărui capăt este fixat în interiorul unui canal cilindric străpuns prin corpul minerului.

Umărul de asigurare 2 impiedică rotirea liberă a aparatului foto și putem renunța, eventual, la acest dispozitiv.

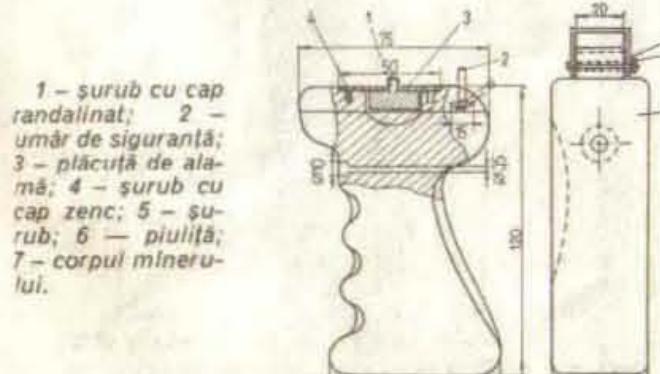Ca încheiere, o sugestie: în miner pot fi introduse diferite accesorii (filtre) dacă practicăm o scobitură de dimensiuni corespunzătoare, pe care o acoperim cu un capac prin cleme elastice.



## TREI IDEI... SIMPLE

### DACĂ OPERAȚIILE DE PREPARARE A SOLUȚIILOR FOTOGRAFICE SÎNT PLICTOCASE...

...Vom recurge la un amestecător mecanizat. Este vorba de un motorăș electric alimentat de la baterie, de tipul celor întrebuite pentru acționarea jucăriilor, care, prin intermediul unui demultiplicator, mișcă o spirală de amestecare. Întregul dispozitiv se fixează de marginea vasului în care se face dizolvarea substanțelor. Dacă nici se pare că dispozitivul este prea «energetic», vom micșora tensiunea de alimentare. În figura 1 sunt prezentate amânuntele, iar adaptările, în funcție de materialele pe care le avem la indemînă, sint ușor de făcut. Dacă motorășul nu are reductor, nu vom incerca să tăiem roți dințate, ci vom recurge la soluția demultiplicării prin intermediul curelelor de cauciuc vechi, procurate de la un magnetofon.

Spirala de amestecare se confectionează din oțel inoxidabil sau din material plastic. Prinderea motorășului pe lama 4 se face prin intermediul unor colțare metalice.

Pagină realizată de ing. D. PETROPOLO


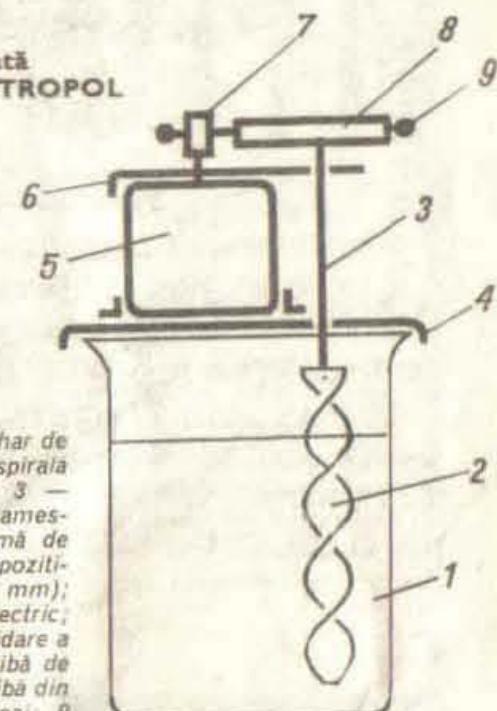


Fig. 1: 1 — pahar de amestec; 2 — spirală de amestecare; 3 — axul spirală de amestecare; 4 — lamă de susținere a dispozitivului (tablă de 1 mm); 5 — motorăș electric; 6 — lamă de ghidare a axului; 7 — șaibă de cauciuc; 8 — șaibă din plastic sau placaj; 9 — curea de cauciuc.

### DACĂ OPERAȚIA DE FILTRARE A SOLUȚIILOR FOTOGRAFICE DUREAZĂ PREA MULT...

...Vă recomandăm dispozitivul din figura 2, al cărui principiu este clasic în laboratoarele de chimie. Dacă se asigură o corectă etanșare a sistemului, para de cauciuc, acționând ca o pompă aspiratoare, creează o depresiune în interiorul paharului, suficientă pentru a accelera trecerea soluției prin hîrtia de filtru.

Fig. 2: 1 — pahar de sticlă; 2 — dop din cauciuc; 3 — plinie de filtrare; 4 — tub de sticlă; 5 — pară de cauciuc.

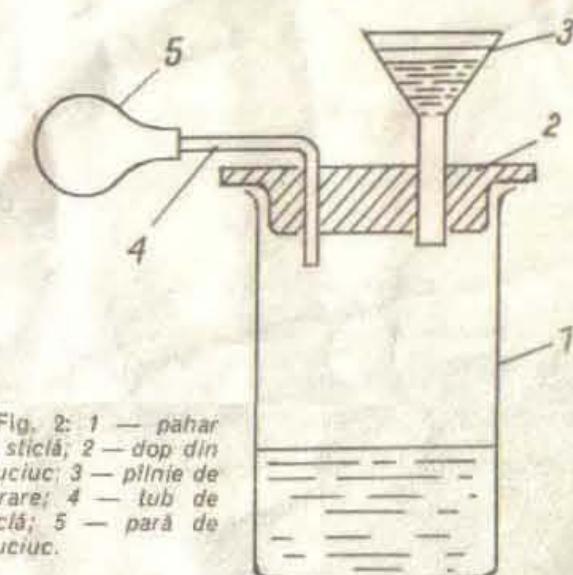

### TANCUL DE DEVELOPARE POATE FI ÎNLOCUIT DE DOUĂ BAGHETE DE STICLĂ ȘI O TAVĂ:

Recurgind la revelarea în mină. Filmul se sprijină cu spatele pe baghetă, astfel încît se preîmpinge zgîrierea lui. Bineînțeles, developarea se va face în întuneric complet. Dispozitivul este util și pentru developarea diapozitivelor atunci cînd nu suntem posesorii unui tanăr cu spirală transparentă. În acest caz se execută prima developare în tanăr pe care îl avem, iar restul operațiilor se execută în tavă, astfel încît nu mai este necesar să reintroducem filmul în tanăr de developare. În figura 3 sunt prezentate amânuntele de construcție.

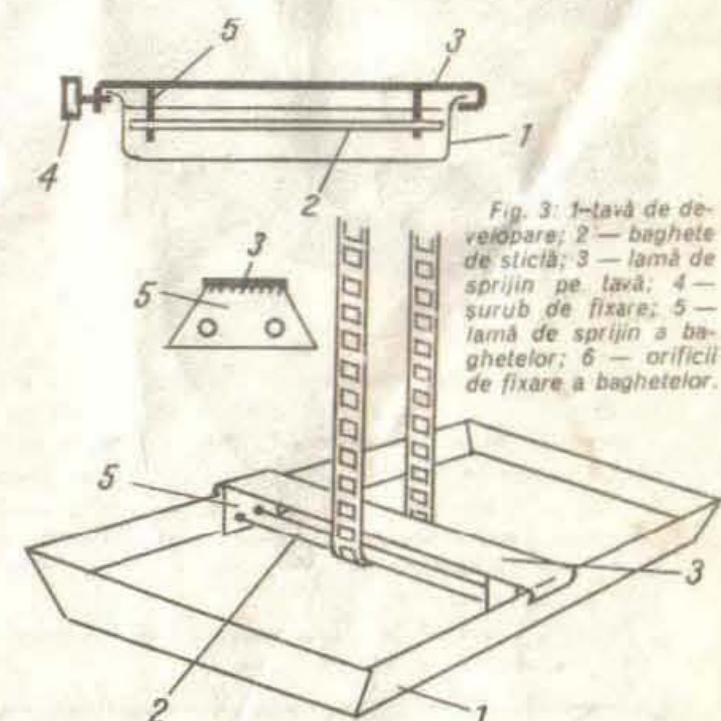


Fig. 3: 1 — tavă de dezvoltare; 2 — baghetă de sticlă; 3 — lamă de sprijin pe tavă; 4 — surub de fixare; 5 — lamă de sprijin a baghetelor; 6 — orificiu de fixare a baghetelor.

## REVELATOR PENTRU NEGATIVE SUBEXPUSE

Sunt cazuri cînd un anumit negativ trebuie salvat cu orice preț. Pentru exploatarea tuturor detaliilor

unui film subexpus, vă recomandăm următorul revelator:

### Soluția I

Metol . . . . .	4 g
Sulfit de sodiu anhidru . . . . .	10 g
Hidrochinonă . . . . .	6 g
Apă . . . . .	pînă la 1 litru

La prepararea soluției I se va respecta ordinea clasica de dizolvare a substanțelor.

Pentru întrebuitare se adaugă la o parte din soluția I o parte din soluția a II-a și 4 părți apă.


Durata revelării este de cca 8 minute la  $18^{\circ}\text{C}$ . Durata de conservare a soluțiilor amestecate este redusă.

# ATELIER • ATELIER • ATELIER TEHNIMUM • ATELIER R • ATELIER • ATELIER
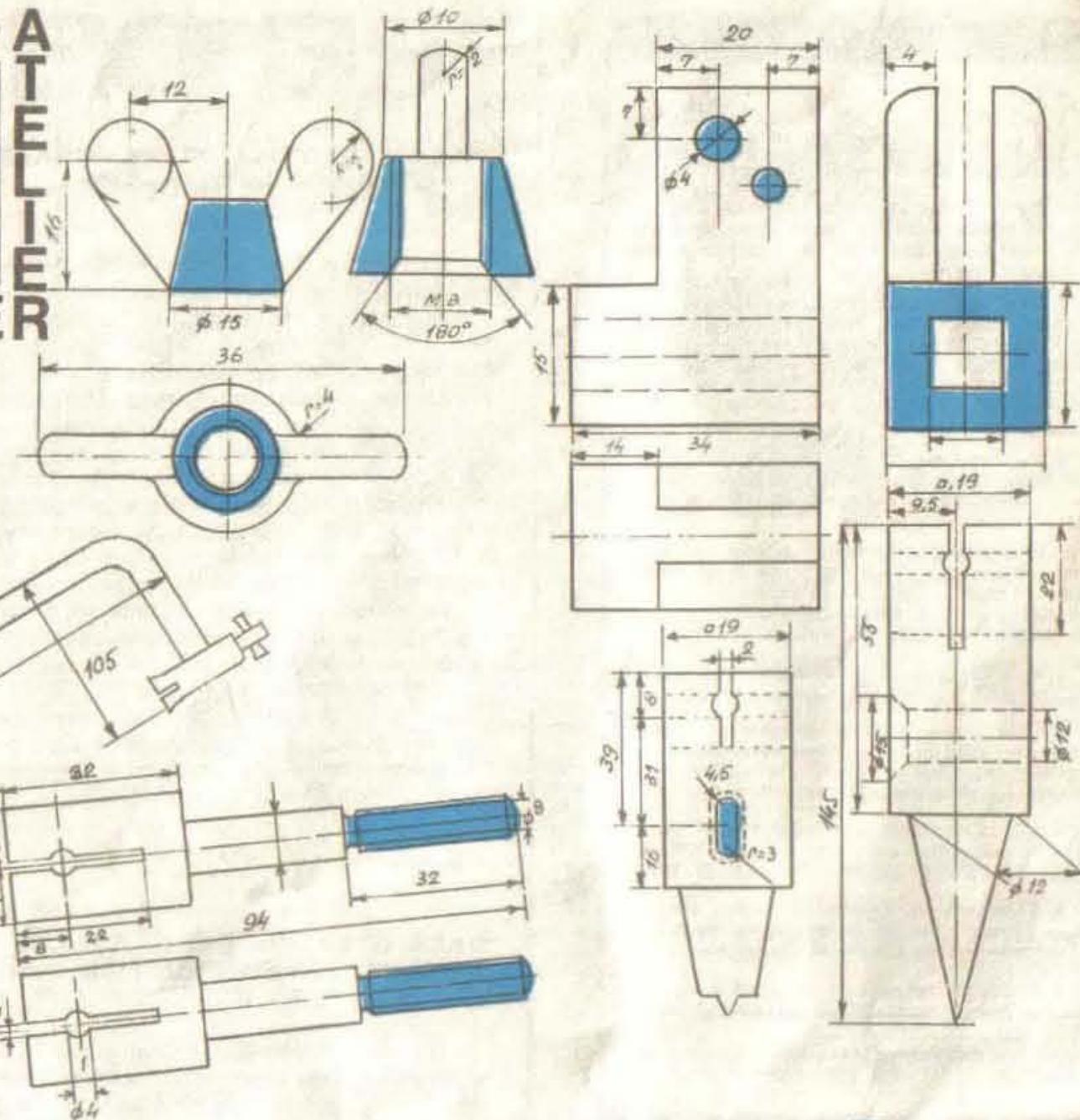
## FERĂSTRĂU PENTRU METALE

Ferăstrăul de tăiat metale este format dintr-un cadru metallic, piesele de prindere și întindere a pinzei și minerul de lemn pentru tinere.

Operațiile de executare sînt: îndoarea cadrului, executarea prin pilire și găurire a pieselor de prindere a pinzei, apoi fixarea minerului.




## CIOCAN

Sculă universală, necesară oricărui atelier, se confectionează din oțel cu ajutorul pilei și al mașinii de gărit.

După ce materialul brut a fost dimensionat, se trasează vizibil partea ce trebuie îndepărtată din metal. Prelucrarea se face prin pilirea cu pile late a suprafețelor exterioare, iar gaura pentru coada ciocanului se obține mai întîi prin găurile cu un burghiu adecvat, apoi se aduce la dimensiune prin pilire cu pile rotunde.

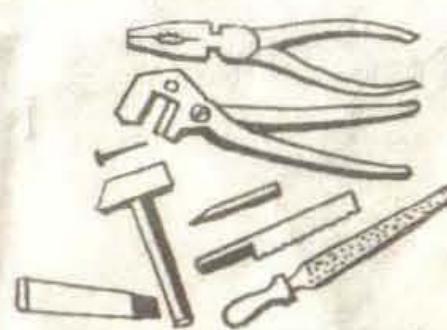În final, ciocanul este supus operației de călire.






## LUCRĂRI
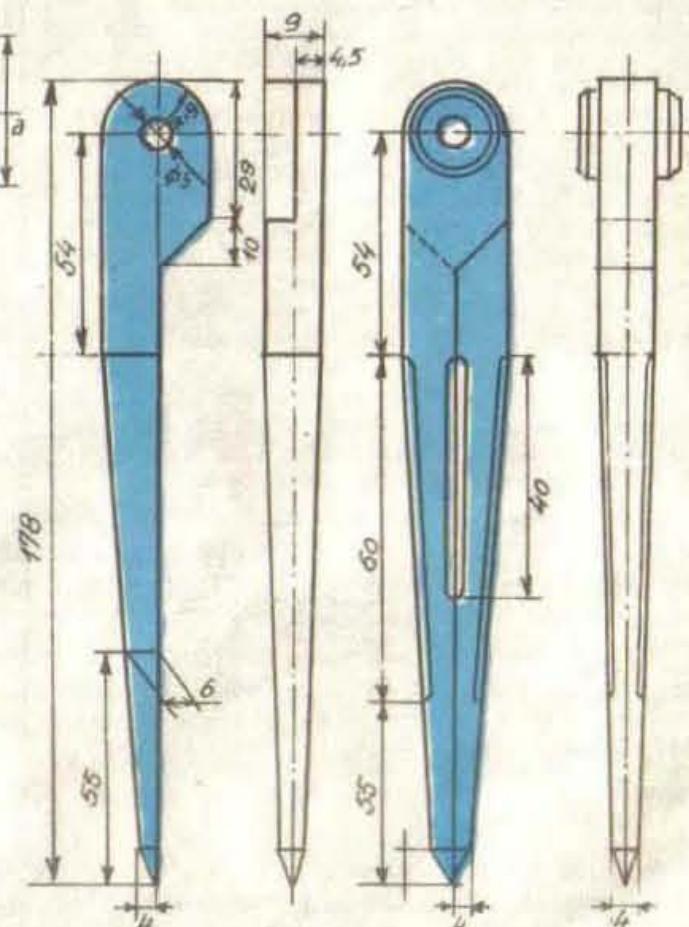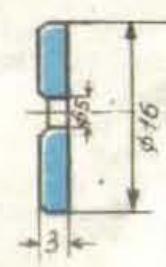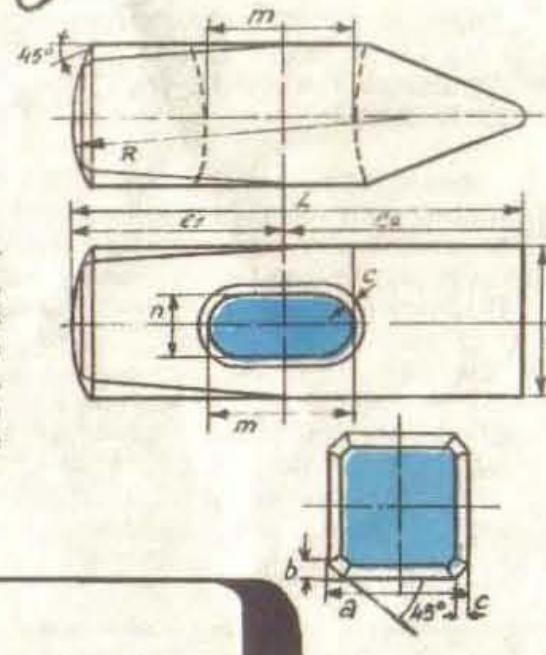
### COMPAS DE TRASAT

Compasul servește la trasarea unor arce de cerc pe piesele necesitînd ulterior o prelucrare corespunzătoare. Operațiile principale în executare sînt: pilirea, găurile și nituirea la asamblare

Suprafețele compasului se șlefuisesc cu pînză abrazivă.



## 10 RĂSPUNSURI

1. Întoarceți capul aparatului de mărit în jurul tijei de susținere și proiectați pe podea. Dacă aparatul dv. nu dispune de această posibilitate, proiectați pe un perete prin răsturnarea capului aparatului sau cu ajutorul unei oglinzi inclinate.

2. Nu. Există riscul deteriorării prin soc termic a obiectivului.

3. Nu. Imaginea obținută este neclară.

4. În limitele de temperaturi uzuale abaterile sunt neglijabile.

5. Acidă.

6. Revelatorul are o activitate mai slabă decît cea prescrisă.

7. La 50°C se topesc gelatina.

8. Ca niște arce de cerc luminoase.

9. Nu se execută relușuri pe poziție lustruită, nu cu creionul și cu atit mai puțin cu un creion moale.


10. Un corp care absoarbe total radiațiile luminoase și calorice.

## ECHER DE 90° CU TALPĂ

La trasarea unor linii perfect drepte și perpendiculare pentru viitoarele delimitări ale unor suprafețe se utilizează echerul.

Se execută prin pilire și găurire.

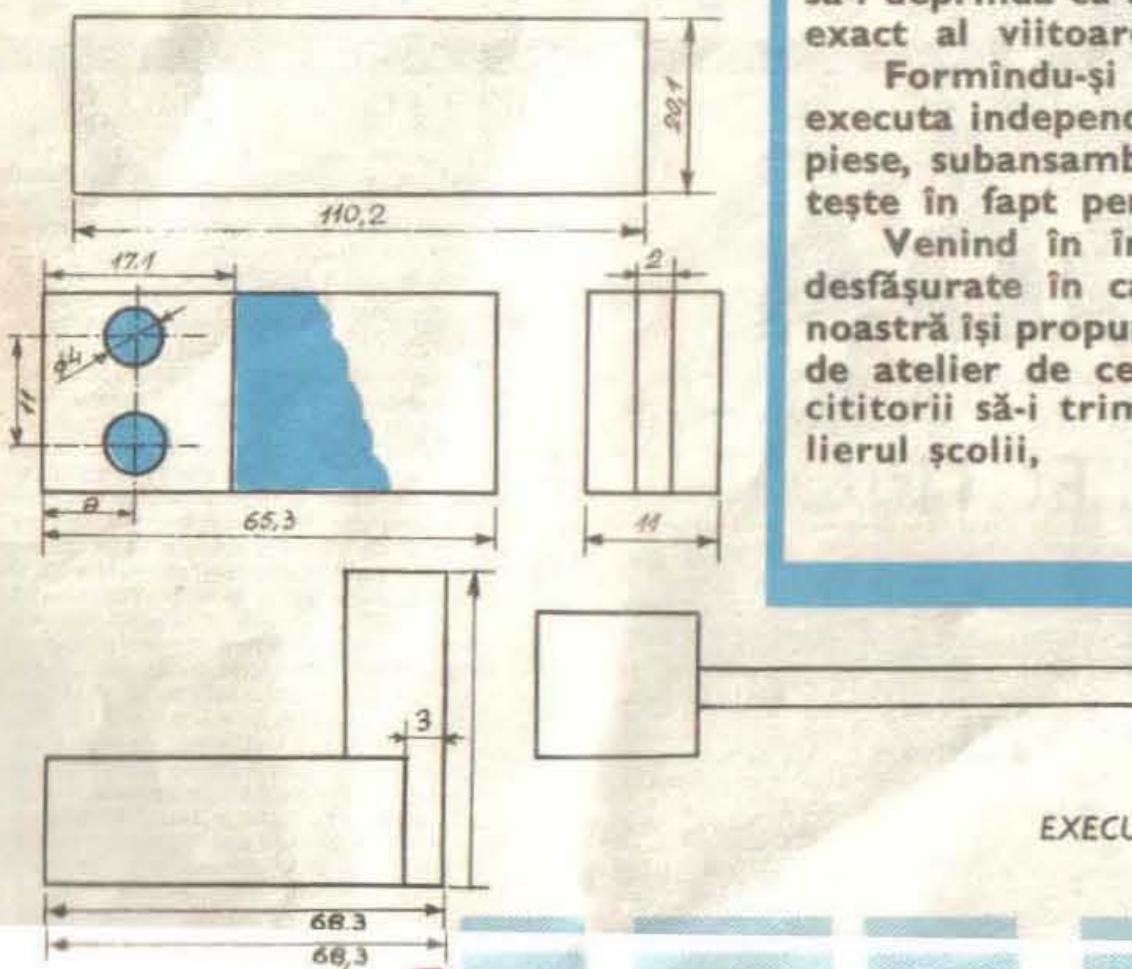Suprafețele vor fi bine șlefuite pentru a avea o bună precizie în trasare.



Deschiderea noului an școlar a coincis cu crearea pe lîngă fiecare instituție de învățămînt a unor ateliere specializate, menite să educe tineretul școlar în spiritul muncii, să-l deprindă cu activitățile practice, să-l apropie de profilul exact al viitoarelor sale îndeletniciri.

Formîndu-și încă din anii de școală capacitatea de a executa independent diverse operații sau chiar în întregime piese, subansambluri, aparate etc., tînărul de azi se pregătește în fapt pentru exigențele viitoarei sale profesii.

Venind în întîmpinarea diferitelor activități practice desfășurate în cadrul acestor nou create ateliere, revista noastră își propune să publice cu regularitate lucrări practice de atelier de cel mai diferit profil, invitîndu-și totodată cititorii să-i trimită lucrările interesante executate în atelierul școlii,

EXECUTATE LA GRUPUL ȘCOLAR «23 AUGUST» – BUCUREȘTI

**DE**

**ATELIER**

## COMPAS DE GROSIME

Măsurarea diametrelor unor suprafețe cilindrice se execută cu compasul pentru grosime. Execuția sculei se face ușor: după ce materialul a fost dimensionat și trasat se decupează brut cu ferâstrăul, apoi se pilește, găurește și finisează. Se ascută virfurile, apoi se cementează.

## SCULE

Dispozitiv de șlefuit, pilă lată semifină, pilă lată fină, șubler, linial gradat, ac de trasat, pilă lată dublufină, pilă semirotundă dublufină, daltă lată, punctator, ciocan 500 g, compas de trasat, menghină de pilă oblic, burghiu spiral 5 mm<sup>Ø</sup>, burghiu spiral 6,5 mm<sup>Ø</sup>, cretă, ferâstrău metalic, ferocianură de potasiu, clește de forjă, pînză smirghel, ulei.


## OPERAȚII DE EXECUTAT

I Pilirea și șlefuirea brațelor la grosime.

II Ascuțirea virfurilor brațelor.

III Trasarea și ajustarea celor două rondele.

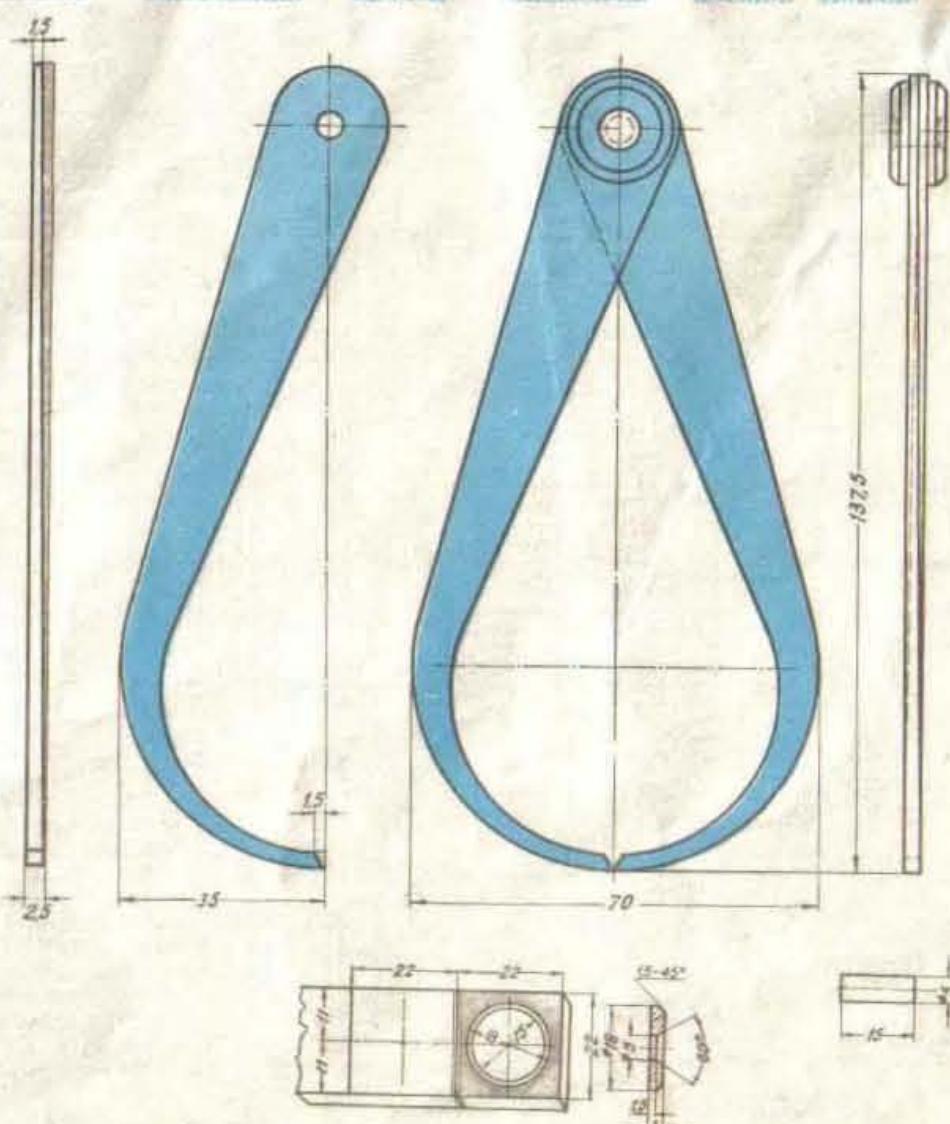IV Montarea, cementarea și finisarea compasului.





## CONSTRUCȚII CONSULTAȚII SUGESTII



# ŠKODA S 100

## INSTALAȚIA ELECTRICĂ

Vă prezentăm pe scurt instalația electrică a noului autoturism «Škoda» S 100. Instalația electrică a autoturismului S 100 a fost completată cu mai multe dispozitive practice (în comparație cu 1 000 MB). Cablajul a fost și el modernizat. Pentru montare și demontare mai ușoară, cablajul a fost divizat în două circuite, unul anterior și unul posterior, cuplate prin intermediul unei fișe multipolare cu 16 contacte. Prin fișa multipolară se conectează și tabloul de bord la schema generală de cablaj.

Să vedem care sunt elementele noi în instalația electrică:

— un telemetrometru pentru lichidul de răcire cu transmisie electrică a impulsurilor între sesizorul termistor și aparat;

— un comutator al luminilor exterioare (126) cu trei poziții (închis, lumină

de parcare, lumini de mers). Trecerea de pe fază lungă pe fază scurtă a faruriilor și invers se realizează cu o manetă (129) situată sub volan. Cu aceeași manetă se actionează și «claxonul luminos».

Intensitatea iluminării bordului se poate modifica cu o rezistență reglabilă (138).

Comutatorul semnalizațiilor de viraje (127) cuplază simultan toate 4 clipoarele printr-un relee.

Este prevăzută o fișă pentru o lampă de montaj (114).

Motorul stergătorului de parbriz (134) are 70 de rotații/minut (față de 50 de rotații/minut anterior). Un regulator variază bătăile stergătorului în 4 domenii, și anume: a) din poziția «O» spre stinge — 70 de bătăi pe minut; b) prima viteză spre dreapta — 35 de bătăi pe

minut; c) a doua viteză spre dreapta — 12–15 bătăi pe minut; d) a treia viteză spre dreapta — 5–7 bătăi pe minut. Pe ploaie potrivită, regulatorul sterge parbrizul cu intreruperi automate din timp în timp.

Este prevăzut un al doilea comutator de stop coresponzător celui de-al doilea circuit de frânare; de asemenea, o lampă de control pentru funcționarea carburatorului de start.

S-a introdus și un far pentru mers înapoi.

Farurile la S 100 sunt complet modificate față de 1 000 MB.

Diametrul oglinzelor parabolice a fost mărit la 160 mm. Rama cromată se scoate ușor după slăbirea unui șurub din partea inferioară, la 50 mm în stînga de la axa verticală a farului. O rondelă de cauciuc reține șurubul după slăbire și-l asigură

împotriva căderii. După ce s-a scos rama, devin accesibile 4 șuruburi cu care este fixat tot farul de aripa autoturismului. După slăbirea acestor șuruburi se poate scoate farul din caroserie.

La reglajul farului servesc 3 șuruburi — unul jos și două laterale. Dacă rotim cu o șurubelnită aceste șuruburi, se poate bascula tot farul; cu aceste trei șuruburi se poate regla foarte precis direcția conului luminos.

Becul se poate schimba foarte ușor. După ce s-a scos rama superioară, se slăbește șurubul cilindric, care se găsește în dreapta șurubului de reglaj de jos. Slăbirea acestui șurub permite scoaterea segmentului de tablă spre dreapta, în același timp capul șurubului de reglaj deplasându-se din canalul segmentului și căzind prin gaura rotundă. Apoi, prin presiunea usoară pe geam, în partea inferioară, se poate bascula farul în jurul a două balamale, care se găsesc în planul celor două șuruburi de reglaj laterale. După bascularea farului, becul devine foarte ușor accesibil. Cablurile ajung la o dulie de bachelită. Becul este susținut de un capac care se poate slăbi ușor printr-o apăsare usoară și rotire spre dreapta.

La schimbarea becului, farul se basculează doar, deci nu mai trebuie scos afară.

La fiecare basculare a farului, se recomandă curățarea ambelor deschideri din partea de jos față a carcsei — de apă de ploaie sau spălare.

Pentru scoaterea farului din carcasa se slăbește șurubul inferior al balamalei

se slăbește șurubul inferior al balamalei din dreapta (în direcție de mers) și se scoate șurubul de sus. Prin deplasarea segmentului se scoate tot farul.


Pentru schimbarea oglinzelor parabolice cu geamul dispersor se scoate acest subansamblu din rama interioară cromată, de care este fixat cu cleme, care intră în decupări ale ramei, pe o garnitură de cauciuc. Prin apăsare usoară și deplasarea arcurilor se pot scoate garniturile și oglinda parabolică.

## PUTEM SĂ NE RADEM ÎN AUTOMOBIL?

Tensiunea la bordul auto este de obicei de 12 V, iar aparatul de ras trebuie alimentat cu o tensiune continuă sau alternativă de 120 sau 220 V. În cele ce urmează vom descrie un alimentator, care este un convertor de la 12 V la 220V. Propriu-zis, avem un oscillator în contraintă, lucrind pe frecvențe de 300–400 Hz. Acest oscillator folosește 2 tranzistori T<sub>1</sub> și T<sub>2</sub> de tip EFT 213–214, II 4, ASZ 15–17, OC 28. Acest oscillator este alimentat de la tensiunea de bord de 12 V printr-un filtru LC. Bobinele de soc DR<sub>1</sub> și DR<sub>2</sub> se realizează pe o rezistență de valoare mai mare de 2 kΩ și se bobinează 36 de spire din Cu-Em cu Ø de 1,25 mm. Transformatorul Tr se construiește pe un miez de tole de tip E-9 cu grosimea pacchetului de 18 mm. Înfășurarea I are 2 × 50 spire din sîrmă de Cu-Em cu Ø de 0,6 mm, înfășurarea a II-a are 2 × 25 spire din sîrmă de Cu-Em cu Ø de 0,25 mm, iar înfășurarea a III-a are 1 000 de spire din sîrmă de Cu-Em cu Ø de 0,18 mm. Tensiunea din secundarul transformatorului este redresată de o punte din 4 diode D cu germaniu de tip DTJ, D-226, DR 304.

Întregul montaj se introduce într-o cutie adecvată din metal sau material plastic și va fi prevăzut cu 2 bucăți montate pe o placă izolantă, în care trebuie să se introducă stecherul de alimentare a aparatului de ras electric. Distanța între axele bușelor este de 19 mm. Atenția trebuie acordată izolărilor în secundar, unde apar tensiuni înalte, și branșării aparatului pe tensiunea de 220 V.

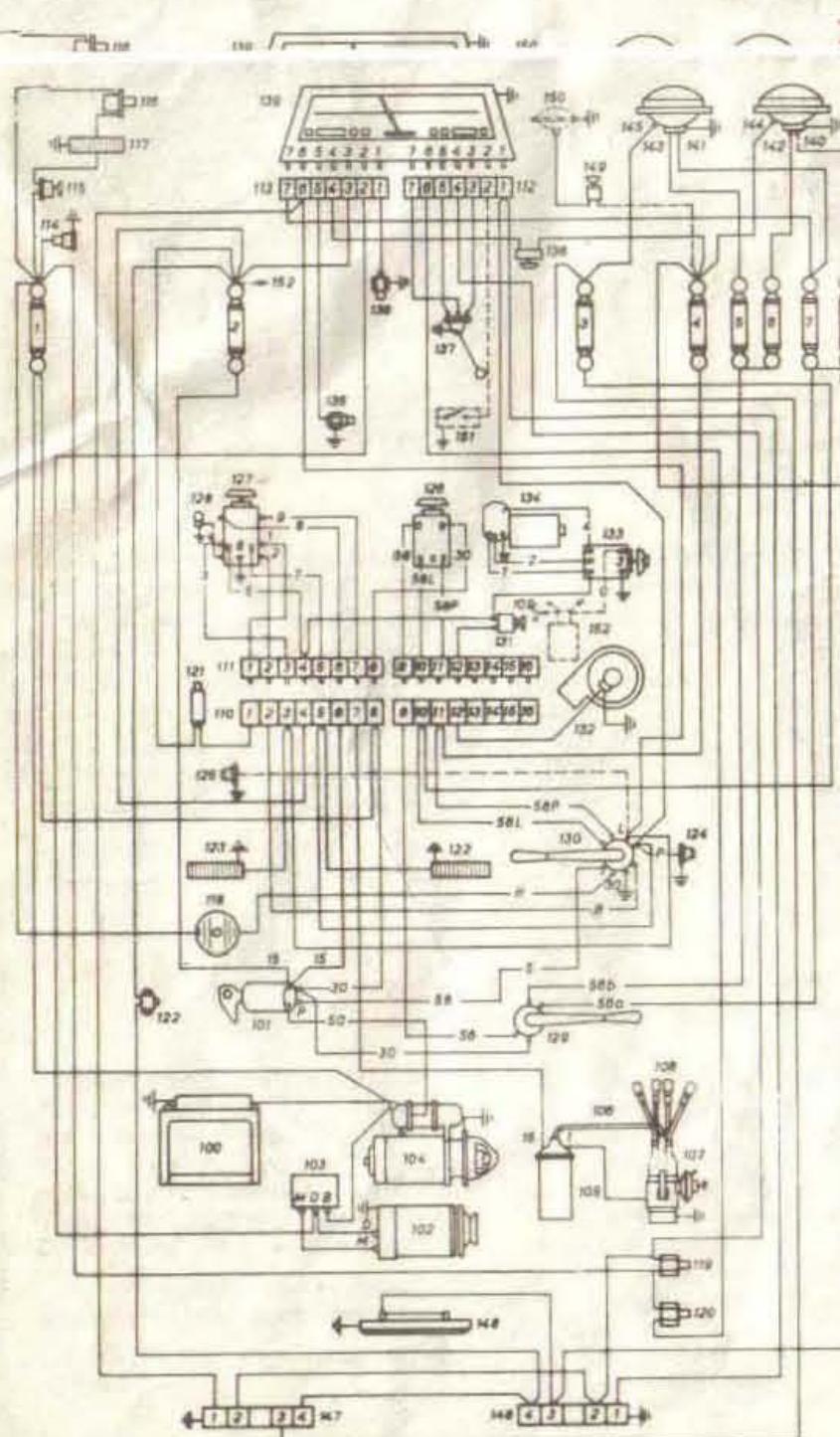P.S. Îndeajuns de simplă, schema convertorului nu ridică probleme. Pentru verificare, urmăriți în nr. 12 rubrica «Consultări electrotehnice-auto».




### LEGENDA LA SCHEMA ELECTRICĂ S 100

- 100 — baterie
- 101 — comutator
- 102 — generator
- 103 — releu
- 104 — demaror
- 105 — bobină
- 106 — cablu bobinei distributiorului
- 107 — distribuitor
- 108 — cablu la bujii
- 109 — sigurantele lămpilor
- 110, 111, 112, 113 — stecher multipolar
- 114 — fișă pentru lampa de montaj
- 115 — comutatorul plafonierei
- 116 — comutatorul de la usă al plafonierei
- 117 — plafonieră
- 118 — claxon
- 119, 120 — comutator de plafon
- 121 — generator de impulsuri de clipire
- 122, 123 — clipoare față
- 124, 125 — clipoare laterale
- 126 — comutator pentru lumi de parcare și de mers
- 127 — comutatorul lumi de avertizare
- 128 — controlul lumi de avertizare
- 129 — comutator fază lungă — fază scurtă
- 130 — comutator pentru semnalizatoare de viraje
- 131 — comutator pentru incălzire (ventilator)
- 132 — ventilatorul incălzirii
- 133 — comutatorul stergătorului de parbriz
- 134 — motorul stergătorului de parbriz
- 135 — manometru
- 136 — sesizor de temperatură
- 137 — plutitorul indicatorului de benzинă
- 138 — regulator cu rezistență pentru iluminarea tabloului de bord
- 139 — tablou de bord
- 140 — fază lungă dreapta
- 141 — fază lungă stinge
- 142 — fază scurtă dreapta
- 143 — fază scurtă stinge
- 144 — lumenă de parcare dreapta
- 145 — lumenă de parcare stinge
- 146 — lumenă de gabarit spate dreapta
- 147 — lumenă de gabarit spate stinge
- 148 — lumenă pentru număr
- 149 — comutatorul farului de cetea
- 150 — far de cetea
- 151 — controlul carburatorului de demaraj

# DACIA 1100

**ARE FRÎNE  
FOARTE BUNE,  
DAR MERITA  
PUTINĂ  
ATENȚIE!**

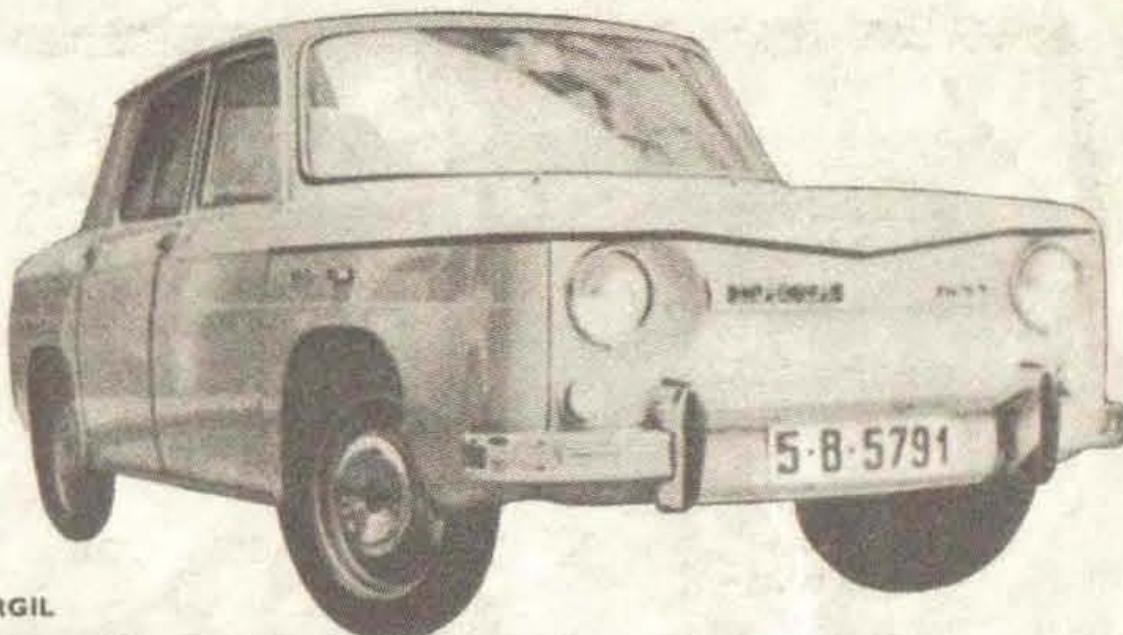

Ing. I. VIRGIL.

Vara a trecut, ne-am reîntors din concediul în care am efectuat un adevărat turneu cu automobilul la mare și la munte.

Printre «suvenirurile» colectionate cu acest prilej, mașina — cu care am parcurs cîteva mii de kilometri în cele mai diferite condiții — are și ea cîteva. Printre altele, vom observa la «Dacia» noastră că frînele disc produc zgromote suspecte atât în timpul mersului cît și la frînare ușoară, iar, uneori, discurile se încălzesc mai mult decît normal, ca și cum plăcuțele de frînă ar freca permanent.

Se stie că frînele disc au ca unul dintre avantajele reglarea automată a jocurilor între plăcuțe și disc (la valoarea de cca 0,7 mm).

Principalul rol în această operație îl îndeplinește o garnitură exterioară din cauciuc cu care este înzestrat pistonul receptor de frînare. În timpul rulajului, pe toate organele punctelor se depun impurități ce nu pot fi îndepărtate prin operația obisnuită de spălare.

Încărcarea garniturii de cauciuc cu praf sau chiar noroi, precum și pătrunderea eventuală a acestora pe suprafața cilindrică a pistonului, împiedică readucerea plăcuțelor de frînă în poziție de repaus, producându-se o frecare continuă a acestora pe disc cu consecințe dintre cele mai neplăcute.

Operația de curățire nu este de loc complicată, putind fi efectuată de orice automobilist amator înzestrat cu putină răbdare. Avantajul efectuării acesteia chiar de putină răbdare. Avantajul efectuării acesteia chiar de proprietarul autoturismului respectiv este în primul rînd acela al constiințozității de efectuare.

După ridicarea mașinii pe cric și scoaterea rotii, se scot cele două culie spintecate, se rabat suportii «balama» și etrierul (potcoava portsabot) este scos din locul său împreună cu plăcuțele (la rotile din spate se efectuează în plus și desfacerea unui surub). După îndepărterea plăcuțelor apare vizibil capul pistonului cu garnitura de protecție din cauciuc.

Cu maximum de atenție se îndepărtează această garnitură, care se curăță separat cu alcool.

În interiorul etrierului se fixeză, conform figurii 1, dispozitivul din schiță de mai jos (fig. 2), care acum va juca rol de limitator.

Se apasă de cîteva ori pedala de frînă (să nu ne sperie faptul că vom avea o senzație ciudată, pedala va merge la început «în gol») pînă ce pistonul va ieși din cilindru pînă la limitator.

Se curăță atent tot cu alcool pistonul și locasul garniturii din etrier.

Suprafața de lucru a pistonului se unge cu unsoare specială pentru frîne disc Spagraph («Renault» nr. 806-149), unsoare cu care se umple și locasul de pe suprafața interioară a garniturii de protecție. Dacă nu dispunem de unsoare specială, putem folosi o unsoare siliconică curată sau în amestec cu grătit coloidal.

Cu ajutorul dispozitivului din fig. 2 se impinge pistonul înapoi în etrier cca jumătate din cursă (fig. 3). Se retrage tija filetată prin rotație spre stînga și se introduce cu atenție garnitura de protecție în locul ei, după care se continuă împingerea pistonului pînă la fund.

Acum ne vom ocupa de plăcuțele de frînă. Canalul practicat în materialul de frînare ne indică starea de uzură a plăcuței. O scădere a adâncinii pînă la cca 1,5 mm ne indică faptul că plăcuțele vor trebui schimbată în curind (500–1 000 km).

O grosime neuniformă a plăcuței (peste 2 mm diferență între capete) este datorată unei ușoare deformări a talerului rotii. Centrarea etrierului pe disc se va face însă numai la înlocuirea plăcuțelor cu altele noi.

Materialul de frînare depus pe suportul metalic al plăcuței încorporează în timpul funcționării pe suprafața de lucru o serie de particule străine, în special din fontă, detasate din discul de frînă. Aceste particule metalice produc în momentul frînărilor ușoare un sclit dezagreabil. Remedierea este foarte simplă, constă din curățirea suprafetei de lucru a plăcuțelor cu o perie de sîrmă. Înainte de montarea la loc, materialul de frînare se reduce la forma perfect plană prin slefuirea cu pînză abrazivă sprijinită pe o suprafață curată (de exemplu, stică). Trepidațile la frînare pot fi cauzate de uzura prematură sau chiar de lipsa tampoanelor de cauciuc pe care se sprijină etrierul. Aceste tampoane se vor înlocui în caz de nevoie cu altele noi confectionate din furtun de cauciuc.

Montarea la loc pe disc a etrierului nu necesită precauții speciale decît la așezarea tampoanelor de cauciuc. O ultimă recomandare: în nici un caz nu este permisă murdărirea suprafațelor de lucru ale plăcuțelor cu produse petroliere sau similare. În acest caz, coeficientul de frecare se poate reduce de la  $\mu = 0,35$  chiar pînă la  $\mu = 0,01$ .

## CÎND SI CUM CURĂTAM MOTORUL

Ing. R. MOSCOVICI

În timpul funcționării în motor apar depunerile. Curățirea lor trebuie făcută cu atenție și în condiții bine stabilite.

O parte din depunerile se vor scurge odată cu uleiul uzat. Trebuie avut însă în vedere că dopul de golire să fie la nivelul cel mai scăzut al băii de ulei; să nu alibă o eventuală lovitură, care să împiedice uleiul să se scurgă complet. Chiar și o mică denivelare atrage adunarea aproape în totalitate a impurităților, care vor conduce apoi la impurificarea uleiului proaspăt. La schimbarea uleiului este util să se facă și o spălare a motorului cu ulei 405 nedidativ. Folosirea unui ulei de calitate inferioară va atrage degradarea uleiului proaspăt introdus în motor.

După o astfel de spălare a motorului pe piesele interioare și pe canalele de ungere rămîn în continuare depunerile aderente. Folosirea unor substanțe care să îndepărteze aceste depunerile nu este recomandabilă, căci acestea nu dizolvă depunerile, ci doar le înmoie, iar apoi în timpul funcționării motorului ele se vor desprinde de pe pereti, vor impurifica uleiul, vor îmbicsi filtrul și există și pericolul să obtureze unul sau altul dintre canalele de ungere, ceea ce ar atrage griparea respectivilor cuzinetă.

Curățirea completă a motorului de depunerile recomandăm să se execute doar odată cu demontarea acestuia.

Dacă depunerile pe piesele motorului sunt însemnate, dar motorul nu necesită încă o repara-


tie care să atragă demontarea sa completă, veți obține o curățire multumitoare demontind baia de ulei și capacul culbutorilor. Curățirea se va face cu perie și pensula. Atenție deosebită trebuie acordată spălării abundente — de preferință cu motorina.

În cazul demontării complete a motorului, curățirea pieselor se va executa cu soluțiile de mai jos:

Substanță	Pentru piese din oțel sau fontă	Pentru piese din aluminiu
Sodă caustică NaOH	100 g	—
Sodă calcinată Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub>	—	100 g
Bicromat de potasiu K <sub>2</sub> Cr <sub>2</sub> O <sub>7</sub>	5 g	5 g
Apă	1 litru	1 litru

Pieseile se mențin 2-3 ore în soluția încălzită la 80-95°C, după care se curăță cu pensula sau peria, iar apoi se spală în apă. Spălarea ramezelor de ungere atât în bloc cît și în arborele cotit se efectuează cu un jet abundant de apă.

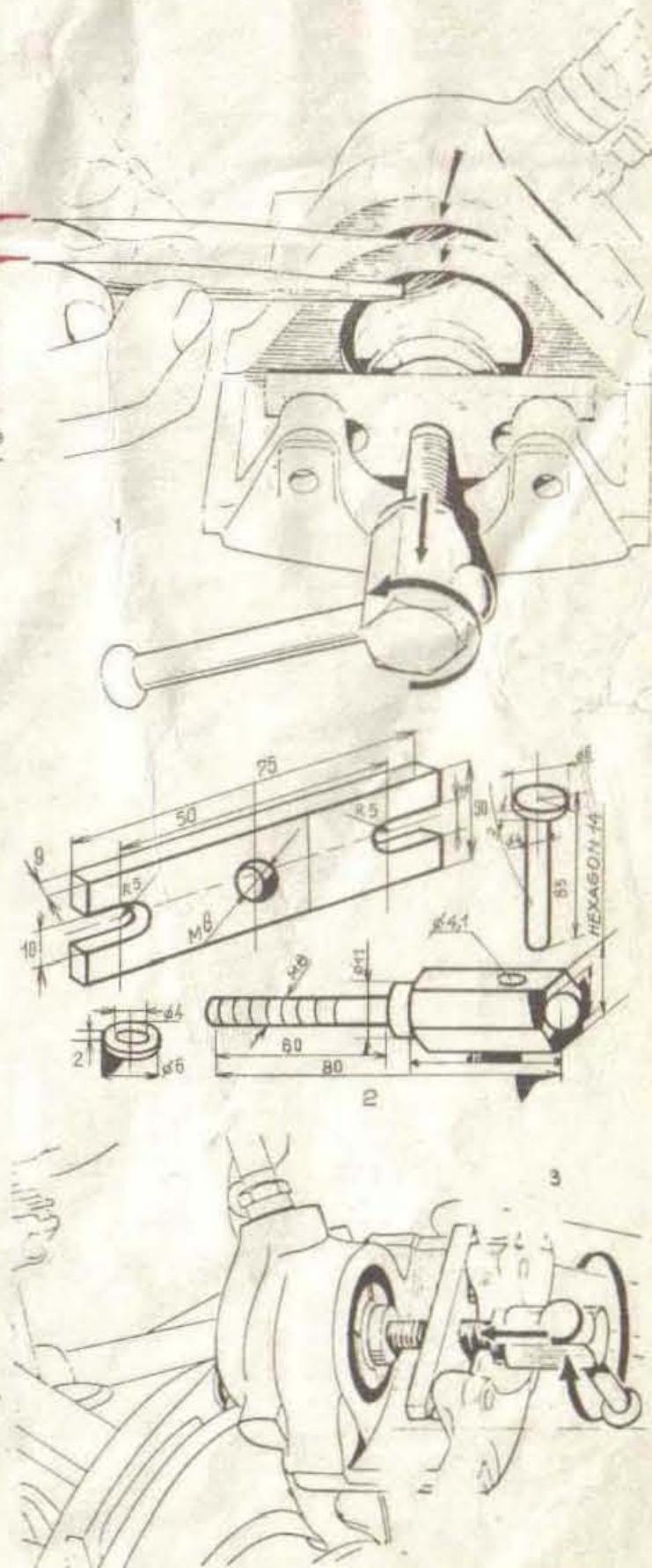Atenție deosebită trebuie acordată măsurilor de prevenire a accidentelor datorate stropirii corpului cu soluțiile de spălare.



# un nou joc

# hobby

## TERRA SELENE TERRA

Inspirat de marile cuceriri ale omului contemporan în domeniul cercetării solului selinar, noul joc «Hobby» — respectând ca idee conditionările (firește, simplificate) ale unui zbor spre Lună — propune participanților un divertisment nu lipsit de eficiență instructivă: o călătorie, deci, în plină viteză... cosmică, o cercetare rapidă, dar eficientă a acestui fascinant satelit natural al Pământului și o înapoiere spre baza de lansare, cu cît mai mult material selinar și cu cît mai puține cantități de combustibil și oxigen... consumate în timpul călătoriei.

### CITEVA CUVINTE DESPRE «SPATIUL» DE JOC SI REGULILE ACESTUI «ZBOR SELENAR»

Inainte de începerea jocului, veți de-

Inainte de începerea jocului, veți urca cu atenție cele 3 «rachete» (în desen, desfășurate) din care, prin îndoire corespunzătoare și lipire, veți confectiona mici rachete de formă piramidală care vor marca, de fiecare dată, poziția dv. în «spatiu». Decupati, de asemenea, din fișa cu piese convenționale, pătrătelele roșii și albastre, marcind respectiv «punctele» (cantitățile) de oxigen și combustibil pe care le aveți la dispoziția dv. În timpul călătoriei, pătrătelele galbene menite să consemneze kilogramele de rocă selinară cu care vă înzăpezti de pe Lună și, în sfîrșit, pătrătelele gri care vor marca grafic numărul de filme documentare pe care le-ați realizat în timpul acestui zbor.

Repetăm deci pătrătelele și cifrele indică:

— cele roșii și, respectiv, albastre, cantitățile de oxigen și combustibil... 1, 2, 5 sau 10 puncte (unități);

— cele galbene cantitățile de rocă selinară... cîte 10 kg fiecare;

— cele gri numărul de filme documentare... grupe de cîte 10 filme.

Fiecare jucător își alege o rachetă și, respectiv, unul dintre cele trei trasee

— A, B sau C — indicate pe terenul

traseul	P.O. («puncte» oxigen)	P.C. (puncte) combustibil
A	45	30
B	30	45
C	20	50

(spatiul) de joc, urmînd să primească apoi, în funcție de traseul ales, o «dotare» tehnică conform fig. 1.

Precizăm că mai mulți jucători își pot alege unul și același traseu.

### DESFAȘURAREA JOCULUI

Unul dintre jucători, de fiecare dată altul, va prelua conducerea jocului, devenind astfel răspunzător pentru împărtirea cantității de oxigen (pătrătele roșii) și de combustibil (pătrătele albastre); el va răspunde, totodată, de calcularea pierderilor de oxigen și combustibil în

9 — Aselenizarea a reușit. Timo (le cinci aruncări cu zarul (ale celorlalți participanți) racheta rămîne pe suprafața Selenei (jucătorul în cauză deci nu va participa la 5 aruncări) pentru a colecta roci selenare și a face fotografii. Dar pentru fiecare rînd de aruncare cu zarul (la care nu se participă) se consumă 1 P.O.; în această perioadă de sedere pe Lună, în schimb, a 2 P.O. consumate suplimentar, se pot obține cîte 10 kg de rocă sau 10 pelicule (maximul pe care-l poate obține jucătorul «aselenizat» va fi deci de 20 kg de rocă sau (la alegere) 20 de pelicule pentru fiecare rînd de aruncare cu zarul. La sfîrșitul jocului mai poate obține și un premiu.

10 — Situație specifică pentru cel care a trecut de «9» și este obligat să-si găsească un loc potrivit pentru repornire spre Pămînt, ceea ce îl va costa un surplus de combustibil:

pentru A . . . . . 5 P.C.

pentru B, C . . . . . 3 P.C.

(întoarcerea pe Pămînt se va face de pe acest loc de relansare — sărindu-se la întoarcere peste punctul 9 —, dar tot în funcție de zar).

Astfel:

la 1 — motoarele nu funcționează, deci se repetă manevra (5 P.C. pierdere) sau jucătorul mai dă o dată cu zarul și, în acest caz, dacă îl «căde» iarăși 1 a fost eliminat;

2-6: startul a reușit; începe drumul de întoarcere.

Pentru startul de întoarcere reușit jucătorul obține 10 kg de rocă selenară în plus, dar pierde 1 P.C.

11 — Recuparea cu nava (nu este cazul pentru ruta A); dar... mecanismul de cuplare nu funcționează. Jucătorul poate alege:

a) — reparării în vid . . . . . 5 P.C. pierdere;

b) — repetarea manevrelor de cuplare . . . . . 3 P.C. pierdere.

12 — Manevra de a intra pe orbită esuează. Racheta înconjură încă o dată Selena (pierde 3 P.O.);

13 — Defecțiune la bordul de comandanță. Se mai dă o dată cu zarul:

la 1 — reparării n-a reușit; jucătorul este eliminat.

2-6 — reparării a reușit, jucătorul pierde 3 P.O.

14 — Racheta nu poate intra pe orbita terestră, dar este posibilă corectarea

14 — Racheta nu poate intra pe orbita terestră, dar este posibilă corectarea traseului, ceea ce înseamnă o pierdere: pentru A . . . . . 10 P.C.

pentru B . . . . . 6 P.C.

pentru C . . . . . 2 P.C.

15 — Corectarea traseului:

A . . . . . 5 P.C. pierdere

B, C . . . . . 2 P.C. pierdere

16 — Parașutele defecte nu se deschid; decide din nou zarul:

la 1, 3, 5 — jucătorul a pierdut;

la 2, 4, 6 — parașutele se deschid.

17 — Aterizarea a reușit. (Mentionăm că racheta nu trebuie să aterizeze exact pe locul de lansare.)

### VALORIZAREA ÎN LABORATOR

După ce a aterizat, fiecare jucător va trece la evaluarea materialului adus. Pentru aceasta fiecare jucător va arunca de două ori cu zarul. Prima aruncare decide asupra valorii analizei rocelor aduse: cifra indicată de zar, înmulțită cu kg de roci aduse, fiind egală cu valoarea științifică (se dau puncte).


A doua aruncare cu zarul decide valoarea filmelor aduse:


la 1 . . . . . imaginile filmului neclară; valoarea = 0.

2-6... cifra indicată de zar, înmulțită cu numărul filmelor aduse, indică valoarea științifică a expediției (se dau puncte).

La numărul punctelor obținute se mai adaugă 50 de puncte pentru aterizare și cîte 10 puncte pentru perioada cît a rămas pe Selena. Cîștiigator este cel care obține punctajul maxim.

Fig. 1

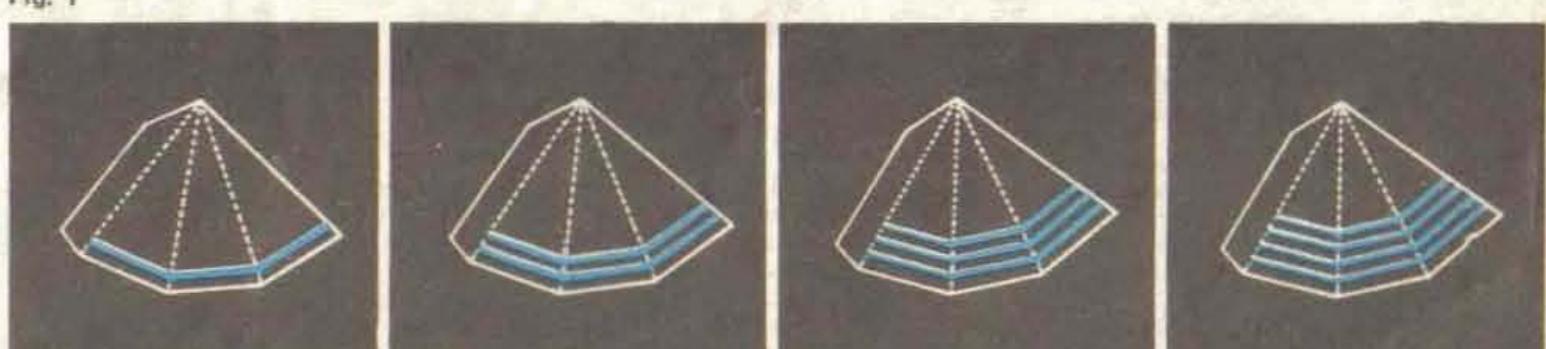

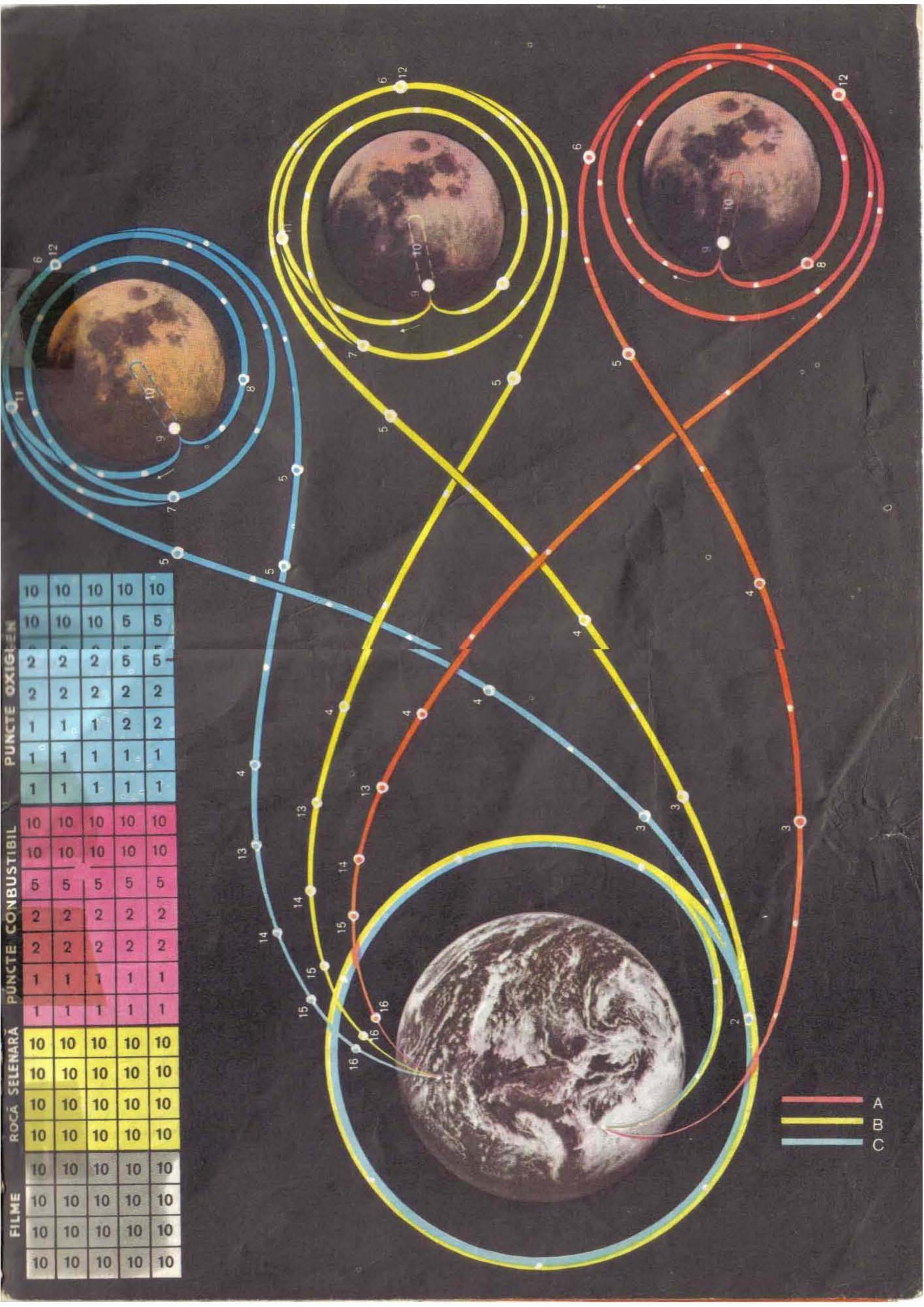

# ROBOT ELECTRONIC

Tehn. NIC. HANU

Ultimul circuit continut în blocul emittorului este multivibratorul. Acest circuit generează impulsuri dreptunghulare cu factor de umplere variabil, ce comandă direcția de deplasare a robotului.

Așa cum se vede din schema bloc, din numărul 5 al revistei noastre, sistemul de direcție este format dintr-un multivibrator ce modulează purtăarea emittorului în blocul de emisie, iar la receptie se va realiza un filtru ce trece jos, pentru ca numai frecvența multivibratorului să poată comanda circuitul bistabil de direcție.

Sistemul de direcție funcționează astfel: multivibratorul generează impulsuri de formă arătată în figura 1. Dacă timpul de conductie al fiecărui tranzistor este egal cu timpul de blocare, impulsurile vor avea un factor de umplere egal cu 1/2, aceste impulsuri transmitindu-se prin intermediul purtării de înaltă frecvență pînă la receptorul de pe robot.

După trecerea prin filtru, cu aceste impulsuri se comandă bascularea unui circuit bistabil.

În colectoarele celor două tranzistoare ale circuitului bistabil se află conectate motorasele de direcție. Aceste motorase sunt cuplate pe cele două roți, din stînga și dreapta, ale robotului, așa cum reiese din fig. 2.

Cind durata  $T_1 = T_2 = T_3$ , cele două motorase se vor invîrți aceeași perioadă de timp, deci robotul va merge înainte. Dacă însă se modifică  $T_1$  și vom avea situația  $T > T_1$ , atunci unul dintre motorase, de exemplu cel din stînga, va funcționa un timp mai mare ca celălalt. În acest timp, roata corespunzătoare va parcurge o distanță mai mare, obținându-se modificarea direcției.

În mod similar se petrec lucrurile dacă  $T_1 < T_2$ , atunci motorul din dreapta va merge mai mult timp, deci și roata respectivă va produce o deplasare mai mare.

Din această cauză, frecvența multivibratorului va trebui să fie suficient de scăzută, pentru că altfel inerția motoraselor ar impiedica buna lor funcționare.

Această frecvență însă nu poate fi coborâtă prea mult datorită faptului că ar fi necesare condensatoare de cupaj prea mari. Din aceste motive s-a ales pentru

multivibrator o frecvență de 30–40 Hz.

Multivibratorul are schema din fig. 3. Din această schemă se vede că fată de schemele clasice numai procedeul de variere a factorului de umplere este deosebit. Acest sistem prezintă avantajul unei scheme simple și permite obținerea unor impulsuri așa cum se vede în fig. 4.

Funcționarea multivibratorului decurge în modul următor:

Presupunem în stare de blocare tranzistorul  $T_1$ , deci pe acest tranzistor va cădea o tensiune aproximativ egală cu  $E_c$ . În acest timp, condensatorul  $C_1$  se incarcă prin rezistența  $R_1$ .

Starea de blocare a tranzistorului  $T_1$  se menține atît timp cît condensatorul  $C_1$  se descarcă prin rezistența  $R_2$  și secțiunea  $r_1$  a potențiometrului  $P$ .

Timpul de descărcare poate fi variat cu ajutorul cursorului și acest timp dictează durata variabilă a factorului de umplere.

După descărcarea condensatorului  $C_1$ , tranzistorul  $T_1$  se deschide și se va bloca tranzistorul  $T_2$ , rămnind în această stare cît timp se descarcă condensatorul  $C_2$ . Cele două condensatoare fiind egale și dacă  $r_1 = r_2$  vor rezulta tempi egali de conductie și blocare.


Dacă prin modificarea poziției cursorului se ajunge la situația cind  $r_1 > r_2$ , vor rezulta pentru tranzistoare stări de conductie de durate diferite. În acest fel se obțin factori de umplere variabili, varieră făcindu-se în mod continuu.

Rezistența  $R_1$  are și rolul de rezistență de sarcină pentru tranzistorul  $T_1$ , iar rezistențele  $r_1 + R_1$  servesc pentru polarizarea bazei acestui tranzistor. Pentru tranzistorul  $T_2$  polarizarea bazei se face cu rezistențele  $r_2$  și  $R_2$ , iar rezistența  $R_4$  este rezistență de sarcină.

Din colectorul tranzistorului  $T_1$  se culege semnalul util cu care se modulează purtărea dată de oscilatorul cu quart.

Procurarea lemnicioasă a pieselor nu ridică dificultăți.

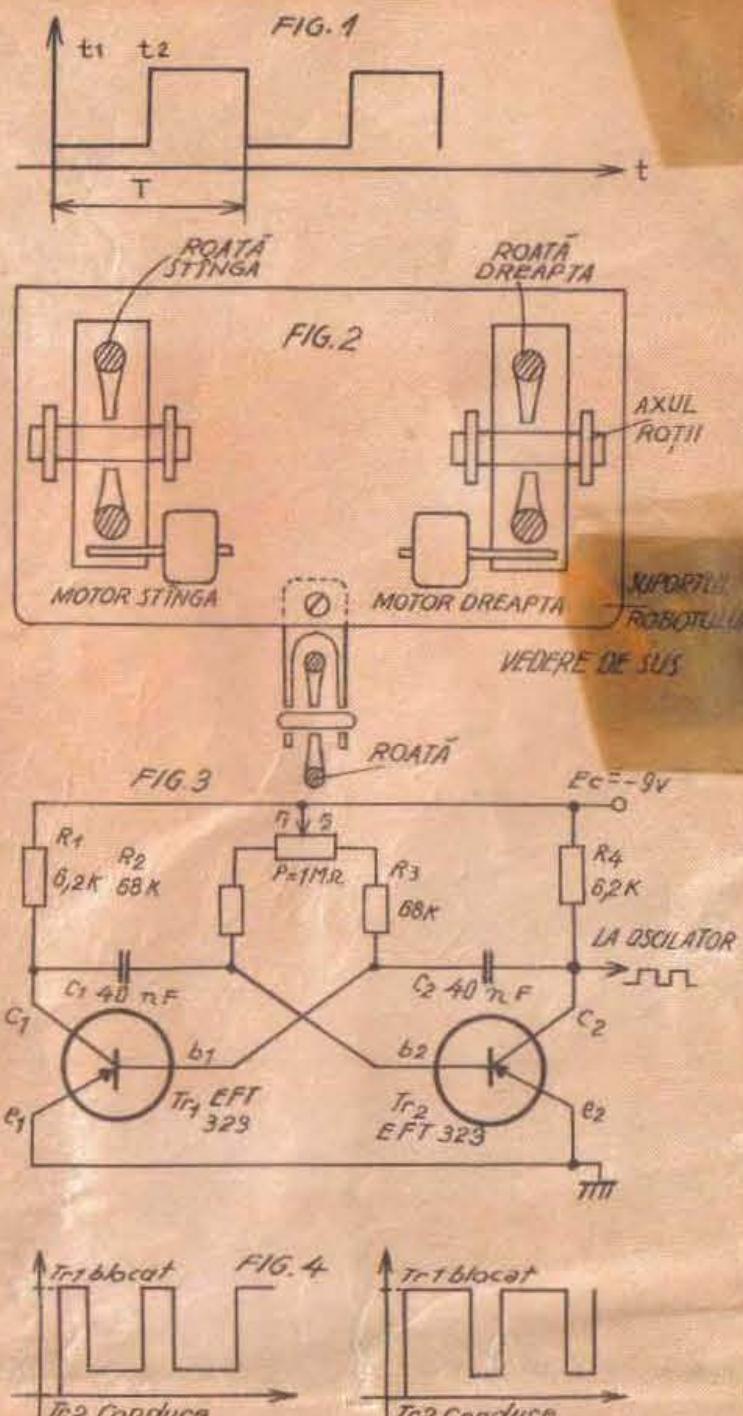Este de dorit ca potențiometrul  $P$  să aibă o variație liniară a rezistenței.



## ASTRONAUTICA

Dr. ing. F. ZĂGĂNESCU

• Doctorul Arch Reid de la secția de geoșimie din Centrul spațial Houston a informat participanții la adunarea COSPAR recent înființată la Seattle că, în contrast cu rocile de tip bazaltic recoltate de echipajele «Apollo»-11 și 12, materialul adus din craterul Fra Mauro conține mult mai puțin calciu, aluminiu, fier și magneziu, în schimb apa mai bogată în elemente usoare, ca potasiu, bariu, și elemente rare (considerate așa pe Pămînt).

• Astronauții sunt foarte... nemulțumiți de planeta Pluto: din ultimele observații s-a constatat — de fiecare dată — că masa calculată pentru acest astru apare cu o valoare care descrește din ce în ce (în prezent se pare că ar fi de 0,11 din masa Terrei), desigur densitatea este foarte apropiată de aceea a Pămîntului. Tinind seama de dificultățile în stabilirea orbitei planetei Neptun și de faptul amintit mai sus, la care se adaugă și contrastul dintre Pluto și masele gigantice ale vecinilor (Neptun, Uranus), s-a emis ideea că, de fapt, Pluto ar fi doar un satelit foarte îndepărtat al lui... Neptun!

• Neobișnuita galaxie M82 a făcut astrofizicienilor o nouă surpriză: spectrul său de radiofreqvențe a prezentat linii de absorbtie caracteristice moleculei radicalului hidroxil. Aceasta este

prima detectare de molecule în spațiu interstelar al unei galaxii exterioare. Se amintește că o descoperire similară în gazul interstelar cuprins în Calea Lactee s-a obținut cu opt ani în urmă. După părerea savantului care a făcut descoperirea, dr. L. Wielachew, există o interesantă similaritate între cele două galaxii, cel puțin în ce privește acest OH!

• Cunoscutul astronaut american Walter Cunningham, care a făcut parte din echipajul navei «Apollo»-7 în zborul de 11 zile circumterestru (1968), a anunțat retragerea sa prin demisie din funcția de șef al grupului de astronauți care se pregăteau pentru a deserve misiunea statiei științifică orbitală americană «Skylab». Anunțându-și demisia, Cunningham a motivat-o criticind Congresul pentru reducerile de fonduri alocate programului spațial american. Demisia sa, survenită destul de repede după retragerea altui astronaut celebru, James Lovell, a redus la 45 numărul astronauților americanii în serviciu activ.

• Companiile europene Mesh și Star, care lucrează pentru organizația spațială europeană ESRO, au stabilit costul contractului în vederea studiilor preliminare necesare pentru construirea și lansarea primului satelit european științific stationar GEOS la suma de

100 000 de lire. Lucrarea urmează să fie predată pînă la sfîrșitul anului. Menționăm că în grupul Mesh sunt cuprinse sectiile cu profil spațial ale firmelor: Erno, Matra, Saab, Hawker Siddeley, Fiat, AEG/Telefunken și Alcatel, iar Star cuprinde: BAC, Contraves, Dornier, Ericsson, CGE-Flar, Fokker, Montedel, Sabca și Thomson-CSF.

• În urma convenției de colaborare încheiată între Academia de științe din Uniunea Sovietică și N.A.S.A., s-a procedat la un schimb de mostre de sol lunar: trei grame aduse de «Luna»-16 au fost schimbată cu o cantitate similară recoltată de «Apollo»-11 și, respectiv, de echipajul navel «Apollo»-12. În acest fel, savantii vor putea efectua prin comparație directă un schimb de informații științifice privind natura solului selenar din diverse zone ale Lunii.

• La cel de-al 17-lea Simpozion Internațional al Societății astronomice americane, cercetătorul american James Long de la Jet Propulsion Laboratory a prezentat planul realizat în secția pe care o conduce, referitor la pregătirile în vederea construirii unei stații științifice spațiale de tip robot, care urmează să fie lansată în 1981 în direcția planetei Jupiter. După un zbor de cca 750 de zile, stația, în greutate de 1 130 kg (din care 90 kg numai aparatură), va fi satelizată în jurul planetei Jupiter, efectuind o rotație în aproximativ 15 zile terestre!

• Dr. M. Langseth de la Observatorul geologic Lamont-Doherty, care a fost însărcinat cu studierea și interpretarea rezultatelor forajelor termice efectuate de echipajul navei «Apollo»-15 pe Lună, a anunțat recent că temperatura subsolului lunar crește în raport cu adâncimea și este mai mare decât se aprecia pînă acum. Astfel, la 0,8 m adâncime, temperatura înregistrată a fost de 23 de grade Celsius, cu aproape 20 de grade mai mult decât se așteptau savantii.

### Atenție, soferi!

Sistemelor clasice de detectare a alcoolemiei li se substituie un echipament electronic de ultimă oră. Îndreptat în direcția conducătorului auto, detectoarea poate stabili într-o fracțiune de secundă atât vinovăția cît și materializarea valorică a sunținușii.




# cutie "automat"

Construcția pe care v-o propunem s-o realizăți are utilizări pur distractive. Ea ne amintește, desigur, la o formă mult simplificată, de jocurile-automat, al căror principiu de funcționare îl și repetă de altfel.

Printr-un orificiu aflat în partea superioară a cutiei se aruncă o bilă (dintre acele folosite la tenisul de masă). În cădere, mingea se lovește de știfturile metalice, ricosează și-si schimbă direcția. Din care ferestruică se va ivi ea oare?

Probabilitatea ca mingea să apară, la o cădere cu o probabilitate egală, din oricare dintre cele trei ferestruici este de 1/3. Numai că cutia noastră are știfturile dispuse în aşa fel încât prin una dintre ferestre bile va cădea foarte rar (cind cade se marchează 100 de puncte), iar din celelalte două destul de des (se marchează 5 și 20 de puncte).

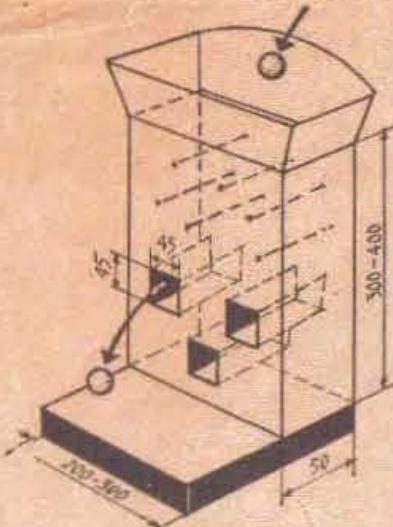Schita noastră oferă date orientative (în mm) pentru construcția propusă. Cutia poate fi mai mică sau mai mare, după dorință. Distanțarea știfturilor




și numărul lor se stabilesc experimental. Dacă în urma probelor de experiment rămân orificii care nu vor fi folosite, ele se pot chitui și apoi vopsi.


Se utilizează știfturi metalice (cuie, de exemplu) sau știfturi din lemn.

Ferestruicile din care va ieși mingea vor avea 45×45 mm.

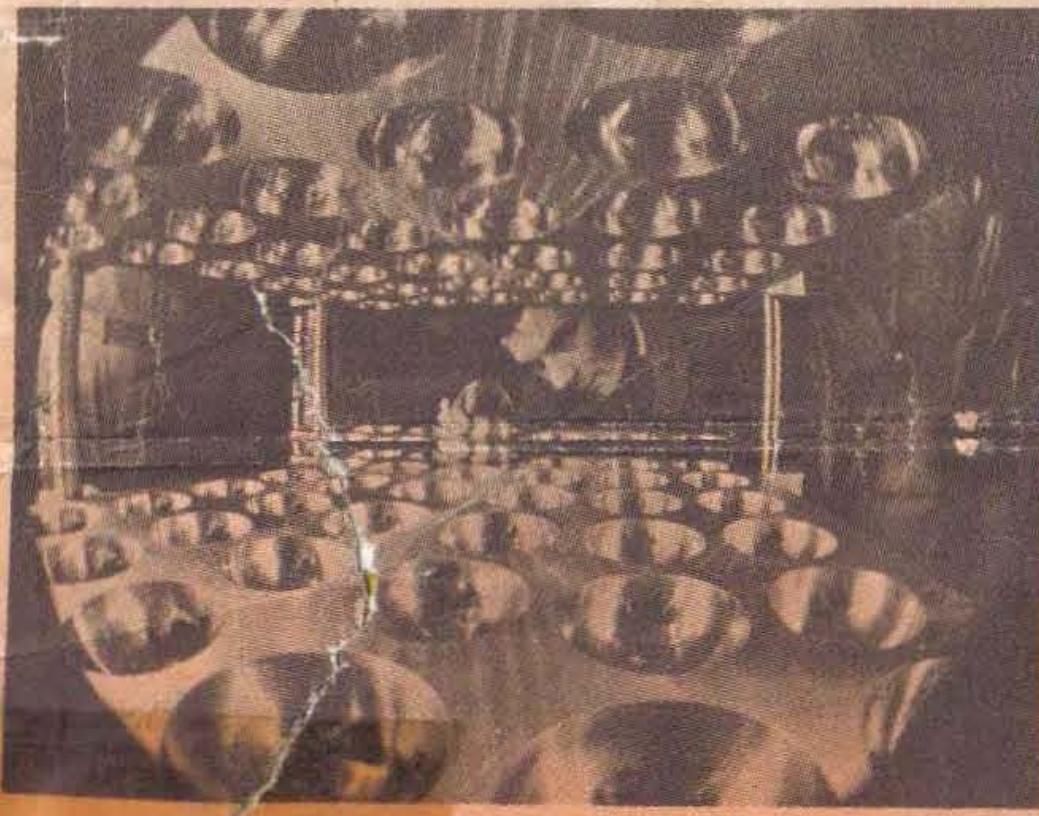Jgheabul care duce spre ferestruică se va fixa înclinat. Automatul nostru va fi reglat astfel încât să fie cu totul înălțată posibilitatea ca mingea să rămână vreodată blocată în interior.



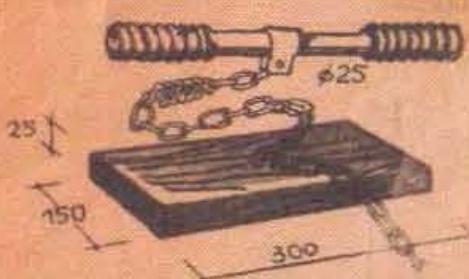Obținerea  
Obținerea  
sferei perfecte  
a mingilor  
de golf  
pare  
definitiv  
rezolvată  
mulțumită  
unei  
matrice  
practic  
fără eroare.




# școala celor puternici

Sunt mulți amatori de culturism, care doresc să-si modeleze corpul. Unii folosesc clasicele extensoare. Vă propunem un aparat foarte simplu, care contribuie la dezvoltarea mușchilor măinilor și picioarelor.

Baza acestui mic aparat este o placă de lemn tare, în mijlocul căreia este fixat un cîrlig. De acest cîrlig se fixează un lanț metalic cu o manetă (de pildă, un ghidon de bicicletă). Între lanț și manetă se poate intercală un arc de 20 cm lungime și 20 kg forță de întindere. Lungimea lanțului se reglează în funcție de înălțimea omului și de exercițiul efectuat, apoi se prinde lanțul de veriga respectivă.

**Exercițiul 1:** Maneta la nivelul genunchilor. Încercati să vă îndreptați. Sunt solicitate șoldele și umerii.

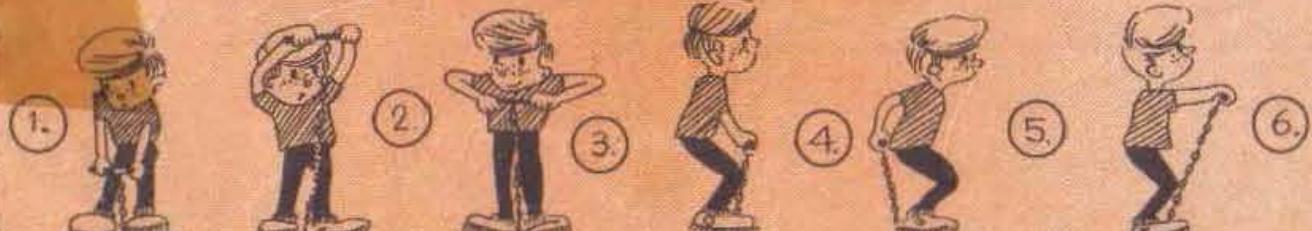

**Exercițiul 2:** Folosind toată lungimea lanțului, ridicați maneta cît mai sus deasupra capului.

**Exercițiul 3:** Maneta la nivelul gâtului, brațele laterale la nivelul umerilor, picioarele în jos. Ridicați maneta.


**Exercițiul 4:** Lanțul la nivelul genunchilor. Ridicați-vă pe degetele de la picioare, îndoiti genunchii, ridicați maneta.

**Exercițiul 5:** Îndoiti puțin genunchii și îrcerați să ridicați maneta folosind mușchi spatei, lanțul fiind întins spre spate și maneta la nivelul coapselor.

**Exercițiul 6:** Maneta la nivelul pieptului, se întinde lanțul spre față și se ridică maneta cît mai sus. Fiecare exercițiu se repetă de două ori, cu pauză de 6-7 secunde, în timp de 10 secunde.
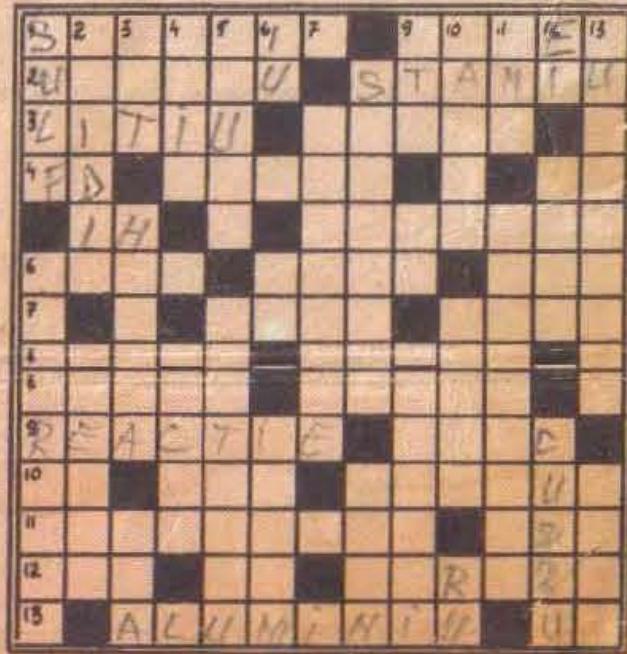
# ELEMENTE CHIMICE

**ORIZONTAL:** 1) Element chimic de culoare cenușie cu proprietăți asemănătoare cu ale carbonului... — și altul de aceeași culoare, dar cu miros de usturoi și al cărui compus sint otrăvitor; 2) Element chimic de culoare albă cu proprietăți radioactive... — și altul de aceeași culoare, foarte maleabil, fiind folosit la diferite aliaje sau la acoperirea unor metale; 3) Element chimic din familia metalelor alcătine, de culoare argintie, moale și foarte ușor — Care au proprietățile unui acid (fem.); 4) Florian Dumitrescu — Stadiu în dezvoltarea unui fenomen — Scull 5) Ion Horia — Prinse în cuie; 6) A acoperi cu o pojighită subțire de aur — A intra în reacție de combinare cu oxigenul — Pe cal; 7) Localitate în Scoția — Barcă pentru două persoane; 8) Element chimic din familia pământurilor rare, de culoare alb-argintie, care ia aer își pierde luciu... — și alt element din grupa lantanidelor care în combinație funcționează trivalent; 9) Transformare pe care o suferă substanțele chimice sub acțiunea unor agenți fizici sau chimici în urma căreia apar substanțe noi — Pentru ea se bate șaua; 10) Simbolul unui element chimic ce se găsește în cantități mici în blendă — Reniu mai mult de jumătate — Ascensiune; 11) Supușă unei operații de injectare sub presiunea mortarului — Tot (mold.); 12) Juris utricesque doctor (abr. lat.) — Cămăși — Gust acid (rar); 13) Element chimic ușor, de culoare argintie, folosit pe scară largă în industrie și tehnică... — și simbolul unui element chimic incolor și inodor folosit la reclamele luminoase.



**VERTICAL:** 1) Element chimic de culoare gălbui cu miros neplăcut întrebuintat în tehnică și medicină... — și alt element radioactiv sintetic de culoare alb-argintie și cu densitatea 11,7; 2) Element chimic alb-argintiu mai dur decât platina și cu temperatură de topire foarte înaltă... — și alt element foarte rar, asemănător cu platina; 3) În platinal — Încărcare intunecoasă — Afirmație indoieică; 4) Apă cu gheată — Ouăle peștilor; 5) Cerboaică — Element chimic cenușiu, foarte refractar, casabil și greu fuzibil; 6) Capete de iridiu — Andreescu Elena — Confident; 7) Totalitatea instalațiilor dintr-un laborator; 8) Element chimic rar, ce se găsește în natură numai sub formă de oxid, având aspectul unui praf alb — Poet român (Tiberiu); 9) În mijlocul platinei... — și în mijlocul fierului — Sensibili (fig.); 10) Element chimic gazos cu proprietăți radioactive, obținut prin dezintegrarea radiliului, siliciului, actiniului — Postav tărănesc — Simbolul ruteniului; 11) Nomă în vechiul Egipt — Acoperit; 12) Dinșii — Astro — Element chimic de culoare roșiatică, foarte maleabil și ductil, bun conductor de electricitate; 13) Ramură a chimiei care studiază nucleul atomic — Combinăție organică obținută din alcoolii sau fenoli.

Prof. GHEORGHE BRAȘOVEANU - URLATI

## SOLUȚIILE JOCULUI DIN NR. TRECUT

### RADIOAMATORISM

- 1) MORSE — SPORT; 2) EXCITATOR — R;
- 3) GI — RECEPȚII; 4) AZA — ROMA — VO;
- 5) IMI — RA — VID; 6) U — ANOD — MATA;
- 7) RETEA — CASA; 8) AMO — SOARE — D;
- 9) NIRA — UNI — AA; 10) ITIRE — ANUNT;
- 11) UE — IZOLATIE.

### COPERTA I:

Compoziție grafică realizată prin suprapunere de 4 culori — tipar offset — după o polichromie de V. Vasarely.

# În dialog cu cititorii ...



## PREVIZUNEA

### O CONDIȚIE A INVENTIVITĂȚII

Una din caracteristicile fundamentale ale ființei umane care o deosebește calitativ de toate celelalte viețuitoare o constituie capacitatea de a anticipa rezultatul acțiunilor sale. Dacă, în activitățile cotidiene posibilitatea de a prevăzdea asigură o adaptare mai bună la mediu, în creația științifică și tehnică această calitate reprezintă o condiție de bază a inventivității.

Labirintul constituie unul din cele mai simple și utile instrumente de testare folosit în laboratorul de psihologie. Animalele rezolvă un asemenea labirint în mod practic, prin metoda încercărilor și a erorilor, furnizindu-ne astfel date privind capacitatea și viteza de învățare pe baza formării unor reflexe conditionate motorii. Datorită numeroaselor posibilități de alegere, dintre care doar una reprezintă soluția corectă, această metodă are însă un răndament scăzut.




În cazul prezentării unui labirint desenat (posibil numai la om) în care toate obstacolele se pot vedea în același timp, găsirea drumului corect prin eliminarea mintală a căilor improprii și evitarea obstacolelor indică că persoana respectivă are posibilitatea de a alege în conformitate cu ceea ce prevede pentru viitor, adică demonstrează capacitatea de previziune.

Aveți de rezolvat cinci asemenea labirinturi. Pornind din colțul din stînga sus al fiecărui labirint, căutați drumul corect pentru a putea ieși prin colțul din dreapta jos, marcându-l cu o linie care nu are voie să se întrelleie cu ea însăși și nici cu vreo altă linie. În cazul că, din greșeală, ajungeți la o asemenea situație sau dăti de un obstacol (drumul este închis) puteti relua de la început sau din locul în

care ati întlnit un asemenea obstacol. Trebuie să rezolvati labirinturile în ordinea dată (A, B, C, D și E), în timp de 5 minute.

Confruntați soluțiile dumneavoastră cu soluțiile corecte ale testului publicate mai jos, acordându-vă cîte un punct pentru fiecare labirint corect rezolvat. Suma punctelor obținute raportati-o la etalonul de mai jos:

Capacitate foarte bună de previziune . . . . .	5 puncte.
Capacitate bună de previziune . . . . .	4 puncte.
Capacitate satisfăcătoare de previziune . . . . .	3 puncte.
— de previziune . . . . .	3 puncte.
Capacitate nesatisfăcătoare de previziune . . . . .	0-2 puncte.

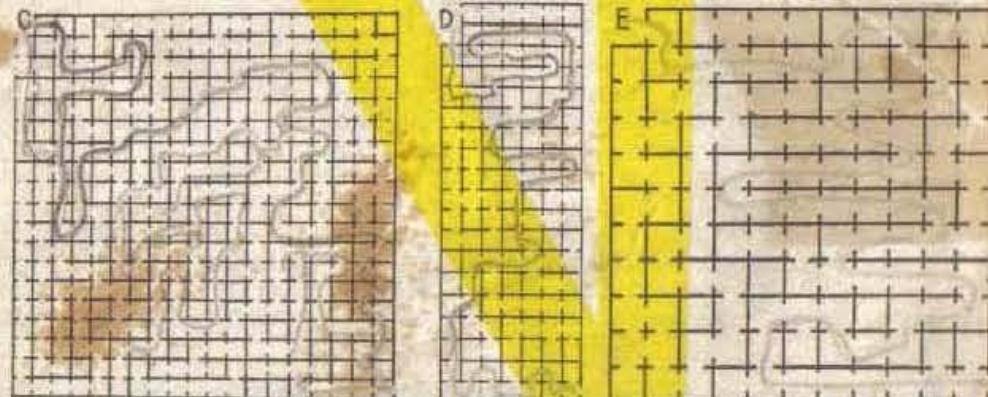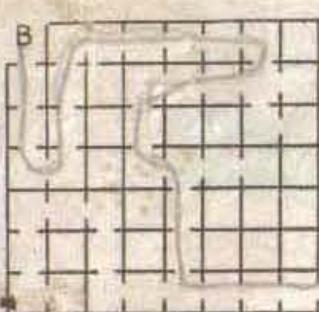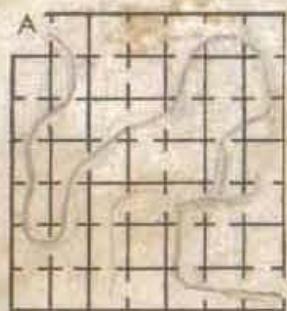

### FILATELIE

De curînd s-a pus în circulație una dintre frumoasele emisiuni poștale românești intitulată «Turism».

Seria este formată din 6 valori și reprezintă cele

6 valori și reprezintă cele mai frumoase și imbiatoare locuri de vizitat.

În cadrul acestei serii sunt ilustrate stațiunile, locurile pitorești, precum și obiectivele turistice, Cheile Bicazului, Babele, Poiana Brașov, Delta Dunării, Băile Sovaț.

Măretele și frumoasele stațiuni de pe litoral — Venus, Jupiter și Neptun — fac obiectul unui singur timbru în valoare de 2,40 lei.



(URMARE DIN PAG. 11)

Construcția contactelor și principala contactarea, se simplifică dacă se utilizează un sistem magnetic.



Contactele sunt simple plăcute, pătrate sau rotunde, din tablă de otel moale lipite cu un adeziv pe o placă de placă, textolit sau alt material izolant. În placă, corespunzător fiecărui contact, este o gaură prin care trece firul de legătură cosit în spatele plăcutei de fier.

Indexorul este alcătuit dintr-un mic magnet permanent care este conectat printr-un fir la borna a două a unui transformator de sonerie. Prima bornă a acestuia este masă pentru toate beculetele.

Forma și dimensiunile indexorului sunt funcție de forma și cotele magnetului. Ca un exemplu, pentru un magnet pastilă dăm construcția indexorului. Magnetul este lipit de o placă din material izolant. Un orificiu permite unei lame să contacteze magnetul. Lama trece printr-o degajare a plăcii și ieșe depășind marginea indexorului cu 2-3 mm. Ansamblul este definit prin lipirea unei plăci superioare din același material.

Cotele date sunt orientative. Pentru amatorii electroniști, se poate construi un dispozitiv cu tranzistori care să realizeze o iluminare pulsatorie.
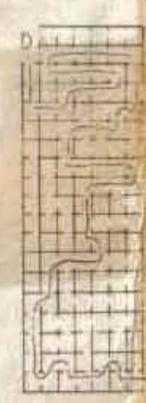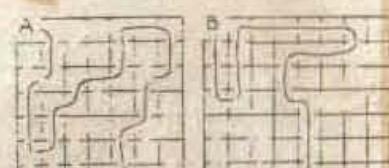
### DEZLEGAREA TESTULUI «PREVIZUNEA, O CONDIȚIE A INVENTIVITĂȚII»



### COLABORATORII PERMANENȚI AI REVISTEI:

- Ing. R. COMAN • Dr. ing. L. FLORU • Tehn. AC. HANU
- Ing. M. IVANCIOVICI • Ing. M. LAURIC • Ing. V. LAURIC
- Biolog EL. MANTU • Ing. L. MARTIN • Ing. I. MIHĂESCU
- Ing. R. MOSCOVICI • Prof. I. PĂTRASCU • Ing. D. PETROPOL • Fiz. VLAICU RADU • Ing. L. RUBEL • Ing. IL. SUCIU • Arh. E. VERNESCU • Ing. D. ZAMFIRESCU
- Dr. ing. FL. ZĂGĂNEȘCU

Prezentarea artistică: ADRIAN MATEESCU  
Prezentarea grafică: ARCADIE DANIELIUC



Redacția și administrația: București, Piața Scînteii 1  
Telefon: 17 60 10, interior 1159 și 1734  
Tiparul executat la Combinatul poligrafic «Casa Scînteii»